



**Politecnico
di Torino**

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica

Sistemi Digitali Integrati
OPERAZIONE SAN SILVESTRO
Progettazione di un calcolatore di FFT

Prof. Maurizio Zamboni

Author:

Letizia Bricco (s328719)

A.A. 2023/2024

Indice

I	Progettazione	3
1	Introduzione	4
2	Considerazioni sulla dinamica dei dati	5
3	Data Flow Diagram (DFD) e time scheduling	6
3.1	Progetto a risorse limitate	6
3.2	Analisi del tempo di vita e ottimizzazione dei registri interni	9
4	Derivazione dell'architettura	13
4.1	Progetto e ottimizzazione	13
4.2	Parallelismo interno	16
4.3	Arrotondamento e scalamento	17
5	Derivazione della Control Unit	18
6	Calcolatore FFT	25
II	Test	28
7	Test Butterfly	28
8	Test FFT	29
A	Descrizione dell'hardware	33
A.1	Component Execution Unit	33
A.1.1	Registro di pipe <i>sfixed</i>	33
A.1.2	Registro <i>sfixed</i> con enable	33
A.1.3	Multiplexer <i>sfixed</i> a due vie	34
A.1.4	Multiplexer <i>sfixed</i> a quattro vie	34
A.1.5	Sommatore <i>sfixed</i> pipelinato	35
A.1.6	Sottrattore <i>sfixed</i> pipelinato	36
A.1.7	Moltiplicatore/shifter pipelinato con ingressi fractional point	37
A.1.8	Rounder	39
A.2	Component Control Unit	40
A.2.1	Registro sensibile ai fronti di salita	40
A.2.2	Registro sensibile ai fronti di discesa	40
A.2.3	Multiplexer a due vie	41
A.3	Processore Butterfly	42
A.3.1	Register file	42
A.3.2	Micro-ROM	46
A.3.3	Status PLA	47
A.3.4	Control Unit microprogrammata	48
A.3.5	Top level	50
A.4	Calcolatore FFT	58

B	Test processore Butterfly	68
B.1	Testbench a scopo di <i>debug</i>	68
B.2	Automatizzazione della simulazione con C++	70
B.3	Generazione di vettori di I/O mediante script MATLAB	70
B.4	Testbench automatizzata	75
B.4.1	Classe Simulation	78
B.4.2	Main	82
C	Test calcolatore FFT	86
C.1	Testbench	86

Sommario

L'obiettivo del progetto è sviluppare e testare un'unità di elaborazione basata sul processore Butterfly per il calcolo della trasformata di Fourier di un vettore di sedici numeri complessi mediante l'algoritmo FFT (*Fast Fourier Transform*).

Avendo a che fare con un'architettura integrata complessa, in fase di progetto si possono distinguere due fasi:

1. La prima parte è dedicata al design completo del processore Butterfly, di cui si devono definire l'algoritmo da implementare, la struttura della Execution Unit e della Control Unit e il timing, al fine di garantire la corretta sincronizzazione dei vari blocchi;
2. La seconda parte, invece, prevede l'assemblaggio delle unità Butterfly progettate in precedenza per la realizzazione dell'unità di calcolo effettiva; si tratta di un'operazione puramente "meccanica", in quanto le specifiche impongono di progettare il PE in modo che le varie Butterfly interfacciabili senza bisogno di alcun elemento aggiuntivo.

L'architettura del processore Butterfly è stata progettata rispettando rigorose specifiche sulla dinamica dei dati in ingresso e in uscita al *processing element*:

- Gli ingressi e le uscite sono numeri *signed fixed point*, definiti in forma frazionaria, in complemento a due (C2) e con un parallelismo di 24 bit (formato Q1.23).
- Di conseguenza, la dinamica è limitata all'intervallo $[-1, +1]$ sia in ingresso sia in uscita.
- Nello svolgimento delle operazioni interne alla Butterfly potrebbero esserci fino a 2 bit di overflow; quindi, le uscite calcolate potrebbero avere una dinamica eccessivamente grande rispetto a quella imposta.

Per ricondursi al range $[-1, +1]$, imposto dalle specifiche, si deve utilizzare la tecnica dell'*unconditional block floating point scaling*, che consiste in un opportuno scalamento dei valori numerici ottenuti. Ai fini della progettazione dell'hardware, lo scalamento da implementare è sempre di 1 bit.

- I calcoli interni devono essere svolti a *precisione infinita*, i.e., senza effettuare alcun tipo di troncamento e, quindi, estendendo opportunamente il parallelismo delle linee per evitare *overflow*;
- L'arrotondamento deve essere effettuato solo sui dati di uscita, utilizzando la tecnica del *rounding to nearest even*.

Per il progetto della *Execution Unit*, si deve tenere conto della limitatezza delle risorse, a causa della quale alcuni blocchi di elaborazione devono essere utilizzati più volte per lo svolgimento di operazioni su dati differenti. Questo, ovviamente, renderà il progetto meno ottimizzato rispetto alle prestazioni che otterremmo con un progetto a risorse infinite, ma ha il vantaggio di contenere il costo della macchina realizzata.

La *Control Unit* va progettata come macchina microprogrammata, utilizzando la tecnica dell'indirizzamento implicito. La bassa complessità computazionale dell'algoritmo, costituito da non più di una ventina di step, consentirebbe di portare avanti il progetto anche con una semplice Macchina a Stati Finiti (FSM); ciononostante, la capacità di progettare un'architettura microprogrammata è una competenza importante nell'ottica di realizzare IP più complesse, in cui il numero di stati può facilmente essere dell'ordine delle centinaia.

La descrizione dell'architettura è stata implementata in VHDL in maniera gerarchica e il corretto comportamento è stato verificato sia mediante diverse *testbench*.

La simulazione è stata condotta utilizzando l'ambiente di sviluppo basato su Quartus-ModelSim e, per testare il blocco in maniera il più possibile completa, è stata automatizzata mediante uno script in linguaggio C++.

Per verificare la correttezza dei risultati, invece, si è utilizzato il software MATLAB[®], che consente di effettuare in maniera molto rapida le operazioni sui numeri complessi.

Parte I

Progettazione

1 Introduzione

Prima di iniziare la progettazione del *processing element*, è doverosa un'introduzione matematica sul calcolo della trasformata di Fourier mediante l'algoritmo FFT.

Si consideri il segnale $t \mapsto x(t)$, definito nel dominio del tempo, e sia $\omega \mapsto X(\omega)$ la sua trasformata di Fourier. Assumendo di campionare x in N punti

$$\{x[0], x[1], \dots, x[N-1]\}, \quad (1.1)$$

è possibile ottenere altrettanti punti dello spettro $\{X[0], X[1], \dots, X[N-1]\}$ mediante la formula

$$X_N(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^k, \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (1.2)$$

dove W_N^k prende il nome di *twiddle factor* ed è definito come segue:

$$W_N^k \equiv W_N^k := \exp\left(-j \frac{2\pi k}{N}\right) = \cos \frac{2\pi k}{N} - j \sin \frac{2\pi k}{N}, \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (1.3)$$

Applicando alcune regole basilari dell'analisi complessa, possiamo notare la seguente proprietà dei twiddle factor, che ci sarà utile nel seguito per la derivazione dell'algoritmo:

$$W^{k+\frac{N}{2}} = \exp\left[-j \frac{2\pi}{N} \left(k + \frac{N}{2}\right)\right] = \underbrace{\exp\left(-j \frac{2\pi k}{N}\right)}_{=W^k} \underbrace{\exp(-j\pi)}_{=-1} = -W^k. \quad (1.4)$$

Questo significa che, per ottenere ognuno degli N campioni dello spettro, è necessario svolgere N operazioni. Di conseguenza, la complessità dell'algoritmo risulta essere $\mathcal{O}(N^2)$; per N grandi, il numero di operazioni da svolgere "esplode" e i tempi per ottenere i risultati diventano troppo grandi.

Per minimizzare il numero di operazioni svolte, è possibile sostituire l'algoritmo appena presentato con l'algoritmo di **Cooley-Tookey**, che si basa sulla scomposizione ricorsiva della trasformata come somme di trasformate su opportuni sottoinsiemi dei valori di ingresso; la cardinalità di tali sottoinsiemi prende il nome di *radix* e si denota, tipicamente, con r .

In particolare, scegliendo la radix 2 è possibile scrivere ogni campione come una somma di due trasformate fatte sulla metà dei campioni:

$$X_N(k) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2n) W_{N/2}^k + W_N^k \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2n+1) W_{N/2}^k. \quad (1.5)$$

In tal modo, il costo computazionale della trasformata di Fourier risulta $\mathcal{O}(N \log_2 N)$.

Senza entrare ulteriormente nel dettaglio, denotiamo con $A, B, W \in \mathbb{C}$ gli ingressi del processore Butterfly:

$$A = \Re\{A\} + j\Im\{A\} =: A_r + jA_i, \quad (1.6a)$$

$$B = \Re\{B\} + j\Im\{B\} =: B_r + jB_i, \quad (1.6b)$$

$$W^k = \Re\{W^k\} + j\Im\{W^k\} =: W_r + jW_i, \quad (1.6c)$$

Utilizzando il sopracitato algoritmo di Cooley-Tukey, si dimostra che le uscite, denotate con $A', B' \in \mathbb{C}$, sono date dalle seguenti equazioni:

$$A' = A'_r + jA'_i = A + BW^k \quad (1.7a)$$

$$B' = B'_r + jB'_i = A + BW^{k+\frac{N}{2}} \equiv A - BW^k \quad (1.7b)$$

dove si è sfruttata la proprietà dei twiddle factor presentata nell'Equazione (1.4).

Sviluppiamo i calcoli per dettagliare ulteriormente le operazioni da implementare:

$$\begin{cases} A'_r = \Re\{(A_r + jA_i) + (W_r + jW_i)(B_r + jB_i)\} = A_r + B_r W_r - B_i W_i \\ A'_i = \Im\{(A_r + jA_i) + (W_r + jW_i)(B_r + jB_i)\} = A_i + B_r W_i + B_i W_r \\ B'_r = \Re\{(A_r + jA_i) - (W_r + jW_i)(B_r + jB_i)\} = A_r - B_r W_r + B_i W_i = 2A_r - A'_r \\ B'_i = \Im\{(A_r + jA_i) - (W_r + jW_i)(B_r + jB_i)\} = A_i - B_r W_i - B_i W_r = 2A_i - A'_i \end{cases} \quad (1.8)$$

L'implementazione dell'algoritmo si può dunque ricondurre allo svolgimento delle seguenti operazioni:

$$\begin{cases} M_1 := B_r W_r \\ M_2 := B_i W_i \\ M_3 := B_r W_i \\ M_4 := B_i W_r \\ M_5 := 2A_r \\ M_6 := 2A_i \end{cases} \quad \begin{cases} \Sigma_1 := A_r + M_1 \\ \Sigma_2 := \Sigma_1 - M_2 \\ \Sigma_3 := A_i + M_3 \\ \Sigma_4 := \Sigma_3 + M_4 \\ \Sigma_5 := M_5 - \Sigma_2 \\ \Sigma_6 := M_6 - \Sigma_4 \end{cases} \quad (1.9)$$

Dal momento che tornerà molto utile nel seguito, riscriviamo le operazioni separando quelle necessarie alla valutazione della parte reale (a sinistra) e immaginaria (a destra):

$$\begin{cases} M_1 = B_r W_r \\ M_2 = B_i W_i \\ M_5 = 2A_r \\ \Sigma_1 = A_r + M_1 \\ \Sigma_2 = \Sigma_1 - M_2 \\ \Sigma_5 = M_5 - \Sigma_2 \end{cases} \quad \begin{cases} M_3 = B_r W_i \\ M_4 = B_i W_r \\ M_6 = 2A_i \\ \Sigma_3 = A_i + M_3 \\ \Sigma_4 = \Sigma_3 + M_4 \\ \Sigma_6 = M_6 - \Sigma_4 \end{cases} \quad (1.10)$$

Come possiamo notare, grazie all'algoritmo di Cooley Tookey ed alle proprietà dei numeri complessi, un algoritmo appartenentemente complicato è stato ridotto ad un insieme di 12 semplici operazioni di cui quattro moltiplicazioni, due *shift left* (moltiplicazioni per 2), tre somme e tre sottrazioni.

2 Considerazioni sulla dinamica dei dati

Come anticipato nel sommario, le specifiche di progetto impongono i seguenti vincoli:

1. Ingressi e uscite come numeri *signed fixed point*, in C2 e in formato Q1.23;
2. Il parallelismo delle linee interne va esteso opportunamente per svolgere i calcoli senza avere *overflow*;
3. Prima di inviare i risultati in uscita, essi devono essere scalati di 1 bit secondo la tecnica del *unconditional block floating point scaling* per rientrare nell'intervallo $[-1, +1]$.

Per realizzare il calcolatore di FFT completo, le Butterfly dovranno essere concatenate secondo uno schema a più livelli, in cui le uscite di ogni Butterfly diventano gli ingressi altre due, appartenenti al livello immediatamente successivo. In tale contesto, è possibile assumere che

- durante il **primo stadio**, in cui i dati provengono dall'esterno, sia possibile un *overflow* di **2 bit**;
- durante tutti gli **stadi successivi**, in cui i dati provengono dalle Butterfly dei livelli precedenti, sia possibile un *overflow* di **1 bit**.

Di conseguenza, il sistema può essere progettato come segue:

- Il blocco destinato alle operazioni di arrotondamento e scalamento implementa sempre uno scalamento di 1 bit;
- L'utilizzatore si impegna a far sì che la dinamica dei dati in ingresso al primo stadio sia contenuta nel range $[-0.5, +0.5]$: in questo modo, tenendo conto dell'*overflow* di 2 bit e dello scalamento di 1 bit, la dinamica di uscita è, come previsto, $[-1, +1]$.

3 Data Flow Diagram (DFD) e time scheduling

Il primo passo dello sviluppo del progetto è la derivazione del **Data Flow Diagram**; quello relativo al *processing element* progettato è riportato in Figura 3.2.

3.1 Progetto a risorse limitate

Il processore Butterfly deve essere progettato avendo a disposizione i seguenti blocchi hardware:

- 1 **moltiplicatore/shifter aritmetico**, con due livelli di pipeline per le operazioni di moltiplicazione e un livello di pipeline per le operazioni di *shift left*; la modalità di lavoro dipende dal valore di un opportuno segnale di selezione M/\bar{S} ;
- 1 **sommatore** con un livello di pipeline;
- 1 **sottrattore** con un livello di pipeline;
- 1 **rounder/scaler** puramente combinatorio per le operazioni di arrotondamento e scalamento sui dati di uscita.

Per derivare il Data Flow Diagram, tuttavia, è opportuno partire dall'ipotesi di **progetto a risorse infinite**: dal momento che la soluzione ASAP (*As Soon As Possible*) richiederebbe di avere a disposizione ben 6 moltiplicatori, è possibile concentrarsi fin da subito sulla soluzione ALAP (*As Late As Possible*), mostrata in Figura 3.1:

- Lo spazio compreso tra due linee tratteggiate rappresenta un colpo di clock;

 


Figura 3.1: Data Flow Diagram del processore Butterfly nell'ipotesi di progetto a risorse infinite.

 


Figura 3.2: Data Flow Diagram del processore Butterfly nell'ipotesi di progetto a risorse limitate.

- Ad ogni operazione corrisponde un colore diverso: viola per le moltiplicazione, rosso per gli shift left, giallo per le somme e arancione per le sottrazioni.
- I cerchi più scuri rappresentano gli operatori, mentre gli ovali più chiari rappresentano la durata delle operazioni a seconda del numero di livelli di pipeline interni;
- Coerentemente con la filosofia di progetto ALAP, l'inizio di ogni operazione viene rimandato fino a quando il suo svolgimento non risulta strettamente necessario per procedere.

Sebbene formalmente corretto, questo scheduling non è implementabile perché richiede un numero di blocchi hardware maggiore di quelli a disposizione (2 moltiplicatori, 2 sommatore, 2 sottrattori).

Di conseguenza, il grafo in Figura 3.1 va modificato, spostando i punti di inizio delle operazioni in modo che, ad ogni step, non inizino mai due operazioni dello stesso tipo: in tal modo, si ottiene il diagramma di Figura 3.2. Nonostante il numero di step algoritmici richiesti (13) aumenti rispetto alla soluzione a risorse infinite, si tratta dell'unico modo per rispettare i *constraint* imposti.

Notiamo che, quando un operatore è disponibile all'uscita del blocco che lo ha generato, non può essere riutilizzato immediatamente ma si deve aspettare, come minimo, lo step algoritmico successivo: questo avviene perché ogni variabile viene memorizzata in un opportuno registro interno, garantendo così il sincronismo del circuito.

3.2 Analisi del tempo di vita e ottimizzazione dei registri interni

Una volta derivato il DFD, lo step immediatamente successivo è rappresentato dall'analisi del **tempo di vita delle variabili** (*variable timelife*), i.e., il tempo che intercorre tra

1. l'istante in cui un dato viene scritto nel rispettivo registro interno;
2. l'istante in cui il dato viene letto per l'ultima volta dal medesimo registro.

Se i tempi di vita di due variabili si sovrappongono, esse possono condividere lo stesso registro, ottimizzando così il numero complessivo di registri interni. All'atto pratico, l'ottimizzazione si implementa in tre step:

1. Derivazione del tempo di vita delle variabili per una Butterfly in modalità di esecuzione **isolata**¹: a tale scopo, è possibile utilizzare primo dei due DFD riportati in Appendice; il risultato è riportato in Tabella 3.1.
2. Derivazione del DFD e del tempo di vita delle variabili per una Butterfly in modalità di esecuzione **continua**²: per fare ciò, si può notare che, a partire dallo step 7, il moltiplicatore non riceve più alcun dato in ingresso. Di conseguenza, da questo istante è possibile inviare alla Butterfly un nuovo blocco di dati e far partire una seconda sequenza di operazioni.

La stesura del nuovo DFD, che si compone di 19 step algoritmici, è molto semplice: è sufficiente sovrapporre un secondo DFD al primo, sfalsato di 6 colpi di clock; il risultato è mostrato nel grafo posto in Appendice a questo documento. Per il tempo di vita delle variabili si procede come nella modalità singola e il risultato delle operazioni è mostrato in Tabella 3.2.

3. Minimizzazione del numero di registri: dalla Tabella 3.2, si vede che il numero massimo di registri occupati è pari a 9 (durante gli step 7 e 8): gli operatori possono pertanto essere riorganizzati nei registri $REG_1 \div REG_9$, come mostrato in Tabella 3.3.

¹Si parla di *modalità isolata* quando alla Butterfly viene inviata una sola sequenza di dati da elaborare.

²Si parla di *modalità continua* quando alla Butterfly viene inviato uno stream continuo di dati.

Tabella 3.1: Tempo di vita delle variabili per un processore Butterfly in esecuzione isolata.

Operatore	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W_r	W_r											
W_i	W_i											
A_r	A_r											
A_i	A_i											
B_r	B_r											
B_i	B_i											
M_1				M_1								
M_3					M_3							
Σ_1						Σ_1						
M_2						M_2						
Σ_3							Σ_3					
M_4							M_4					
M_5							M_5					
M_6								M_6				
Σ_2								Σ_2				
Σ_4									Σ_4			
Σ_5										Σ_5		
Σ_6											Σ_6	
A'_r									A'_r			
A'_i										A'_i		
B'_r											B'_r	
B'_i												B'_i

Tabella 3.2: Tempo di vita delle variabili per un processore Butterfly in esecuzione continua.

Operatore	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7'	8'	9'	10'	11'	12'
W_r		W_r						W_r										
W_i		W_i						W_i										
A_r			A_r						A_r									
A_i				A_i						A_i								
B_r		B_r						B_r										
B_i			B_i						B_i									
M_1				M_1						M_1								
M_3					M_3						M_3							
Σ_1						Σ_1						Σ_1						
M_2						M_2						M_2						
Σ_3							Σ_3						Σ_3					
M_4							M_4						M_4					
M_5								M_5						M_5				
M_6									M_6						M_6			
Σ_2								Σ_2						Σ_2				
Σ_4									Σ_4						Σ_4			
Σ_5										Σ_5						Σ_5		
Σ_6											Σ_6						Σ_6	
A'_r											A'_r					A'_r		
A'_i												A'_i					A'_i	
B'_r													B'_r				B'_r	
B'_i														B'_i				B'_i
Registri occupati	6	6	5	5	3	3	9	9	8	8	7	7	3	3	3	3	4	4

Tabella 3.3: Ottimizzazione dei registri interni.

Registro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7'	8'	9'	10'	11'	12'
REG ₁			W_r					W_r										
REG ₂			W_i					W_i										
REG ₃			A_r			Σ_1		A_r				Σ_1						
REG ₄			A_i					A_i										
REG ₅		B_r					B_r			Σ_5	Σ_6	B'_i				Σ_5	Σ_6	B'_i
REG ₆		B_i						B_i				B'_r						B'_r
REG ₇							M_5		M_5	A'_r				M_5		A'_r		
REG ₈							Σ_3	M_6		A'_i			Σ_3	M_6		A'_i		
REG ₉				M_1	M_3	M_2	M_4	Σ_2	Σ_4	M_1	M_3	M_2	M_4	Σ_2	Σ_4			
Registri occupati	6	6	5	5	3	3	9	9	8	8	7	7	3	3	3	3	4	4

Tabella 4.1: Numero di porte di ingresso e uscite coinvolte nello scambio di dati ad ogni step.

Step	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7'	8'	9'	10'	11'	12'
In	2	2	2	4	3	3	4	5	5	5	4	3	2	3	3	1	1	0
Out	0	0	1	1	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0

4 Derivazione dell'architettura

4.1 Progetto e ottimizzazione

Prima di derivare l'architettura vera e propria, è opportuno definire i **simboli degli ingressi e delle uscite** dei blocchi principali presenti nel circuito:

- D_{1M} e D_{2M} : ingressi del moltiplicatore/shifter;
- Q_M e Q_{SH} : uscite del moltiplicatore/shifter;
- D_{1A} e D_{2A} : ingressi del sommatore;
- Q_A : uscita del sommatore;
- D_{1S} e D_{2S} : ingressi del sottrattore;
- Q_{SB} : uscita del sottrattore;
- D_R e Q_R : ingresso e uscita del rounder/scaler.

È inoltre necessario stabilire il **timing di ingresso dei dati** all'interno del processore; ovviamente, la sequenza di ingresso deve essere riprodotta allo stesso modo in uscita per permettere alle uscite di una Butterfly di interfacciarsi con gli ingressi di un'altra.

Per semplicità, può essere comodo scegliere di inviare **tutti e sei i dati di ingresso sullo stesso colpo di clock**, insieme ad un impulso di START che fa partire il processore; analogamente, è previsto un segnale di DONE che viene asserito per un colpo di clock in modo da segnalare che le uscite sono disponibili e possono essere campionate.

La Tabella 4.1, derivata direttamente dal DFD, mostra il numero di linee di ingresso e di uscita dei blocchi su cui transitano dei dati ad ogni step algoritmico: come vediamo, il numero massimo di linee occupate è 5 per quelle di ingresso, 3 per quelle di uscita.

In linea di principio, pertanto, sarebbe possibile progettare il *datapath* del processore inserendo tutti i registri in una struttura *register-file-like* dotata di **5 porte di uscita e 3 porte di ingresso**.

Anche se, nel seguito, verrà utilizzato spesso il termine *register file*, va sottolineato che la struttura di memorizzazione scelta non è un register file nel vero senso del termine perché i dati contenuti nei registri risultano disponibili in uscita nel colpo di clock immediatamente successivo a quello in cui vengono scritti; per come è stato pensato, serve semplicemente a raggruppare in un unico componente tutti i registri anziché lasciarli nel datapath come registri sparsi.

Tale soluzione, tuttavia, non è molto ottimizzata: infatti, raggruppando le operazioni per tipo:

$$\begin{cases} M_1 = B_r W_r \\ M_2 = B_i W_i \\ M_3 = B_r W_i \\ M_4 = B_i W_r \end{cases} \quad \begin{cases} M_5 = 2A_r \\ M_6 = 2A_i \end{cases} \quad \begin{cases} \Sigma_1 = A_r + M_1 \\ \Sigma_3 = A_i + M_3 \\ \Sigma_4 = \Sigma_3 + M_4 \end{cases} \quad \begin{cases} \Sigma_2 = \Sigma_1 - M_2 \\ \Sigma_5 = M_5 - \Sigma_2 \\ \Sigma_6 = M_6 - \Sigma_4 \end{cases} \quad \begin{cases} A'_r = r(\Sigma_2) \\ A'_i = r(\Sigma_4) \\ B'_r = r(\Sigma_5) \\ B'_i = r(\Sigma_6) \end{cases}$$

si nota immediatamente che

1. gli ingressi del moltiplicatore/shifter (D_{1M} e D_{2M}) provengono sempre dalle porte di ingresso del PE, mentre l'uscita dello shifter Q_{SH} va sempre inviata all'ingresso D_{1S} del sottrattore;
2. l'ingresso D_{2A} del sommatore proviene sempre dall'uscita del moltiplicatore Q_M ;
3. l'ingresso D_{2S} del sottrattore può provenire dalle uscite del moltiplicatore Q_M , del sommatore Q_A e del sottrattore Q_{SB} .

Queste considerazioni, in particolare i punti 2 e 3, suggeriscono di "tirare fuori" dal register file alcuni dei registri e di collegarli direttamente agli ingressi e/o alle uscite dei blocchi, mediante opportuni multiplexer.

In base allo schema riportato in tabella 3.3, la scelta più ovvia è portare fuori dal register file REG_7 , REG_8 e REG_9 ; infatti, in tali registri vengono memorizzati i risultati di tutte le moltiplicazioni ($M_1 \div M_4$), tutti gli shift (M_5 , M_6) due delle tre somme (Σ_3 , Σ_4) e una delle tre sottrazioni (Σ_2).

Viceversa, siccome nei registri $REG_1 \div REG_6$ vengono memorizzati tutti i valori di ingresso, è opportuno che siano tutti riuniti in un'unica struttura, anche per una questione di "ordine mentale".

In questo modo, D_{2A} , D_{2S} , Q_M e Q_{SH} non necessitano più di alcun collegamento con il register file in quanto comunicano solo i registri sparsi REG_7 , REG_8 e REG_9 ; di conseguenza:

- Il numero di linee di uscita del register file verso il datapath è ridotto da 5 a 4;
- Il numero di linee di ingresso nel register file dal datapath è ridotto da 3 a 2.

A questo punto, non resta che procedere ai collegamenti tra i vari blocchi del datapath; a tale scopo, può essere utile riformulare la Tabella 3.3 come mostrato nelle Tabelle 4.2, 4.3 e 4.4.

Tabella 4.2: Operatori entranti in ogni blocco e relativi registri di partenza.

Ingresso	Operatori e registri di partenza			
D_{1M}	A_r REG_3	A_i REG_4	B_r REG_5	B_i REG_6
D_{2M}	W_r REG_1	W_i REG_2		
D_{1A}	A_r REG_3	A_i REG_4	Σ_3 REG_8	
D_{2A}	M_1 REG_9	M_3 REG_9	M_4 REG_9	
D_{1S}	Σ_1 REG_3	M_5 REG_7	M_6 REG_8	
D_{2S}	M_2 REG_9	Σ_2 REG_9	Σ_4 REG_9	
D_R	Σ_2 REG_9	Σ_4 REG_9	Σ_5 REG_5	Σ_6 REG_5

Tabella 4.3: Operatori uscenti da ogni blocco e relativi registri di arrivo.

Uscita	Operatori e registri di arrivo			
Q_M	M_1 REG ₉	M_2 REG ₉	M_3 REG ₉	M_4 REG ₉
Q_{SH}	M_5 REG ₇	M_6 REG ₈		
Q_A	Σ_1 REG ₃	Σ_3 REG ₈	Σ_4 REG ₉	
Q_{SB}	Σ_2 REG ₉	Σ_5 REG ₅	Σ_6 REG ₅	
Q_R	A'_r REG ₇	A'_i REG ₈	B'_r REG ₆	B'_i REG ₅

Tabella 4.4: Per ognuno dei registri, operatori entranti ed uscenti con le rispettive porte di partenza (Q) e di arrivo (D).

REG _#	Operatori entranti						Operatori uscenti						
REG ₁	W_r ext						W_r D _{2M}						
REG ₂	W_i ext						W_i D _{2M}						
REG ₃	A_r ext	Σ_1 Q _A					A_r D _{1M} D _{1A}	Σ_1 D _{1S}					
REG ₄	A_i ext						A_i D _{1M} D _{1A}						
REG ₅	B_r ext	Σ_5 Q _{SB}	Σ_6 Q _{SB}	B'_i Q _R			B_r D _{1M}	Σ_5 D _R	Σ_6 D _R	B'_i ext			
REG ₆	B_i ext	B'_r Q _R					B_i D _{1M}	B'_r ext					
REG ₇	M_5 Q _{SH}	A'_r Q _R					M_5 D _{1S}	A'_r ext					
REG ₈	Σ_3 Q _A	M_6 Q _{SH}	A'_i Q _R				Σ_3 D _{1A}	M_6 D _{1S}	A'_i ext				
REG ₉	M_1 Q _M	M_3 Q _M	M_2 Q _M	M_4 Q _M	Σ_2 Q _{SB}	Σ_4 Q _A	M_1 D _{2A}	M_3 D _{2A}	M_2 D _{2S}	M_4 D _{2A}	Σ_2 D _{2S} D _R	Σ_4 D _{2S} D _R	

L'architettura può essere osservata nelle immagini riportate in Appendice; nel complesso, i blocchi costituenti risultano essere i seguenti:

- 1 moltiplicatore/shifter, denotato con il label MPY_SHIFTER;
- 1 sommatore, denotato con il label ADDER;
- 1 sottrattore, denotato con il label SUBTRACTOR;
- 1 rounder/scaler, denotato con il label ROUNDER_SCALER;
- 3 registri sparsi, denotati con i label REG_7, REG_8 e REG_9;
- 1 struttura di memorizzazione, denotata con il label REG_FILE e contenente i restanti 6 registri e alcuni multiplexer prima alle porte di ingresso o dopo le porte di uscita dei registri stessi;
- 3 multiplexer davanti agli ingressi di REG_7, REG_8 e REG_9, denotati con i label mux_R7, mux_R8 e mux_R9;
- 3 multiplexer davanti alle porte di ingresso D1A del sommatore, D1S del sottrattore e DR del rounder;
- 1 multiplexer davanti alla porta di ingresso IN_AS del register file.

4.2 Parallelismo interno

L'utilizzo di numeri in forma frazionaria permette di stabilire il parallelismo interno della macchina trattando i dati come numeri interi in complemento a due. È noto che, in tali condizioni, un numero X codificato su n bit è compreso tra -2^{n-1} e $+(2^{n-1} - 1)$; è pertanto possibile condurre i seguenti ragionamenti:

Moltiplicatore. Gli ingressi D_{1M} e D_{2M} provengono dall'esterno o da un'altra Butterfly; pertanto, le specifiche impongono che siano codificati su 24 bit; l'uscita Q_M , invece, è codificata su $2 \times 24 - 1 = 47$ bit in virtù delle regole dell'aritmetica *fractional point* in C2.

Shifter. Come nel caso del moltiplicatore, l'ingresso D_{1M} proviene dall'esterno ed è quindi codificato su 24 bit; dal momento che la moltiplicazione per 2 di un numero binario equivale a uno *shift left* di una posizione, per l'uscita Q_{SH} sono necessari 25 bit.

Sommatore. Gli ingressi D_{1A} e D_{2A} provengono dall'esterno, dal moltiplicatore o dal sommatore stesso. Il *worst case* è rappresentato dall'operazione

$$\Sigma_4 = \Sigma_3 + M_4 \equiv A_i + M_3 + M_4, \quad (4.1)$$

in cui vengono sommati tre numeri codificati, rispettivamente, su 24, 47 e 47 bit. Come anticipato, possiamo studiare i valori minimo e massimo di Σ_4 supponendo di avere a che fare con numeri interi:

$$\min \{\Sigma_4\} = -2^{23} - 2^{46} - 2^{46} = -2^{47} - 2^{23} < -2^{47} \quad (4.2a)$$

$$\max \{\Sigma_4\} = (2^{23} - 1) + 2(2^{46} - 1) = (2^{47} - 1) + (2^{23} - 2) > 2^{47} - 1 \quad (4.2b)$$

Segue che, per non avere overflow, sia gli ingressi sia l'uscita devono essere codificati almeno su 49 bit.

Tabella 4.5: Parallelismo dei dati in ingresso e in uscita a ogni blocco.

D_{1M}	D_{2M}	Q_M	Q_{SH}	D_{1A}	D_{2A}	Q_A	D_{1S}	D_{2S}	Q_{SB}	D_R	Q_R
24	24	47	25	49	49	49	50	50	50	50	24

Sottrattore. Gli ingressi D_{1S} e D_{2S} provengono dal moltiplicatore, dallo shifter, dal sommatore o dal sottrattore stesso. Il *worst case* è rappresentato dall'operazione

$$\Sigma_5 = M_5 - \Sigma_2 \equiv M_2 + M_5 - \Sigma_1, \quad (4.3)$$

in cui i termini sono codificati, rispettivamente, su 47, 25 e 49 bit:

$$\min \{\Sigma_5\} = -2^{48} - 2^{46} - 2^{24} < -2^{48} \quad (4.4a)$$

$$\max \{\Sigma_5\} = (2^{48} - 1) + (2^{46} + 2^{24} - 2) > 2^{48} - 1 \quad (4.4b)$$

Pertanto, il minimo parallelismo richiesto è pari a 50 bit.

Rounder. L'ingresso D_R deve essere codificato su 50 bit per poter ricevere i dati uscenti dal sottrattore; l'uscita, invece, sarà un numero a 24 bit opportunamente arrotondato secondo la tecnica *rounding to nearest even* descritta nel paragrafo 4.3.

La tabella 4.5 riassume il parallelismo degli ingressi e delle uscite di tutti i blocchi presenti nell'architettura.

4.3 Arrotondamento e scalamento

Preliminarmente, definiamo i possibili risultati dell'operazione di arrotondamento secondo la tecnica *rounding to nearest even* in base alla seguente tabella:

D_R	$r(D_R)$	f	errore
X000X	X0	A	0
X001X	X0	A	-0.25
X010X	X0	A	0.50
X011X	X1	B	0.25
X100X	X1	B	0
X101X	X1	B	-0.25
X110X	$X1 + 1$	C	0.50
X111X	$X1 + 1$	C	0.25

Dal momento che D_R è codificato su 50 bit in formato Q4.46, mentre il risultato dell'arrotondamento è in formato Q1.23:

- La parte più significativa del dato, il cui valore è *don't care*, è data dai bit $3 \div -22$;
- Per effettuare l'arrotondamento, bisogna analizzare i bit -23, -24 e -25 di D_R ; in particolare, definiamo

$$x_1 := D_R(-23), \quad x_2 := D_R(-24), \quad x_3 := D_R(-25). \quad (4.6)$$

- La parte meno significativa del dato, che viene troncata, è data dai bit $-26 \div -46$.

Realizzando la tabella di verità della funzione di arrotondamento f , è possibile scriverla come somma di *minterm*:

i	x_1	x_2	x_3	m	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0	$\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	A
1	0	0	1	$\bar{x}_1\bar{x}_2x_3$	A
2	0	1	0	$\bar{x}_1x_2\bar{x}_3$	A
3	0	1	1	$\bar{x}_1x_2x_3$	B
4	1	0	0	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$	B
5	1	0	1	$x_1\bar{x}_2x_3$	B
6	1	1	0	$x_1x_2\bar{x}_3$	C
7	1	1	1	$x_1x_2x_3$	C

(4.7)

$$f(x_1, x_2, x_3) = Am_A + Bm_B + Cm_C, \quad (4.8)$$

dove

$$\begin{cases} m_A = \bar{x}_1 (\bar{x}_2 + x_2\bar{x}_3) \\ m_B = x_1\bar{x}_2 + \bar{x}_1x_2x_3 \\ m_C = x_1x_2 \end{cases}$$

Lo stesso risultato si ottiene utilizzando una mappa di Karnaugh:

		x_2x_3			
		00	01	11	10
x_1	0	A	A	B	A
	1	B	B	C	C

5 Derivazione della Control Unit

Il nucleo della Control Unit microprogrammata è rappresentato dalla **micro-ROM**, una struttura di memorizzazione che può essere letta ma non modificata; che si caratterizza come segue:

- Ogni riga rappresenta uno degli step algoritmici previsti dal DFD; pertanto, in totale sono presenti **20 righe**;
- Ogni cella è costituita da 43 bit suddivisi come segue:
 1. Bit 42 ÷ 15: segnali di controllo (selettori dei multiplexer, write enable dei registri, selettore della modalità di lavoro del moltiplicatore);
 2. Bit 14: segnale di DONE;
 3. Bit 13 ÷ 9 e 6 ÷ 2: *jump address* J_ADD_1 e J_ADD_2;
 4. Bit 8 ÷ 7 e 1 ÷ 0: *condition code* CC_1 e CC_2.

L'evoluzione di stato dipende dalla modalità di accesso agli indirizzi della microROM in base ai seguenti principi:

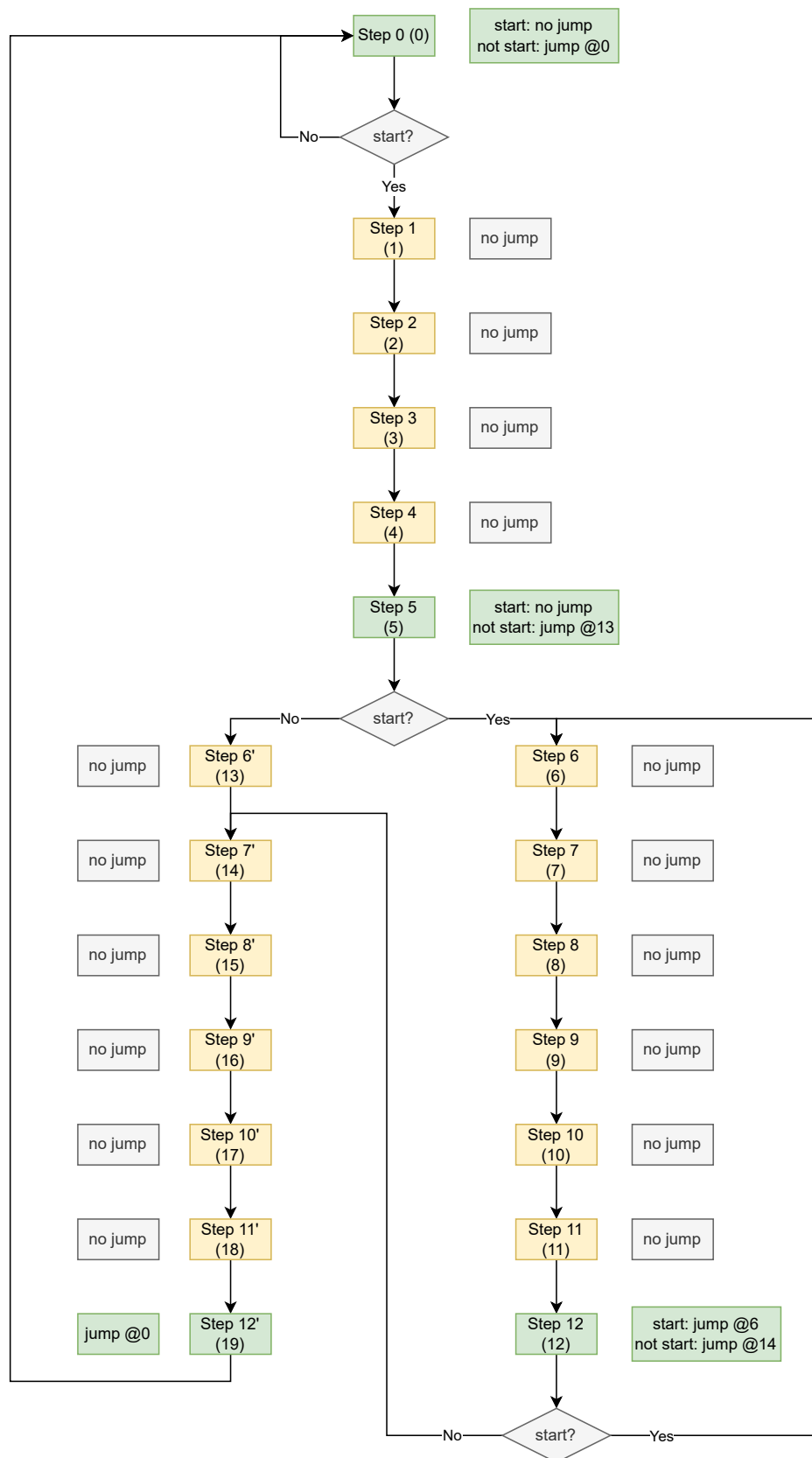


Figura 5.1: Flow chart dell'evoluzione di stato.

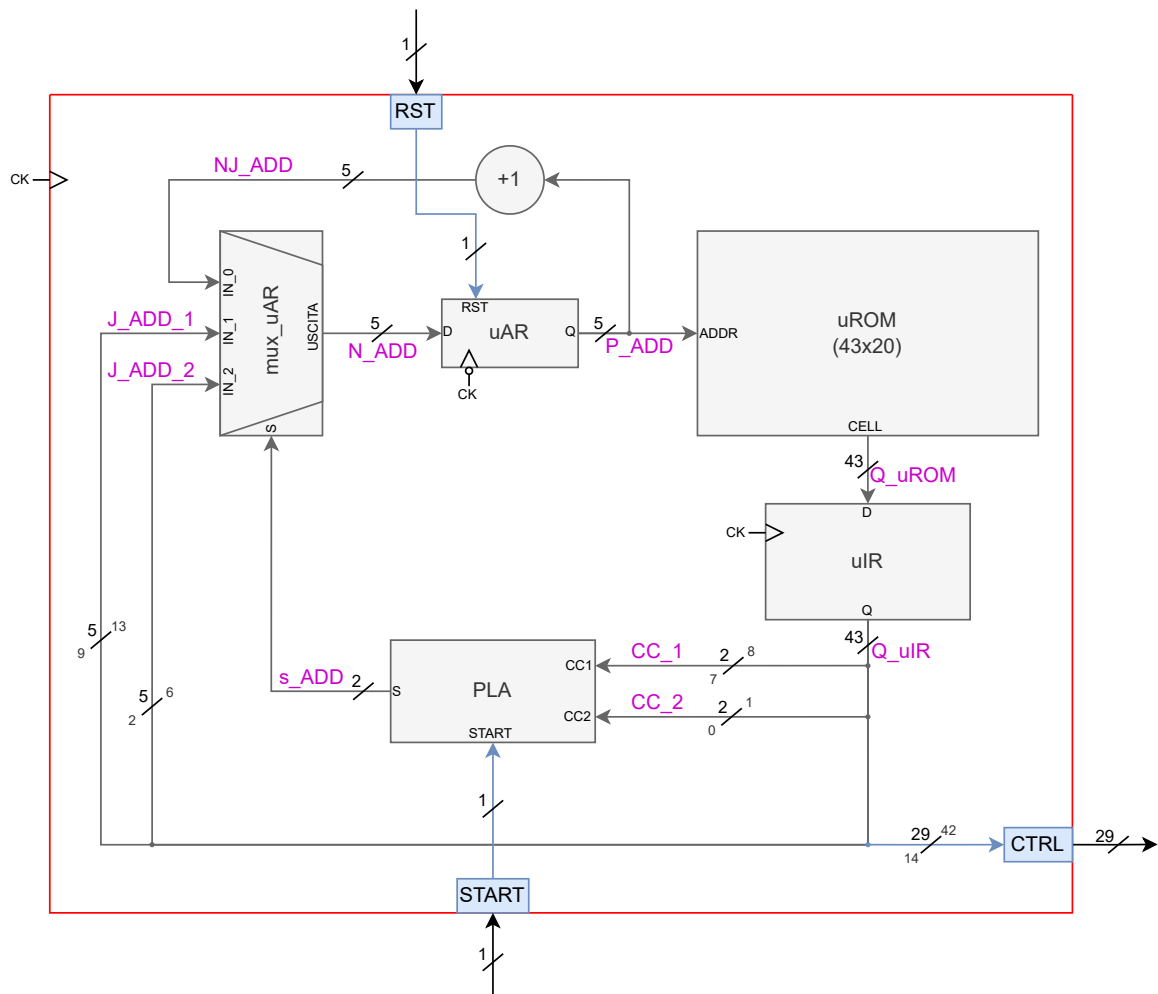


Figura 5.2: Control Unit con indirizzamento implicito. Sono indicati i parallelismi di tutte le linee e i nomi dei segnali, coerentemente con la descrizione VHDL.

- Se entrambi i condition code sono nulli, l'indirizzo dello stato futuro è quello immediatamente successivo, ottenuto incrementando l'indirizzo dello stato presente di 1;
- Se uno dei due condition code è non nullo, l'indirizzo dello stato futuro è dato da uno dei due jump address.

Per stabilire i valori dei condition code e dei jump address ad ogni step è stato utilizzato il flowchart riportato in Figura 5.1. I condition code hanno la seguente tabella di decodifica:

CC	decodifica
00	never
01	always
10	not start
11	start

(5.1)

A livello architetturale, come mostrato in Figura 5.2, oltre alla micro-ROM sono presenti i seguenti blocchi:

Micro-Instruction Register. Registro sensibile ai fronti di **salita** del clock, in cui viene memorizzata la cella di memoria selezionata dall'indirizzo dello stato presente;

Status PLA. Blocco asincrono che riceve in ingresso i condition code contenuti nel micro-IR e lo start e determina il valore del selettore di un multiplexer a due vie, incaricato di scegliere tra l'indirizzo sequenziale e i due jump address; la funzione logica implementata al suo interno è la seguente:

i	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	m	$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$
0	0	0	0	0	0	$\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4\bar{x}_5$	00
1	0	0	0	0	1	$\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4x_5$	00
8	0	1	0	0	0	$\bar{x}_1x_2\bar{x}_3\bar{x}_4\bar{x}_5$	01
9	0	1	0	0	1	$\bar{x}_1x_2\bar{x}_3\bar{x}_4x_5$	01
16	1	0	0	0	0	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4\bar{x}_5$	01
17	1	0	0	0	1	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4x_5$	00
28	1	1	1	0	0	$x_1x_2x_3\bar{x}_4\bar{x}_5$	10
29	1	1	1	0	1	$x_1x_2x_3\bar{x}_4x_5$	01

Di conseguenza, f può essere scritta come somma di *minterm*:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = s_0 00 + s_1 01 + s_2 10, \quad (5.2)$$

dove

$$\begin{cases} s_0 = \bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4(\bar{x}_1 + x_1x_5) \\ s_1 = \bar{x}_3\bar{x}_4(\bar{x}_1x_2 + x_1\bar{x}_2x_5) + x_1x_2x_3\bar{x}_4x_5 \\ s_2 = x_1x_2x_3\bar{x}_4\bar{x}_5 \end{cases} \quad (5.3)$$

Micro-Address Register. Registro sensibile ai fronti di **discesa** del clock, in cui viene memorizzato l'indirizzo dello stato futuro selezionato dal mux. Il campionamento sul fronte di discesa è necessario per evitare che l'unità di controllo sia pipelinata sul controllo, il che impedirebbe la corretta evoluzione di stato.

Per costruire la micro-ROM è necessario procedere step per step e determinare i valori di tutti i segnali di controllo presenti nel circuito; lo schema utilizzato è riportato nel seguito.

Step #	Operazioni	Controlli	Done
0	Load register file Wait start (impulso di 1 CK)	WR_R1 = 1 WR_R2 = 1 WR_R3 = 1, s_R3 = 0 WR_R4 = 1 WR_R5 = 1, s_R5 = 0 (00) WR_R6 = 1, s_R6 = 0	0
1	Start $M_1 = B_r W_r$ (mpy) $D_{1M} = B_r$, leggo da REG ₅ $D_{2M} = W_r$, leggo da REG ₁	$M/\bar{S} = 1$ $s_{1M} = 2$ (10) $s_{2M} = 0$	0
2	Start $M_3 = B_r W_i$ (mpy) $D_{1M} = B_r$, leggo da REG ₅ $D_{2M} = W_i$, leggo da REG ₂ Pipe $M_1 = B_r W_r$ (mpy)	$M/\bar{S} = 1$ $s_{1M} = 2$ (10) $s_{2M} = 1$	0
3	Start $M_2 = B_i W_i$ (mpy) $D_{1M} = B_i$, leggo da REG ₆ $D_{2M} = W_i$, leggo da REG ₂ $Q_M = M_1$, scrivo in REG ₉ Pipe $M_3 = B_r W_i$	$M/\bar{S} = 1$ $s_{1M} = 3$ (11) $s_{2M} = 1$ WR_R9 = 1, s_R9 = 0 (00)	0
4	Start $M_4 = B_i W_r$ (mpy) $D_{1M} = B_i$, leggo da REG ₆ $D_{2M} = W_r$, leggo da REG ₁ Start $\Sigma_1 = A_r + M_1$ $D_{1A} = A_r$, leggo da REG ₃ $D_{2A} = M_1$, leggo da REG ₉ $Q_M = M_3$, scrivo in REG ₉ Pipe $M_2 = B_i W_i$	$M/\bar{S} = 1$ $s_{1M} = 3$ (11) $s_{2M} = 0$ $s_{1AS} = 0$, $s_{D1A} = 1$ WR_R9 = 1, s_R9 = 0 (00)	0
5	Start $M_5 = 2A_r$ (shift) $D_{1M} = A_r$, leggo da REG ₃ Start $\Sigma_3 = A_i + M_3$ $D_{1A} = A_i$, leggo da REG ₄ $D_{2A} = M_3$, leggo da REG ₉ $Q_M = M_2$, scrivo in REG ₉ $Q_A = \Sigma_1$, scrivo in REG ₃ Pipe $M_4 = B_i W_r$	$M/\bar{S} = 0$ $s_{1M} = 0$ (00) $s_{1AS} = 1$, $s_{D1A} = 1$ WR_R9 = 1, s_R9 = 0 (00) $s_{IN_AS} = 0$, WR_R3 = 1, s_R3 = 1	0
6 \equiv 0'	Start $M_6 = 2A_i$ (shift) $D_{1M} = A_i$, leggo da REG ₄ Start $\Sigma_2 = \Sigma_1 - M_2$ $D_{1S} = \Sigma_1$, leggo da REG ₃ $D_{2S} = M_2$, leggo da REG ₉ $Q_M = M_4$, scrivo in REG ₉ $Q_{SH} = M_5$, scrivo in REG ₇ $Q_A = \Sigma_3$, scrivo in REG ₈	$M/\bar{S} = 0$ $s_{1M} = 1$ (01) $s_{1AS} = 0$, $s_{D1S} = 2$ (10) WR_R9 = 1, s_R9 = 0 (00) WR_R7 = 1, s_R7 = 0 WR_R8 = 1, s_R8 = 1 (01)	0
	Load reg file	WR_R1 = 1	

Continua nella pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Step #	Operazioni	Controlli	Done
	Wait start (impulso di 1 CK)	WR_R2 = 1 WR_R3 = 1, s_R3 = 0 WR_R4 = 1 WR_R5 = 1, s_R5 = 0 (00) WR_R6 = 1, s_R6 = 0	
7 \equiv 1'	Start $\Sigma_4 = \Sigma_3 + M_4$ D _{1A} = Σ_3 , leggo da REG ₈ D _{2A} = M_4 , leggo da REG ₉ Q _{SH} = M_6 , scrivo in REG ₈ Q _{SB} = Σ_2 , scrivo in REG ₉	s_D1A = 0 WR_R8 = 1, s_R8 = 0 (00) WR_R9 = 1, s_R9 = 2 (10)	0
	Start $M_1 = B_r W_r$ (mpy) D _{1M} = B_r , leggo da REG ₅ D _{2M} = W_r , leggo da REG ₁	M/ \bar{S} = 1 s_1M = 2 (10) s_2M = 0	
8 \equiv 2'	Round Σ_2 D _R = Σ_2 , leggo da REG ₉ Q _R = A'_r , scrivo in REG ₇ Start $\Sigma_5 = M_5 - \Sigma_2$ D _{1S} = M_5 , leggo da REG ₇ D _{2S} = Σ_2 , leggo da REG ₉ Q _A = Σ_4 , scrivo in REG ₉	s_DR = 1 WR_R7 = 1, s_R7 = 1 s_D1S = 1 (01) WR_R9 = 1, s_R9 = 1 (01)	0
	Start $M_3 = B_r W_i$ (mpy) D _{1M} = B_r , leggo da REG ₅ D _{2M} = W_i , leggo da REG ₂ Pipe $M_1 = B_r W_r$ (mpy)	M/ \bar{S} = 1 s_1M = 2 (10) s_2M = 1	
9 \equiv 3'	Round Σ_4 D _R = Σ_4 , leggo da REG ₉ Q _R = A'_i , scrivo in REG ₈ Start $\Sigma_6 = M_6 - \Sigma_4$ D _{1S} = M_6 , leggo da REG ₈ D _{2S} = Σ_4 , leggo da REG ₉ Q _{SB} = Σ_5 , scrivo in REG ₅	s_DR = 1 WR_R8 = 1, s_R8 = 2 (10) s_D1S = 0 (00) s_IN_AS = 1, WR_R5 = 1, s_R5 = 1 (01)	0
	Start $M_2 = B_i W_i$ (mpy) D _{1M} = B_i , leggo da REG ₆ D _{2M} = W_i , leggo da REG ₂ Q _M = M_1 , scrivo in REG ₉ Pipe $M_3 = B_r W_i$	M/ \bar{S} = 1 s_1M = 3 (11) s_2M = 1 WR_R9 = 1, s_R9 = 0 (00)	
10 \equiv 4'	Round Σ_5 D _R = Σ_5 , leggo da REG ₅ Q _R = B'_r , scrivo in REG ₆ Q _{SB} = Σ_6 , scrivo in REG ₅	s_DR = 0 WR_R6 = 1, s_R6 = 1 s_IN_AS = 1, WR_R5 = 1, s_R5 = 1 (01)	0
	Start $M_4 = B_i W_r$ (mpy) D _{1M} = B_i , leggo da REG ₆	M/ \bar{S} = 1 s_1M = 3 (11)	

Continua nella pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Step #	Operazioni	Controlli	Done
	$D_{2M} = W_r$, leggo da REG ₁ Start $\Sigma_1 = A_r + M_1$ $D_{1A} = A_r$, leggo da REG ₃ $D_{2A} = M_1$, leggo da REG ₉ $Q_M = M_3$, scrivo in REG ₉ Pipe $M_2 = B_i W_i$	$s_{_2M} = 0$ $s_{_1AS} = 0, s_{_D1A} = 1$ $WR_R9 = 1, s_{_R9} = 0$ (00)	
11 \equiv 5'	Round Σ_6 $D_R = \Sigma_6$, leggo da REG ₅ $Q_R = B'_i$, scrivo in REG ₅	$s_{_DR} = 0$ $WR_R5 = 1, s_{_R5} = 2$ (10)	0
	Start $M_5 = 2A_r$ (shift) $D_{1M} = A_r$, leggo da REG ₃ Start $\Sigma_3 = A_i + M_3$ $D_{1A} = A_i$, leggo da REG ₄ $D_{2A} = M_3$, leggo da REG ₉ $Q_M = M_2$, scrivo in REG ₉ $Q_A = \Sigma_1$, scrivo in REG ₃ Pipe $M_4 = B_i W_r$	$M/\bar{S} = 0$ $s_{_1M} = 0$ (00) $s_{_1AS} = 1, s_{_D1A} = 1$ $WR_R9 = 1, s_{_R9} = 0$ (00) $s_{_IN_AS} = 0, WR_R3 = 1, s_{_R3} = 1$	
12	Start $M_6 = 2A_i$ (shift) $D_{1M} = A_i$, leggo da REG ₄ Start $\Sigma_2 = \Sigma_1 - M_2$ $D_{1S} = \Sigma_1$, leggo da REG ₃ $D_{2S} = M_2$, leggo da REG ₉ $Q_M = M_4$, scrivo in REG ₉ $Q_{SH} = M_5$, scrivo in REG ₇ $Q_A = \Sigma_3$, scrivo in REG ₈	$M/\bar{S} = 0$ $s_{_1M} = 1$ (01) $s_{_1AS} = 0, s_{_D1S} = 2$ (10) $WR_R9 = 1, s_{_R9} = 0$ (00) $WR_R7 = 1, s_{_R7} = 0$ $WR_R8 = 1, s_{_R8} = 1$ (01)	1
6'	Start $M_6 = 2A_i$ (shift) $D_{1M} = A_i$, leggo da REG ₄ Start $\Sigma_2 = \Sigma_1 - M_2$ $D_{1S} = \Sigma_1$, leggo da REG ₃ $D_{2S} = M_2$, leggo da REG ₉ $Q_M = M_4$, scrivo in REG ₉ $Q_{SH} = M_5$, scrivo in REG ₇ $Q_A = \Sigma_3$, scrivo in REG ₈	$M/\bar{S} = 0$ $s_{_1M} = 1$ (01) $s_{_1AS} = 0, s_{_D1S} = 2$ (10) $WR_R9 = 1, s_{_R9} = 0$ (00) $WR_R7 = 1, s_{_R7} = 0$ $WR_R8 = 1, s_{_R8} = 1$ (01)	0
7'	Start $\Sigma_4 = \Sigma_3 + M_4$ $D_{1A} = \Sigma_3$, leggo da REG ₈ $D_{2A} = M_4$, leggo da REG ₉ $Q_{SH} = M_6$, scrivo in REG ₈ $Q_{SB} = \Sigma_2$, scrivo in REG ₉	$s_{_D1A} = 0$ $WR_R8 = 1, s_{_R8} = 0$ (00) $WR_R9 = 1, s_{_R9} = 2$ (10)	0
8'	Round Σ_2 $D_R = \Sigma_2$, leggo da REG ₉ $Q_R = A'_r$, scrivo in REG ₇ Start $\Sigma_5 = M_5 - \Sigma_2$ $D_1 = M_5$, leggo da REG ₇	$s_{_DR} = 1$ $WR_R7 = 1, s_{_R7} = 1$ $s_{_D1S} = 1$ (01)	0

Continua nella pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

Step #	Operazioni	Controlli	Done
	$D_{2S} = \Sigma_2$, leggo da REG ₉ $Q_A = \Sigma_4$, scrivo in REG ₉	$WR_R9 = 1, s_R9 = 1$ (01)	
9'	Round Σ_4 $D_R = \Sigma_4$, leggo da REG ₉ $Q_R = A'_1$, scrivo in REG ₈ Start $\Sigma_6 = M_6 - \Sigma_4$ $D_{1S} = M_6$, leggo da REG ₈ $D_{2S} = \Sigma_4$, leggo da REG ₉ $Q_{SB} = \Sigma_5$, scrivo in REG ₅	$s_DR = 1$ $WR_R8 = 1, s_R8 = 2$ (10) $s_D1S = 0$ (00) $s_IN_AS = 1, WR_R5 = 1, s_R5 = 1$ (01)	0
10'	Round Σ_5 $D_R = \Sigma_5$, leggo da REG ₅ $Q_R = B'_r$, scrivo in REG ₆ $Q_{SB} = \Sigma_6$, scrivo in REG ₅	$s_DR = 0$ $WR_R6 = 1, s_R6 = 1$ $s_IN_AS = 1, WR_R5 = 1, s_R5 = 1$ (01)	0
11'	Round Σ_6 $D_R = \Sigma_6$, leggo da REG ₅ $Q_R = B'_i$, scrivo in REG ₅	$s_DR = 0$ $WR_R5 = 1, s_R5 = 2$ (10)	0
12'			1

6 Calcolatore FFT

Una volta terminata la realizzazione del processore Butterfly, la cui descrizione in VHDL è riportata nell'appendice è possibile utilizzarlo come elemento base per la costruzione di un calcolatore di FFT.

Lo schema della macchina, nell'implementazione 16×16 è riportato in Figura 6.2; come detto, l'unica difficoltà di questa parte consiste nel comprendere come collegare e sincronizzare le 32 Butterfly che compongono l'architettura:

- Vi sono quattro livelli di gerarchia, ognuno costituito da otto Butterfly;
- Le Butterfly che lavorano con lo stesso twiddle factor si dicono appartenenti allo stesso *gruppo*;
- Il numero di gruppo presenti al livello i è pari a 2^i (rispettivamente 1, 2, 4 e 8 gruppi);
- Ad ogni passo dell'elaborazione, si ricomincia l'ordine dei twiddle factor secondo la logica del *bit reverse order* (0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7).

Inoltre, è importante sottolineare quanto segue:

- Tutte le Butterfly del primo livello lavorano con il Twiddle Factor W^0 e ricevono i dati dall'esterno;
- Le Butterfly dei livelli successivi al primo ricevono i dati dalle Butterfly del livello precedente;

 


Figura 6.1: Schema semplificato delle connessioni I/O del processore Butterfly.

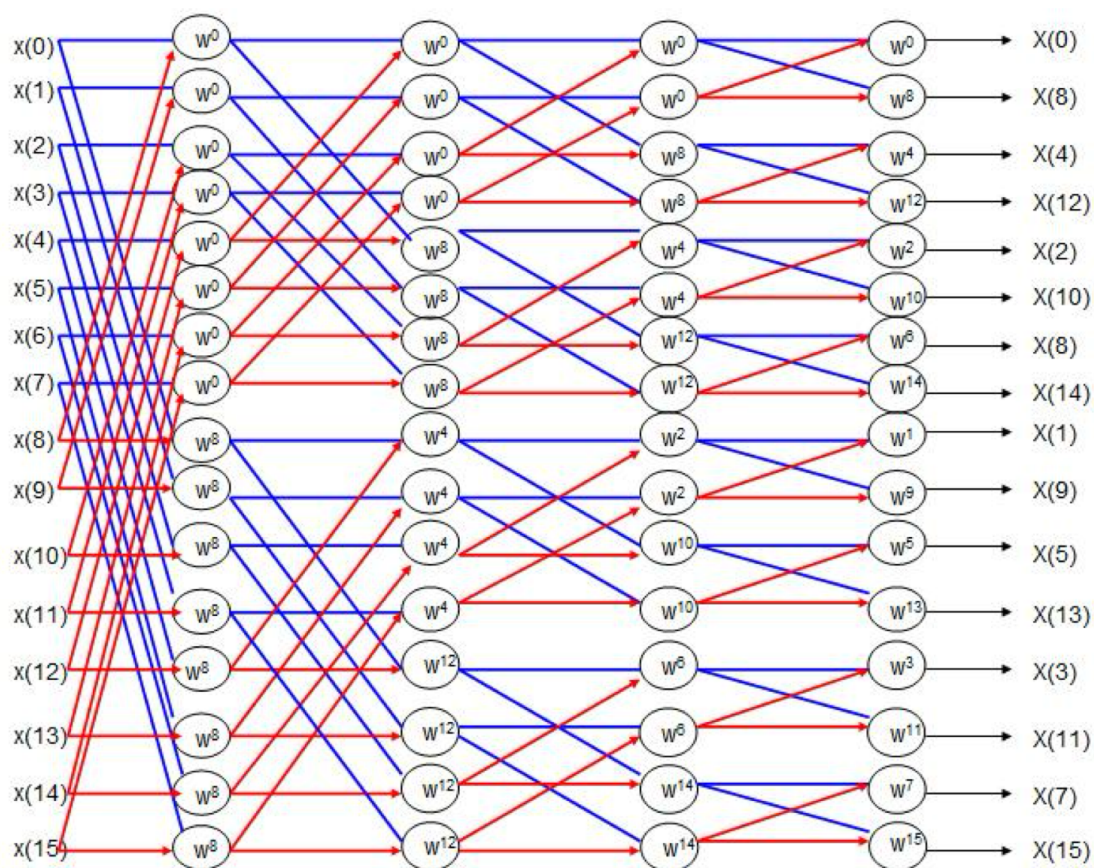


Figura 6.2: Schema calcolatore FFT 16×16 .

- Lo START e il DONE sono condivisi da tutte le Butterfly appartenenti allo stesso livello: in particolare:
 - **Primo livello:** lo START è un impulso inviato dall'esterno insieme ai dati;
 - **Livelli successivi al primo:** lo START coincide con il DONE del livello precedente.

Parte II

Test

7 Test Butterfly

Il test del funzionamento del processore Butterfly è stato automatizzato con MATLAB® e C++ in modo da ottenere risultati il più possibile completi. I codici e le testbench utilizzati sono riportati nell'Appendice B.

La simulazione è suddivisa in due parti:

Prima parte. Consiste nell'esecuzione dello script MATLAB® `test.m`, all'interno del quale vengono calcolati i valori dei twiddle factor e alcune combinazioni significative dei vettori di input. L'idea è calcolare la dinamica di ingresso e di uscita delle Butterfly appartenenti al calcolatore di FFT 16×16 , in modo da verificare il funzionamento del processore nelle condizioni peggiori in cui si troverà ad operare. Sono stati pertanto analizzati i seguenti casi:

1. Butterfly I livello con $W = W^0$ (L1_W0): dinamica $[-0.5, +0.5]$;
2. Butterfly II livello con $W = W^0$ (L2_W0): dinamica fissata dalle uscite di L1_W0;
3. Butterfly II livello con $W = W^4$ (L2_W4): dinamica fissata dalle uscite di L1_W0;
4. Butterfly III livello con $W = W^0$ (L3_W0): dinamica fissata dalle uscite di L2_W0;
5. Butterfly III livello con $W = W^4$ (L3_W4): dinamica fissata dalle uscite di L2_W0;
6. Butterfly III livello con $W = W^2$ (L3_W2): dinamica fissata dalle uscite di L2_W4;
7. Butterfly III livello con $W = W^6$ (L3_W6): dinamica fissata dalle uscite di L2_W4;
8. Butterfly IV livello con $W = W^0$ (L4_W0): dinamica fissata dalle uscite di L3_W0;
9. Butterfly IV livello con $W = W^4$ (L4_W4): dinamica fissata dalle uscite di L3_W0;
10. Butterfly IV livello con $W = W^2$ (L4_W2): dinamica fissata dalle uscite di L3_W4;
11. Butterfly IV livello con $W = W^6$ (L4_W6): dinamica fissata dalle uscite di L3_W4;
12. Butterfly IV livello con $W = W^1$ (L4_W1): dinamica fissata dalle uscite di L3_W2;
13. Butterfly IV livello con $W = W^5$ (L4_W5): dinamica fissata dalle uscite di L3_W2;
14. Butterfly IV livello con $W = W^3$ (L4_W3): dinamica fissata dalle uscite di L3_W6;
15. Butterfly IV livello con $W = W^7$ (L4_W7): dinamica fissata dalle uscite di L3_W6.

L'output del programma MATLAB® è una serie di file di testo contenenti i dati da fornire in ingresso alla Butterfly per verificarne il corretto comportamento;

Seconda parte. Consiste nell'esecuzione di uno script C++ che, grazie ai principi della programmazione ad oggetti, effettua opportune sostituzioni all'interno della testbench per consentire l'accesso ai file corretti per ogni simulazione, avvia automaticamente ModelSim e confronta i file di output prodotti dalle simulazioni con quelli generati da MATLAB®.

L'esecuzione del programma di collaudo ha permesso di verificare la correttezza dei valori calcolati sia in modalità "single" sia in modalità "continuous".


Nella simulazione automatizzata, è stata testata solo la modalità di lavoro continua, che sarà di fatto quella adottata dal calcolatore di FFT; dovendo testare anche la modalità isolata, è stata scritta una semplice testbench, in cui vengono inviati dei valori casuali all'interno della dinamica prevista; in questo modo, è stato possibile verificare che entrambe le modalità di lavoro funzionano correttamente.


8 Test FFT


Il corretto funzionamento del calcolatore di FFT è stato testato utilizzando i vettori di ingresso riportati nel file `input_data_fft.txt`. Tutti i vettori sono costituiti da numeri ai limiti della dinamica, in modo da far lavorare l'unità di elaborazione nelle condizioni peggiori possibili.

Confrontando i risultati generati dalla testbench con quelli ottenuti mediante la funzione `fft()` di MATLAB®, è stato possibile verificare la correttezza dei risultati ottenuti.

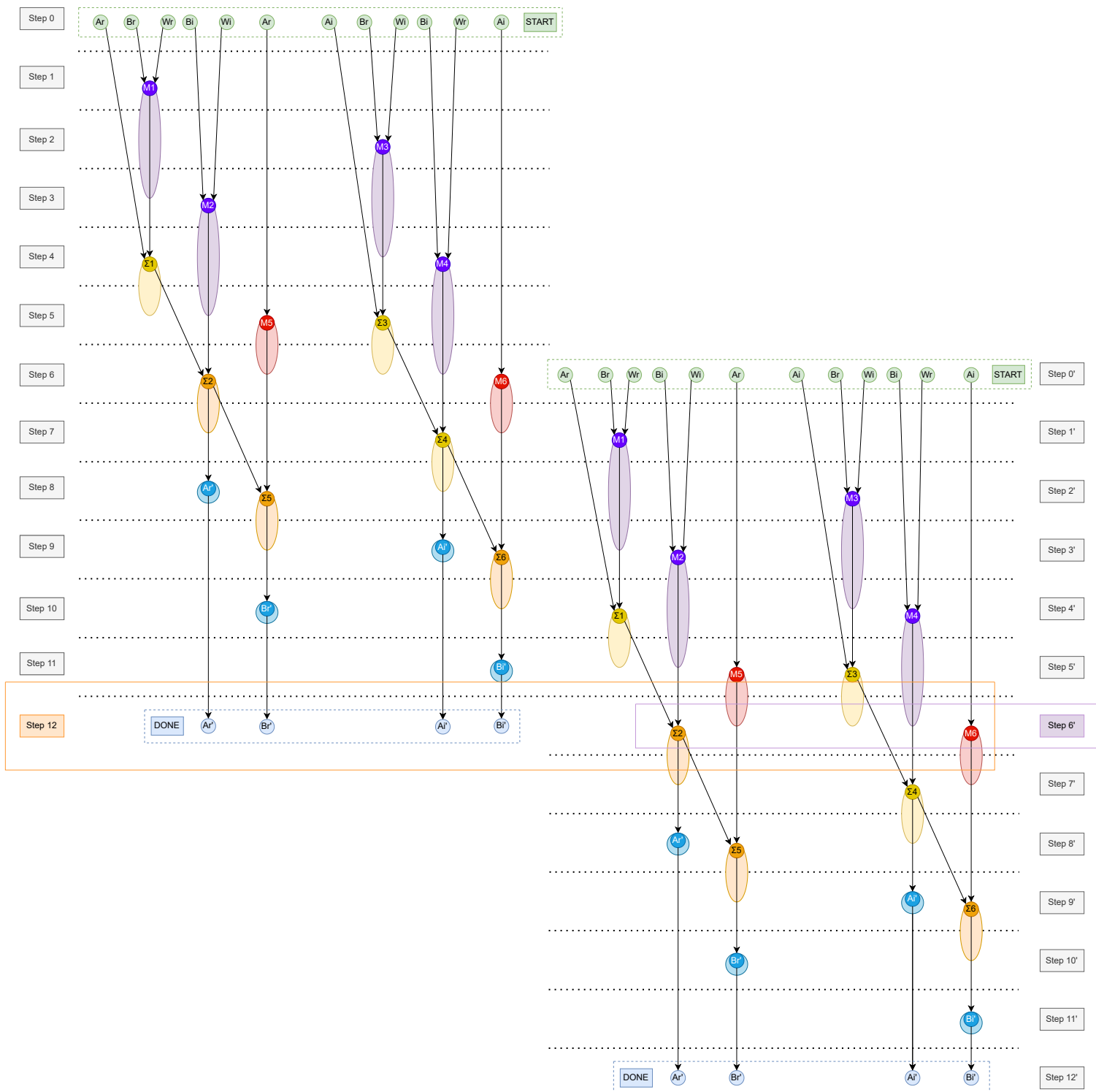DFD Butterfly - modalità di esecuzione continua



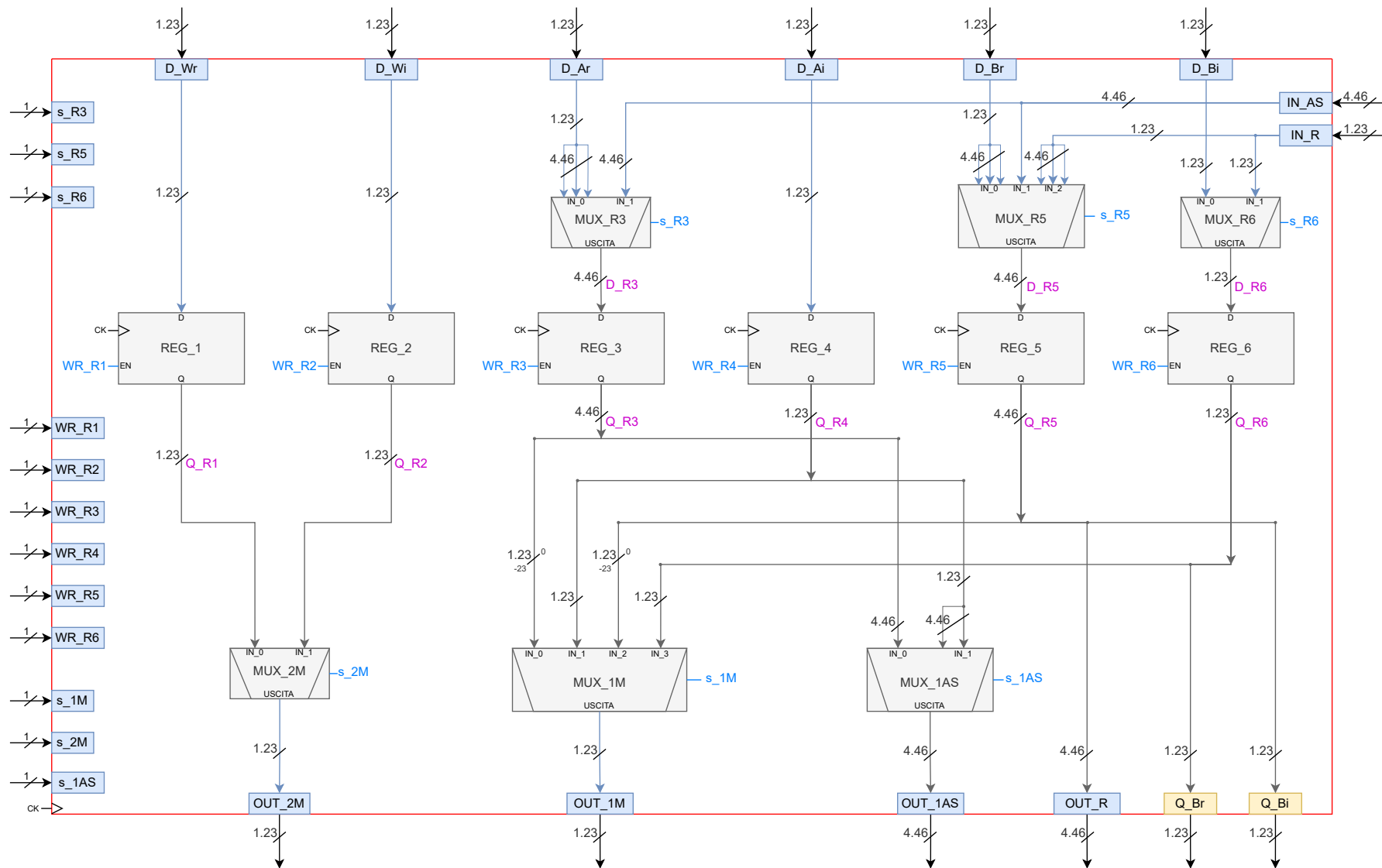

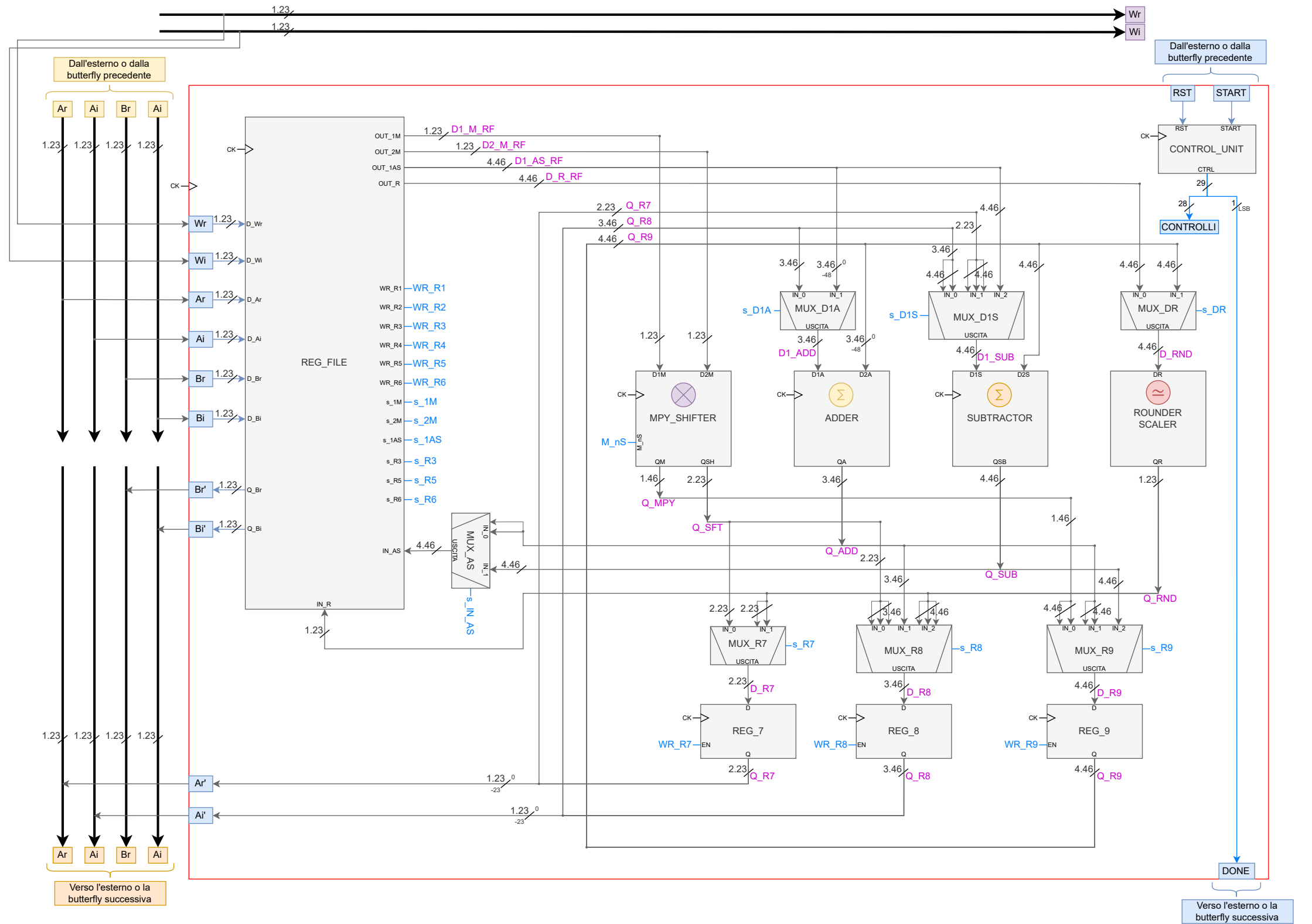

A Descrizione dell'hardware

A.1 Component Execution Unit

A.1.1 Registro di pipe *sfixed*

```

1  --*****
2  --* Registro di pipe per numeri signed fixed point
3  --*****
4
5  library ieee;
6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.numeric_std.all;
8  use ieee.fixed_pkg.all;
9
10 entity pipe_sfixed is
11     generic (
12         M : integer := 0; -- MSB
13         N : integer := 24 -- lunghezza numero [bit]
14     );
15     port (
16         ck : in std_logic;           -- clock
17         d  : in sfixed(M downto (M - N + 1)); -- ingresso
18         q  : out sfixed(M downto (M - N + 1)) -- uscita
19     );
20 end entity pipe_sfixed;
21
22 architecture structure of pipe_sfixed is
23
24 begin
25     CK_process : process (ck)
26     begin
27         if (ck'event and ck = '1') then q <= d;
28         end if;
29     end process CK_process;
30
31 end architecture structure;

```

A.1.2 Registro *sfixed* con enable

```

1  --*****
2  --* Registro per memorizzazione di numeri signed fixed point
3  --*****
4
5  library ieee;
6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.numeric_std.all;
8  use ieee.fixed_pkg.all;
9
10 entity register_sfixed is
11     generic (
12         M : integer := 0; -- MSB
13         N : integer := 24 -- lunghezza numero [bit]
14     );
15     port (
16         ck : in std_logic;           -- clock

```

```

17     en : in std_logic;           -- enable (attivo alto)
18     d  : in sfixed(M downto (M - N + 1)); -- ingresso
19     q  : out sfixed(M downto (M - N + 1)) -- uscita
20 );
21 end entity register_sfixed;
22
23 architecture structure of register_sfixed is
24
25 begin
26     CK_process : process (ck)
27     begin
28         if (ck'event and ck = '1') then
29             if (en = '1') then
30                 q <= d;
31             end if;
32         end if;
33     end process CK_process;
34 end architecture structure;

```

A.1.3 Multiplexer *sfixed* a due vie

```

1  --*****
2  --* Multiplexer a due vie con ingressi e uscita su N bit signed fixed point
3  --* s=0: out_mux = IN_0
4  --* s=1: out_mux = IN_1
5  --*****
6
7  library ieee;
8  use ieee.std_logic_1164.all;
9  use ieee.numeric_std.all;
10 use ieee.fixed_pkg.all;
11
12 entity mux2to1_sfixed is
13     generic (
14         M : integer; -- MSB
15         N : integer -- lunghezza numero [bit]
16     );
17     port (
18         s      : in std_logic;           -- selettore a 1 bit
19         IN_0, IN_1 : in sfixed(M downto (M - N + 1)); -- input a N bit Q(M+1).(N-M-1)
20         uscita   : out sfixed(M downto (M - N + 1)) -- output a N bit Q(M+1).(N-M-1)
21     );
22 end entity mux2to1_sfixed;
23
24 architecture structure of mux2to1_sfixed is
25 begin
26     uscita <= IN_0 when s = '0' else
27         IN_1;
28 end structure;

```

A.1.4 Multiplexer *sfixed* a quattro vie

```

1  --*****
2  --* Multiplexer a quattro vie con ingressi e uscita a N bit signed fixed point
3  --* s=00: out_mux = IN_0 (0)
4  --* s=01: out_mux = IN_1 (1)

```

```

5  --* s=10: out_mux = IN_2 (2)
6  --* s=11: out_mux = IN_3 (3)
7  --*****
8
9  library ieee;
10 use ieee.std_logic_1164.all;
11 use ieee.numeric_std.all;
12 use ieee.fixed_pkg.all;
13
14 entity mux4to1_sfixed is
15     generic (
16         M : integer; -- MSB
17         N : integer -- lunghezza numero [bit]
18     );
19     port (
20         s : in std_logic_vector(1 downto 0); -- selettore a 2 bit
21         IN_0, IN_1, IN_2, IN_3 : in sfixed(M downto (M - N + 1)); -- input a N bit
22         Q(M+1).(N-M-1)
23         uscita : out sfixed(M downto (M - N + 1)) -- output a N bit
24         Q(M+1).(N-M-1)
25     );
26 end entity mux4to1_sfixed;
27
28 architecture structure of mux4to1_sfixed is
29 begin
30     uscita <=
31         IN_0 when s = "00" else --0
32         IN_1 when s = "01" else --1
33         IN_2 when s = "10" else --2
34         IN_3; --3
35 end structure;

```

A.1.5 Sommatore *sfixed* pipelinato

```

1  --*****
2  --* Sommatore di numeri signed fixed point con un livello di pipeline
3  --*****
4
5  library ieee;
6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.numeric_std.all;
8  use ieee.fixed_pkg.all;
9
10 entity adder_pipe_sfixed is
11     generic (
12         M : integer := 2; -- MSB
13         N : integer := 49 -- lunghezza numero [bit]
14     );
15     port (
16         CK : in std_logic; -- clock
17         D1A, D2A : in sfixed(M downto (M - N + 1)); -- ingressi (default Q3.46)
18         QA : out sfixed(M downto (M - N + 1)) -- uscita (default Q3.46)
19     );
20 end entity adder_pipe_sfixed;
21
22 architecture structure of adder_pipe_sfixed is
23

```

```

24  -- somma non pipelinata
25  signal QA_async : sfixed(M downto (M - N + 1));
26
27  -- registro di pipe
28  component pipe_sfixed is
29      generic (
30          M : integer := 0;
31          N : integer := 24
32      );
33      port (
34          ck : in std_logic;
35          d  : in sfixed(M downto (M - N + 1));
36          q  : out sfixed(M downto (M - N + 1))
37      );
38  end component;
39
40  begin
41
42      -- N.B. Q2.46 + Q2.46 = Q3.46
43      QA_async <= D1A((M - 1) downto (M - N + 1)) + D2A((M - 1) downto (M - N + 1));
44
45      PIPE : pipe_sfixed
46      generic map(M => M, N => N)
47      port map(
48          ck => CK,
49          d  => QA_async, -- default Q3.46
50          q  => QA        -- default Q3.46
51      );
52
53  end architecture structure;

```

A.1.6 Sottrattore *sfixed* pipelinato

```

1  --*****
2  --* Sottrazione di numeri signed fixed point con un livello di pipeline
3  --*****
4
5  library ieee;
6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.numeric_std.all;
8  use ieee.fixed_pkg.all;
9
10 entity subtractor_pipe_sfixed is
11     generic (
12         M : integer := 3; -- MSB
13         N : integer := 50 -- lunghezza numero [bit]
14     );
15     port (
16         CK      : in std_logic; -- clock
17         D1S, D2S : in sfixed(M downto (M - N + 1)); -- ingressi (default Q4.46)
18         QSB      : out sfixed(M downto (M - N + 1)) -- uscita (default Q4.46)
19     );
20 end entity subtractor_pipe_sfixed;
21
22 architecture structure of subtractor_pipe_sfixed is
23
24     -- differenza non pipelinata

```

```

25     signal QSB_async : sfixed(M downto (M - N + 1));
26
27     -- registro di pipe
28     component pipe_sfixed is
29         generic (
30             M : integer := 0;
31             N : integer := 24
32         );
33         port (
34             ck : in std_logic;
35             d  : in sfixed(M downto (M - N + 1));
36             q  : out sfixed(M downto (M - N + 1))
37         );
38     end component;
39
40     begin
41
42         -- N.B. Q3.46 - Q3.46 = Q4.46
43         QSB_async <= D1S((M - 1) downto (M - N + 1)) - D2S((M - 1) downto (M - N + 1));
44
45         PIPE : pipe_sfixed
46             generic map(M => M, N => N)
47             port map(
48                 ck => CK,
49                 d  => QSB_async, -- default Q4.46
50                 q  => QSB         -- default Q4.46
51             );
52
53     end architecture structure;

```

A.1.7 Moltiplicatore/shifter pipelinato con ingressi fractional point

```

1  --*****
2  --* Moltiplicatore/shifter di numeri sfixed fractional point
3  --* Due livelli di pipeline per il moltiplicatore (M_nS=1)
4  --* Un livello di pipeline per lo shifter (M_nS=0)
5  --*****
6
7  library ieee;
8  use ieee.std_logic_1164.all;
9  use ieee.numeric_std.all;
10 use ieee.fixed_pkg.all;
11
12 entity mpy_shifter_pipe_sfixed is
13     generic (N : integer := 24); -- lunghezza numero [bit]
14     port (
15         CK      : in std_logic;           -- clock
16         M_nS    : in std_logic;           -- operation mode (1 mpy, 0 shift)
17         D1M, D2M : in sfixed(0 downto (-N + 1)); -- ingressi (default Q1.23)
18         QM      : out sfixed(0 downto (-2 * N + 2)); -- uscita moltiplicatore (default
19             Q1.46)
20         QSH     : out sfixed(1 downto (-N + 1))   -- uscita shifter (default Q2.23)
21     );
22 end entity mpy_shifter_pipe_sfixed;
23
24 architecture structure of mpy_shifter_pipe_sfixed is

```

```

25  -- definizione segnali interni
26  signal QM_async : sfixed(1 downto (-2 * N + 2)); -- moltiplicazione non pipelinata
27  signal QM_pipe1 : sfixed(0 downto (-2 * N + 2)); -- moltiplicazione dopo 1 stadio
    di pipe
28  signal QSH_async : sfixed(1 downto (-N + 1));      -- shift non pieplinato
29
30  -- registro di pipe
31  component pipe_sfixed is
32      generic (
33          M : integer := 0;
34          N : integer := 24
35      );
36      port (
37          ck : in std_logic;
38          d  : in sfixed(M downto (M - N + 1));
39          q  : out sfixed(M downto (M - N + 1))
40      );
41  end component;
42
43  begin
44
45      -- process per scegliere tra moltiplicazione e shift in funzione di M_nS
46      -- la sensitivity list deve contenere sia il segnale di controllo, sia gli ingressi
    del blocco!!!
47      MPY_SHIFT_PROCESS: process(M_nS, D1M, D2M)
48      begin
49          if (M_nS = '1') then -- multiply (N.B. Q1.23 * Q1.23 = Q2.46)
50              QM_async <= D1M * D2M;
51              QSH_async <= (others => '0');
52          else -- shift
53              QM_async <= (others => '0');
54              QSH_async <= D1M & '0';
55          end if;
56      end process MPY_SHIFT_PROCESS;
57
58      PIPE_1_MPY : pipe_sfixed -- primo stadio di pipeline mpy
59      generic map(M => 0, N => 2*N-1)
60      port map(
61          ck => CK,
62          d  => QM_async(0 downto (-2 * N + 2)),
63          q  => QM_pipe1
64      );
65
66      PIPE_2_MPY : pipe_sfixed -- secondo stadio di pipeline mpy
67      generic map(M => 0, N => 2*N-1)
68      port map(
69          ck => CK,
70          d  => QM_pipe1,
71          q  => QM
72      );
73
74      PIPE_SHIFT : pipe_sfixed -- stadio di pipeline shift
75      generic map(M => 1, N => N+1)
76      port map(
77          ck => CK,
78          d  => QSH_async,
79          q  => QSH
80      );
81

```

```
82  end architecture structure;
```

A.1.8 Rounder

```
1  --*****
2  --* Blocco HW per arrotondamento e scalamento di numeri signed fixed point
3  --* Arrotondamento in forma Q1.23 secondo la tecnica del rounding to nearest even
4  --* Scalamento secondo la tecnica del "Unconditional Block Floating Point Scaling"
5  --* Si assume che lo scalamento da implementare sia sempre di 1 bit
6  --*****
7
8  library ieee;
9  use ieee.std_logic_1164.all;
10 use ieee.numeric_std.all;
11 use ieee.fixed_pkg.all;
12
13 entity rounder_sfixed is
14     generic (
15         M : integer := 3; -- MSB
16         N : integer := 50 -- lunghezza numero [bit]
17     );
18     port (
19         DR : in sfixed(M downto (M - N + 1)); -- ingresso (default Q4.46)
20         QR : out sfixed(0 downto -23)         -- uscita Q1.23
21     );
22 end entity rounder_sfixed;
23
24 architecture structure of rounder_sfixed is
25
26     -- definizione segnali interni
27     signal x1, x2, x3 : std_logic;          -- bit -23, -24 e -25 di DR
28     signal mA, mB, mC : std_logic;          -- minterm
29     signal A, B, C, f : sfixed(3 downto -23); -- Q4.23
30     signal LSB_one    : sfixed(2 downto -23); -- Q2.23
31
32 begin
33
34     x1 <= DR(-23);
35     x2 <= DR(-24);
36     x3 <= DR(-25);
37
38     -- somme di minterm ottenute dalla K-map
39     mA <= (not x1) and ((not x2) or (x2 and (not x3)));
40     mB <= (x1 and (not x2)) or ((not x1) and x2 and x3);
41     mC <= x1 and x2;
42
43     -- possibili risultati del rounding to nearest even in funzione di x1, x2 e x3
44     A <= DR(3 downto -23);
45     B <= DR(3 downto -22) & '1';
46     LSB_one <= (-23 => '1', others => '0');
47     C <= DR(2 downto -23) + LSB_one;
48
49     -- process per scegliere il valore di f tra A, B e C
50     -- f = (mA * A) + (mB * B) + (mC * C)
51     ROUND_PROCESS : process (mA, mB, mC, A, B, C)
52     begin
53         if (mA = '1') then
```



```

54         f <= A;
55     elsif (mB = '1') then
56         f <= B;
57     elsif (mC = '1') then
58         f <= C;
59     end if;
60 end process ROUND_PROCESS;
61
62 -- eliminazione dei bit 3 e 2 + scalamento di 1 bit per ricondursi alla forma Q1.23
63 QR <= f(1 downto -22);
64
65 end architecture structure;

```

A.2 Component Control Unit

A.2.1 Registro sensibile ai fronti di salita

```

1  --*****
2  --* Registro sensibile ai fronti di salita del clock
3  --*****
4
5  library ieee;
6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.numeric_std.all;
8
9  entity reg_rising is
10     generic (N : integer);
11     port (
12         clk : in std_logic;
13         d   : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
14         q   : out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
15     );
16 end entity reg_rising;
17
18 architecture structure of reg_rising is
19 begin
20
21     CK_process : process (clk)
22     begin
23         if (clk'event and clk = '1') then
24             q <= d;
25         end if;
26     end process CK_process;
27
28 end structure;

```

A.2.2 Registro sensibile ai fronti di discesa

```

1  --*****
2  --* Registro sensibile ai fronti di discesa del clock
3  --*****
4
5  library ieee;
6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.numeric_std.all;
8

```

```

9  entity reg_falling is
10     generic (N : integer);
11     port (
12         clk : in std_logic;
13         rst : in std_logic;
14         d   : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
15         q   : out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
16     );
17 end entity reg_falling;
18
19 architecture structure of reg_falling is
20 begin
21
22     CK_process : process (clk, rst)
23     begin
24         if (rst = '1') then
25             q <= (others => '0');
26         elsif (clk'event and clk = '0') then
27             q <= d;
28         end if;
29     end process CK_process;
30
31 end structure;

```

A.2.3 Multiplexer a due vie

```

1  --*****
2  --* Multiplexer a due vie con ingressi e uscita su N bit
3  --* s=0: out_mux = IN_0
4  --* s=1: out_mux = IN_1
5  --*****
6
7  library ieee;
8  use ieee.std_logic_1164.all;
9  use ieee.numeric_std.all;
10
11 entity mux2to1 is
12     generic (N : integer := 16);
13     port (
14         s      : in std_logic;           -- selettore a 1 bit
15         IN_0, IN_1 : in std_logic_vector(N - 1 downto 0); -- input a N bit
16         uscita   : out std_logic_vector(N - 1 downto 0) -- output a N bit
17     );
18 end mux2to1;
19
20 architecture structure of mux2to1 is
21 begin
22     uscita <= IN_0 when s = '0' else
23         IN_1;
24 end structure;

```

A.3 Processore Butterfly

A.3.1 Register file

```

1  --*****
2  --* Register file per memorizzazione di ingressi e risultati parziali
3  --*****
4
5  library ieee;
6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.numeric_std.all;
8  use ieee.fixed_pkg.all;
9
10 entity register_file is
11     port (
12         CK : in std_logic;
13         --* segnali di controllo *****
14         WR_R1 : in std_logic;
15         WR_R2 : in std_logic;
16         WR_R3 : in std_logic;
17         WR_R4 : in std_logic;
18         WR_R5 : in std_logic;
19         WR_R6 : in std_logic;
20
21         -----
22         s_R3 : in std_logic;
23         s_R5 : in std_logic_vector(1 downto 0);
24         s_R6 : in std_logic;
25
26         -----
27         s_1M : in std_logic_vector(1 downto 0);
28         s_2M : in std_logic;
29         s_1AS : in std_logic;
30         --* porte di ingresso *****
31         D_Wr : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
32         D_Wi : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
33
34         -----
35         D_Ar : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
36         D_Ai : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
37         D_Br : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
38         D_Bi : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
39
40         -----
41         IN_AS : in sfixed(3 downto -46); -- Q4.46
42         IN_R : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
43         --* porte di uscita *****
44         Q_Br : out sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
45         Q_Bi : out sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
46
47         -----
48         OUT_1M : out sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
49         OUT_2M : out sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
50         OUT_1AS : out sfixed(3 downto -46); -- Q4.46
51         OUT_R : out sfixed(3 downto -46) -- Q4.46
52     );
53 end entity register_file;
54
55 architecture structure of register_file is
56
57     --*****
58     --* Definizione segnali interni
59     --*****

```

```

55 signal D_Ar_50 : sfixed(3 downto -46); -- D_Ar Q3.46 (IN_0 mux_R3)
56 signal D_Br_50 : sfixed(3 downto -46); -- D_Br Q3.46 (IN_0 mux_R5)
57 signal IN_R_50 : sfixed(3 downto -46); -- IN_R Q3.46 (IN_2 mux_R5)
58 -----
59
60 signal D_R3 : sfixed(3 downto -46); -- ingresso REG_3 Q3.46 (uscita mux_R3)
61 signal D_R5 : sfixed(3 downto -46); -- ingresso REG_5 Q3.46 (uscita mux_R5)
62 signal D_R6 : sfixed(0 downto -23); -- ingresso REG_6 Q1.23 (uscita mux_R6)
63 -----
64 signal Q_R1 : sfixed(0 downto -23); -- uscita REG_1 Q1.23 (IN_0 mux_2M)
65 signal Q_R2 : sfixed(0 downto -23); -- uscita REG_2 Q1.23 (IN_1 mux_2M)
66 signal Q_R3 : sfixed(3 downto -46); -- uscita REG_3 Q4.46 (IN_0 mux_1AS)
67 signal Q_R3_24 : sfixed(0 downto -23); -- uscita REG_3 Q1.23 (IN_0 mux_1M)
68 signal Q_R4 : sfixed(0 downto -23); -- uscita REG_4 Q1.23 (IN_1 mux_1M)
69 signal Q_R4_50 : sfixed(3 downto -46); -- uscita REG_4 Q4.46 (IN_1 mux_1AS)
70 signal Q_R5 : sfixed(3 downto -46); -- uscita REG_5 Q4.46 (out OUT_R)
71 signal Q_R5_24 : sfixed(0 downto -23); -- uscita REG_5 Q1.23 (IN_2 mux_1M, out Q_Bi)
72 signal Q_R6 : sfixed(0 downto -23); -- uscita REG_6 Q1.23 (IN_3 mux_1M, out Q_Br)
73 -----
74 signal zero : sfixed(3 downto -46);
75
76 --*****
77 --* Dichiarazione component
78 --*****
79
80 -- registro
81 component register_sfixed is
82   generic (
83     M : integer := 0; -- MSB
84     N : integer := 24 -- lunghezza numero [bit]
85   );
86   port (
87     ck : in std_logic;
88     en : in std_logic;
89     d : in sfixed(M downto (M - N + 1));
90     q : out sfixed(M downto (M - N + 1))
91   );
92 end component;
93
94 -- mux a due vie
95 component mux2to1_sfixed is
96   generic (
97     M : integer; -- MSB
98     N : integer -- lunghezza numero [bit]
99   );
100   port (
101     s : in std_logic;
102     IN_0, IN_1 : in sfixed(M downto (M - N + 1));
103     uscita : out sfixed(M downto (M - N + 1))
104   );
105 end component;
106
107 -- mux a 4 vie
108 component mux4to1_sfixed is
109   generic (
110     M : integer; -- MSB
111     N : integer -- lunghezza numero [bit]
112   );
113   port (

```

```

114         s                : in std_logic_vector(1 downto 0);
115         IN_0, IN_1, IN_2, IN_3 : in sfixed(M downto (M - N + 1));
116         uscita                : out sfixed(M downto (M - N + 1))
117     );
118     end component;
119
120     begin
121
122         -- vettore di zeri
123         zero <= (others => '0');
124         -- estensioni da Q1.23 a Q4.46
125         D_Ar_50 <= D_Ar(0) & D_Ar(0) & D_Ar(0) & D_Ar & zero(-24 downto -46);
126         D_Br_50 <= D_Br(0) & D_Br(0) & D_Br(0) & D_Br & zero(-24 downto -46);
127         IN_R_50 <= IN_R(0) & IN_R(0) & IN_R(0) & IN_R & zero(-24 downto -46);
128         Q_R4_50 <= Q_R4(0) & Q_R4(0) & Q_R4(0) & Q_R4 & zero(-24 downto -46);
129         -- riduzioni da Q4.46 a Q1.23
130         Q_R3_24 <= Q_R3(0 downto -23);
131         Q_R5_24 <= Q_R5(0 downto -23);
132
133         --*****
134         --* Istanze component
135         --*****
136
137         mux_R3 : mux2to1_sfixed
138         generic map(M => 3, N => 50) -- Q4.46
139         port map(
140             s      => s_R3,
141             IN_0    => D_Ar_50,
142             IN_1    => IN_AS,
143             uscita => D_R3
144         );
145
146         mux_R5 : mux4to1_sfixed
147         generic map(M => 3, N => 50) -- Q4.46
148         port map(
149             s      => s_R5,
150             IN_0    => D_Br_50,
151             IN_1    => IN_AS,
152             IN_2    => IN_R_50,
153             IN_3    => zero,
154             uscita => D_R5
155         );
156
157         mux_R6 : mux2to1_sfixed
158         generic map(M => 0, N => 24) -- Q1.23
159         port map(
160             s      => s_R6,
161             IN_0    => D_Bi,
162             IN_1    => IN_R,
163             uscita => D_R6
164         );
165
166         REG_1 : register_sfixed
167         generic map(M => 0, N => 24) -- Q1.23
168         port map(
169             ck => CK,
170             en => WR_R1,
171             d  => D_Wr,
172             q  => Q_R1

```

```

173     );
174
175     REG_2 : register_sfixed
176     generic map(M => 0, N => 24) -- Q1.23
177     port map(
178         ck => CK,
179         en => WR_R2,
180         d  => D_Wi,
181         q  => Q_R2
182     );
183
184     REG_3 : register_sfixed
185     generic map(M => 3, N => 50) -- Q4.46
186     port map(
187         ck => CK,
188         en => WR_R3,
189         d  => D_R3,
190         q  => Q_R3
191     );
192
193     REG_4 : register_sfixed
194     generic map(M => 0, N => 24) -- Q1.23
195     port map(
196         ck => CK,
197         en => WR_R4,
198         d  => D_Ai,
199         q  => Q_R4
200     );
201
202     REG_5 : register_sfixed
203     generic map(M => 3, N => 50) -- Q4.46
204     port map(
205         ck => CK,
206         en => WR_R5,
207         d  => D_R5,
208         q  => Q_R5
209     );
210
211     REG_6 : register_sfixed
212     generic map(M => 0, N => 24) -- Q1.23
213     port map(
214         ck => CK,
215         en => WR_R6,
216         d  => D_R6,
217         q  => Q_R6
218     );
219
220     mux_1M : mux4to1_sfixed
221     generic map(M => 0, N => 24) -- Q1.23
222     port map(
223         s      => s_1M,
224         IN_0   => Q_R3_24,
225         IN_1   => Q_R4,
226         IN_2   => Q_R5_24,
227         IN_3   => Q_R6,
228         uscita => OUT_1M
229     );
230
231     mux_2M : mux2to1_sfixed

```

```

232 generic map(M => 0, N => 24) -- Q1.23
233 port map(
234     s        => s_2M,
235     IN_0     => Q_R1,
236     IN_1     => Q_R2,
237     uscita   => OUT_2M
238 );
239
240 mux_1AS : mux2to1_sfixed
241 generic map(M => 3, N => 50) -- Q4.46
242 port map(
243     s        => s_1AS,
244     IN_0     => Q_R3,
245     IN_1     => Q_R4_50,
246     uscita   => OUT_1AS
247 );
248
249 Q_Br  <= Q_R6;
250 Q_Bi  <= Q_R5_24;
251 OUT_R <= Q_R5;
252
253 end architecture structure;

```

A.3.2 Micro-ROM

```

1 --*****
2 --* Micro ROM per la microprogrammazione della control unit
3 --* Ogni riga è costituita da 36 bit
4 --* Bit 35-7: segnali di controllo che governano il funzioanmento del circuito
5 --* Bit 6-2: jump address
6 --* Bit 1-0: condition code
7 --*****
8
9 library ieee;
10 use ieee.std_logic_1164.all;
11 use ieee.numeric_std.all;
12
13 entity uROM_butterfly is
14     port (
15         ADDR : in integer range 0 to 19;
16         CELL : out std_logic_vector(42 downto 0)
17     );
18 end entity uROM_butterfly;
19
20 architecture structure of uROM_butterfly is
21
22     type rom is array (0 to 19) of std_logic_vector(42 downto 0);
23     constant micro_rom : rom := (
24         "111111000010000000000000000000001000000000",
25         "000000000010000000000010000000000000000000",
26         "000000000010100000000010000000000000000000",
27         "000000000011100010000010000000000000000000",
28         "000000000011000010000011000000000000000000",
29         "001000100000010010000001000000110110000000",
30         "1111110000010011110010000100000000000000000",
31         "000000000001000011000101000000000000000000",
32         "000000000010101011000110011000000000000000",

```

```

33      "0000100010111001101000100011000000000000000",
34      "000011001111000010000011000100000000000000",
35      "001010110000010010000001000000000000000000",
36      "0000000000010011100100001000100110110111010",
37      "000000000001001110010000100000000000000000",
38      "000000000000000011000100000000000000000000",
39      "000000000000000010110001000110000000000000",
40      "000010001000000100100000001100000000000000",
41      "00001100110000000000000000100000000000000",
42      "0000100100000000000000000000000000000000",
43      "0000000000000000000000000000010000001000000"
44
45  );
46
47  begin
48
49      CELL <= micro_rom(ADDR);
50
51  end architecture structure;

```

A.3.3 Status PLA

```

1  --*****
2  --* Status PLA processore Butterfly
3  --*****
4
5  library ieee;
6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.numeric_std.all;
8
9  entity status_PLA_butterfly is
10     port (
11         START : in std_logic;
12         CC1   : in std_logic_vector(1 downto 0); -- condition code 1
13         CC2   : in std_logic_vector(1 downto 0); -- condition code 2
14         s     : out std_logic_vector(1 downto 0) -- selettore mux
15     );
16 end entity status_PLA_butterfly;
17
18 architecture structure of status_PLA_butterfly is
19
20     signal x1, x2, x3, x4, x5 : std_logic;
21     signal s0, s1, s2        : std_logic;
22
23 begin
24
25     x1 <= CC1(1);
26     x2 <= CC1(0);
27     x3 <= CC2(1);
28     x4 <= CC2(0);
29     x5 <= START;
30
31     s0 <= (not x2) and (not x3) and (not x4) and ((not x1) or (x1 and x5));
32     s1 <= ((not x3) and (not x4) and (((not x1) and x2) or (x1 and (not x2) and (not
33     x5)))) or (x1 and x2 and x3 and (not x4) and x5);
34     s2 <= x1 and x2 and x3 and (not x4) and (not x5);

```



```

35     ADD_PROCESS : process (s0, s1, s2)
36     begin
37         if (s0 = '1') then
38             s <= "00";
39         elsif (s1 = '1') then
40             s <= "01";
41         elsif (s2 = '1') then
42             s <= "10";
43         end if;
44     end process ADD_PROCESS;
45
46 end architecture structure;

```

A.3.4 Control Unit microprogrammata

```

1  --*****
2  --* CU processore Butterfly con tecnica della microprogrammazione
3  --*****
4
5  library ieee;
6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.numeric_std.all;
8
9  entity CU_butterfly is
10     port (
11         CK      : in std_logic;
12         START   : in std_logic;
13         RST     : in std_logic;
14         CTRL    : out std_logic_vector(28 downto 0)
15     );
16 end entity CU_butterfly;
17
18 architecture structure of CU_butterfly is
19
20     --*****
21     --* Definizione segnali interni
22     --*****
23
24     signal CC_1      : std_logic_vector(1 downto 0); -- condition code 1
25     signal J_ADD_1   : std_logic_vector(4 downto 0); -- jump address 1
26     signal CC_2      : std_logic_vector(1 downto 0); -- condition code 2
27     signal J_ADD_2   : std_logic_vector(4 downto 0); -- jump address 2
28     signal NJ_ADD    : std_logic_vector(4 downto 0); -- no jump address
29     signal s_ADD     : std_logic_vector(1 downto 0); -- selettore next address
30     signal Q_uROM     : std_logic_vector(42 downto 0); -- uscita uROM
31     signal Q_uIR      : std_logic_vector(42 downto 0); -- uscita uIR
32     signal P_ADD     : std_logic_vector(4 downto 0); -- present address
33     signal N_ADD     : std_logic_vector(4 downto 0); -- next address
34     signal PS_int     : integer range 0 to 20;        -- indirizzo uROM
35     signal NJ_ADD_int : integer range 1 to 20;        -- indirizzo uROM + 1
36
37     --*****
38     --* Dichiarazione component
39     --*****
40
41     -- micro rom butterfly
42     component uROM_butterfly is

```

```

43     port (
44         ADDR : in integer range 0 to 19;
45         CELL : out std_logic_vector(42 downto 0)
46     );
47 end component;
48
49 -- registro che campiona sul fronte di salita del clock
50 component reg_rising is
51     generic (N : integer);
52     port (
53         clk : in std_logic;
54         d   : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
55         q   : out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
56     );
57 end component;
58
59 -- registro che campiona sul fronte di discesa del clock
60 component reg_falling is
61     generic (N : integer);
62     port (
63         clk : in std_logic;
64         rst : in std_logic;
65         d   : in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
66         q   : out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
67     );
68 end component;
69
70 -- mux a 4 vie
71 component mux4to1 is
72     generic (N : integer := 16);
73     port (
74         s                : in std_logic_vector(1 downto 0);    -- selettore a
75         IN_0, IN_1, IN_2, IN_3 : in std_logic_vector(N - 1 downto 0); -- input a N
76         uscita            : out std_logic_vector(N - 1 downto 0) -- output a N
77     );
78 end component;
79
80 -- status PLA
81 component status_PLA_butterfly is
82     port (
83         START : in std_logic;
84         CC1   : in std_logic_vector(1 downto 0); -- condition code 1
85         CC2   : in std_logic_vector(1 downto 0); -- condition code 2
86         s     : out std_logic_vector(1 downto 0) -- selettore mux
87     );
88 end component;
89
90 begin
91
92     PS_int    <= to_integer(unsigned(P_ADD));
93     NJ_ADD_int <= PS_int + 1;
94     NJ_ADD    <= std_logic_vector(to_unsigned(NJ_ADD_int, 5));
95
96     CTRL      <= Q_uIR(42 downto 14);
97     J_ADD_1   <= Q_uIR(13 downto 9);
98     CC_1      <= Q_uIR(8 downto 7);

```

```

99     J_ADD_2 <= Q_uIR(6 downto 2);
100     CC_2    <= Q_uIR(1 downto 0);
101
102     --*****
103     --* Istanze component
104     --*****
105
106     uROM : uROM_butterfly
107     port map(
108         ADDR => PS_int,
109         CELL => Q_uROM
110     );
111
112     uIR : reg_rising
113     generic map(N => 43)
114     port map(
115         clk => CK,
116         d   => Q_uROM,
117         q   => Q_uIR
118     );
119
120     mux_uAR : mux4to1
121     generic map(N => 5)
122     port map(
123         s      => s_ADD,
124         IN_0   => NJ_ADD, -- no jump
125         IN_1   => J_ADD_1, -- jump 1
126         IN_2   => J_ADD_2, -- jump 2
127         IN_3   => "00000",
128         uscita => N_ADD
129     );
130
131     uAR : reg_falling
132     generic map(N => 5)
133     port map(
134         clk => CK,
135         rst => RST,
136         d   => N_ADD,
137         q   => P_ADD
138     );
139
140     PLA : status_PLA_butterfly
141     port map(
142         START => START,
143         CC1   => CC_1,
144         CC2   => CC_2,
145         s     => s_ADD
146     );
147
148     end architecture structure;

```

A.3.5 Top level

```

1  --*****
2  --* Processore Butterfly
3  --*****
4

```

```

5  library ieee;
6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.numeric_std.all;
8  use ieee.fixed_pkg.all;
9
10 entity butterfly is
11     port (
12         CK      : in std_logic;
13         RST      : in std_logic;
14         START    : in std_logic;
15         DONE     : out std_logic;
16         --* porte di ingresso *****
17         Ar : in sfixed(0 downto -23);
18         Ai : in sfixed(0 downto -23);
19         Br : in sfixed(0 downto -23);
20         Bi : in sfixed(0 downto -23);
21         Wr : in sfixed(0 downto -23);
22         Wi : in sfixed(0 downto -23);
23         --* porte di uscita *****
24         Ar_primo : out sfixed(0 downto -23);
25         Ai_primo : out sfixed(0 downto -23);
26         Br_primo : out sfixed(0 downto -23);
27         Bi_primo : out sfixed(0 downto -23)
28     );
29 end entity butterfly;
30
31 architecture structure of butterfly is
32
33     --*****
34     --* Definizione segnali interni
35     --*****
36
37     signal CTRL : std_logic_vector(28 downto 0);
38     -----
39     signal WR_R1 : std_logic;
40     signal WR_R2 : std_logic;
41     signal WR_R3 : std_logic;
42     signal WR_R4 : std_logic;
43     signal WR_R5 : std_logic;
44     signal WR_R6 : std_logic;
45     signal s_R3  : std_logic;
46     signal s_R5  : std_logic_vector(1 downto 0);
47     signal s_R6  : std_logic;
48     signal s_1M  : std_logic_vector(1 downto 0);
49     signal s_2M  : std_logic;
50     signal s_1AS : std_logic;
51     -----
52     signal WR_R7 : std_logic;
53     signal WR_R8 : std_logic;
54     signal WR_R9 : std_logic;
55     signal s_R7  : std_logic;
56     signal s_R8  : std_logic_vector(1 downto 0);
57     signal s_R9  : std_logic_vector(1 downto 0);
58     -----
59     signal M_nS : std_logic;
60     -----
61     signal s_D1A : std_logic;           -- selettore mux_D1A
62     signal s_D1S : std_logic_vector(1 downto 0); -- selettore mux_D1S
63     signal s_DR  : std_logic;           -- selettore mux_DR

```

```

64     signal s_IN_AS : std_logic;                -- selettore mux_IN_AS
65     -----
66     signal D1_M_RF : sfixed(0 downto -23); -- D1M da reg file Q1.23
67     signal D2_M_RF : sfixed(0 downto -23); -- D2M da reg file Q1.23
68     signal D1_AS_RF : sfixed(3 downto -46); -- D1A/D1S da reg file Q4.46
69     signal D_R_RF   : sfixed(3 downto -46); -- DR da reg file Q4.46 (IN_0 mux_DR)
70     -----
71     signal D1_ADD : sfixed(2 downto -46); -- D1A Q3.46 (uscita mux_D1A)
72     signal D1_SUB : sfixed(3 downto -46); -- D1S Q4.46 (uscita mux_D1S)
73     signal D_RND  : sfixed(3 downto -46); -- DR Q4.46 (uscita mux_DR)
74     -----
75     signal Q_MPY   : sfixed(0 downto -46); -- QM Q1.46
76     signal Q_MPY_50 : sfixed(3 downto -46); -- QM Q4.46 (IN_0 mux_R9)
77     signal Q_SFT   : sfixed(1 downto -23); -- QSH Q2.23 (IN_0 mux_R7)
78     signal Q_SFT_49 : sfixed(2 downto -46); -- QSH Q3.46 (IN_0 mux_R8)
79     signal Q_ADD   : sfixed(2 downto -46); -- QA Q3.46 (IN_1 mux_R8)
80     signal Q_ADD_50 : sfixed(3 downto -46); -- QA Q4.46 (IN_1 mux_R9)
81     signal Q_SUB   : sfixed(3 downto -46); -- QSB Q4.46 (IN_2 mux_R9)
82     signal Q_RND   : sfixed(0 downto -23); -- QR Q1.23 (IN_R reg file)
83     signal Q_RND_25 : sfixed(1 downto -23); -- QR Q2.23 (IN_1 mux_R7)
84     signal Q_RND_49 : sfixed(2 downto -46); -- QR Q3.46 (IN_2 mux_R8)
85     signal Q_AS     : sfixed(3 downto -46); -- IN_AS Q4.46 (uscita mux_AS)
86     -----
87     signal D_R7 : sfixed(1 downto -23); -- ingresso REG_7 Q2.23 (uscita mux_R7)
88     signal D_R8 : sfixed(2 downto -46); -- ingresso REG_8 Q3.46 (uscita mux_R8)
89     signal D_R9 : sfixed(3 downto -46); -- ingresso REG_9 Q4.46 (uscita mux_R9)
90     -----
91     signal Q_R7   : sfixed(1 downto -23); -- uscita REG_7 Q2.23
92     signal Q_R7_50 : sfixed(3 downto -46); -- uscita REG_7 Q4.46 (IN_1 mux_D1S)
93     signal Q_R8   : sfixed(2 downto -46); -- uscita REG_8 Q3.46 (IN_0 mux_D1A)
94     signal Q_R8_50 : sfixed(3 downto -46); -- uscita REG_8 Q4.46 (IN_0 mux_D1S)
95     signal Q_R9   : sfixed(3 downto -46); -- uscita REG_9 Q4.46 (IN_1 mux_DR, D2S)
96     signal Q_R9_49 : sfixed(2 downto -46); -- uscita REG_9 Q3.46 (D2A sommatore)
97     -----
98     signal zero : sfixed(3 downto -46);
99
100     --*****
101     --* Dichiarazione component
102     --*****
103
104     -- registro
105     component register_sfixed is
106     generic (
107         M : integer := 0; -- MSB
108         N : integer := 24 -- lunghezza numero [bit]
109     );
110     port (
111         ck : in std_logic;
112         en : in std_logic;
113         d  : in sfixed(M downto (M - N + 1));
114         q  : out sfixed(M downto (M - N + 1))
115     );
116     end component;
117
118     -- mux a due vie
119     component mux2to1_sfixed is
120     generic (
121         M : integer; -- MSB
122         N : integer -- lunghezza numero [bit]

```

```

123     );
124     port (
125         s          : in std_logic;
126         IN_0, IN_1 : in sfixed(M downto (M - N + 1));
127         uscita     : out sfixed(M downto (M - N + 1))
128     );
129     end component;
130
131     -- mux a quattro vie
132     component mux4to1_sfixed is
133     generic (
134         M : integer; -- MSB
135         N : integer -- lunghezza numero [bit]
136     );
137     port (
138         s          : in std_logic_vector(1 downto 0);
139         IN_0, IN_1, IN_2, IN_3 : in sfixed(M downto (M - N + 1));
140         uscita     : out sfixed(M downto (M - N + 1))
141     );
142     end component;
143
144     -- sommatore
145     component adder_pipe_sfixed is
146     generic (
147         M : integer := 2; -- MSB
148         N : integer := 49 -- lunghezza numero [bit]
149     );
150     port (
151         CK          : in std_logic;
152         D1A, D2A    : in sfixed(M downto (M - N + 1)); -- Q3.46
153         QA          : out sfixed(M downto (M - N + 1)) -- Q3.46
154     );
155     end component;
156
157     -- sottrattore
158     component subtractor_pipe_sfixed is
159     generic (
160         M : integer := 3; -- MSB
161         N : integer := 50 -- lunghezza numero [bit]
162     );
163     port (
164         CK          : in std_logic;
165         D1S, D2S    : in sfixed(M downto (M - N + 1)); -- Q4.46
166         QSB         : out sfixed(M downto (M - N + 1)) -- Q4.46
167     );
168     end component;
169
170     -- moltiplicatore/shifter
171     component mpy_shifter_pipe_sfixed is
172     generic (N : integer := 24); -- lunghezza numero [bit]
173     port (
174         CK          : in std_logic;
175         M_nS        : in std_logic;
176         D1M, D2M    : in sfixed(0 downto (-N + 1)); -- Q1.23
177         QM          : out sfixed(0 downto (-2 * N + 2)); -- Q1.46
178         QSH         : out sfixed(1 downto (-N + 1)) -- Q2.23
179     );
180     end component;
181

```

```

182  -- arrotondatore
183  component rounder_sfised is
184      generic (
185          M : integer := 3; -- MSB
186          N : integer := 50 -- lunghezza numero [bit]
187      );
188      port (
189          DR : in sfixed(M downto (M - N + 1)); -- Q4.46
190          QR : out sfixed(0 downto -23)          -- Q1.23
191      );
192  end component;
193
194  -- register file
195  component register_file is
196      port (
197          CK : in std_logic;
198          --* segnali di controllo *****
199          WR_R1 : in std_logic;
200          WR_R2 : in std_logic;
201          WR_R3 : in std_logic;
202          WR_R4 : in std_logic;
203          WR_R5 : in std_logic;
204          WR_R6 : in std_logic;
205          -----
206          s_R3 : in std_logic;
207          s_R5 : in std_logic_vector(1 downto 0);
208          s_R6 : in std_logic;
209          -----
210          s_1M : in std_logic_vector(1 downto 0);
211          s_2M : in std_logic;
212          s_1AS : in std_logic;
213          --* porte di ingresso *****
214          D_Wr : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
215          D_Wi : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
216          -----
217          D_Ar : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
218          D_Ai : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
219          D_Br : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
220          D_Bi : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
221          -----
222          IN_AS : in sfixed(3 downto -46); -- Q4.46
223          IN_R : in sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
224          --* porte di uscita *****
225          Q_Br : out sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
226          Q_Bi : out sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
227          -----
228          OUT_1M : out sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
229          OUT_2M : out sfixed(0 downto -23); -- Q1.23
230          OUT_1AS : out sfixed(3 downto -46); -- Q4.46
231          OUT_R : out sfixed(3 downto -46)  -- Q4.46
232      );
233  end component;
234
235  -- control unit
236  component CU_butterfly is
237      port (
238          CK : in std_logic;
239          START : in std_logic;
240          RST : in std_logic;

```

```

241         CTRL : out std_logic_vector(28 downto 0)
242     );
243     end component;
244
245     begin
246
247         zero <= (others => '0');
248
249         -- estensioni e riduzioni
250         Q_MPY_50 <= Q_MPY(0) & Q_MPY(0) & Q_MPY(0) & Q_MPY;           -- da Q1.46 a Q4.46
251         Q_SFT_49 <= Q_SFT(1) & Q_SFT & zero(-24 downto -46);         -- da Q2.23 a Q3.46
252         Q_ADD_50 <= Q_ADD(2) & Q_ADD;                                 -- da Q3.46 a Q4.46
253         Q_RND_25 <= Q_RND(0) & Q_RND;                                -- da Q1.23 a Q2.23
254         Q_RND_49 <= Q_RND(0) & Q_RND(0) & Q_RND & zero(-24 downto -46); -- da Q1.23 a Q3.46
255         Q_R7_50  <= Q_R7(1) & Q_R7(1) & Q_R7 & zero(-24 downto -46); -- da Q2.23 a Q4.46
256         Q_R8_50  <= Q_R8(2) & Q_R8;                                  -- da Q3.46 a Q4.46
257         Q_R9_49  <= Q_R9(2 downto -46);                             -- da Q4.46 a Q3.46
258
259         -- segnali di controllo
260         WR_R1 <= CTRL(28);
261         WR_R2 <= CTRL(27);
262         WR_R3 <= CTRL(26);
263         WR_R4 <= CTRL(25);
264         WR_R5 <= CTRL(24);
265         WR_R6 <= CTRL(23);
266         s_R3  <= CTRL(22);
267         s_R5  <= CTRL(21 downto 20);
268         s_R6  <= CTRL(19);
269         s_1M  <= CTRL(18 downto 17);
270         s_2M  <= CTRL(16);
271         s_1AS <= CTRL(15);
272         WR_R7 <= CTRL(14);
273         WR_R8 <= CTRL(13);
274         WR_R9 <= CTRL(12);
275         s_R7  <= CTRL(11);
276         s_R8  <= CTRL(10 downto 9);
277         s_R9  <= CTRL(8 downto 7);
278         M_nS  <= CTRL(6);
279         s_D1A <= CTRL(5);
280         s_D1S <= CTRL(4 downto 3);
281         s_DR   <= CTRL(2);
282         s_IN_AS <= CTRL(1);
283         DONE   <= CTRL(0);
284
285         Ar_primo <= Q_R7(0 downto -23); -- Q1.23
286         Ai_primo <= Q_R8(0 downto -23); -- Q1.23
287
288         --*****
289         --* Istanze component
290         --*****
291
292         REG_FILE : register_file
293         port map(
294             CK      => CK,
295             WR_R1   => WR_R1,
296             WR_R2   => WR_R2,
297             WR_R3   => WR_R3,
298             WR_R4   => WR_R4,
299             WR_R5   => WR_R5,

```



```

300      WR_R6    => WR_R6,
301      s_R3     => s_R3,
302      s_R5     => s_R5,
303      s_R6     => s_R6,
304      s_1M     => s_1M,
305      s_2M     => s_2M,
306      s_1AS    => s_1AS,
307      D_Wr     => Wr,      -- Q1.23
308      D_Wi     => Wi,      -- Q1.23
309      D_Ar     => Ar,      -- Q1.23
310      D_Ai     => Ai,      -- Q1.23
311      D_Br     => Br,      -- Q1.23
312      D_Bi     => Bi,      -- Q1.23
313      IN_AS    => Q_AS,    -- Q4.46
314      IN_R     => Q_RND,   -- Q1.23
315      Q_Br     => Br_primo, -- Q1.23
316      Q_Bi     => Bi_primo, -- Q1.23
317      OUT_1M   => D1_M_RF, -- Q1.23
318      OUT_2M   => D2_M_RF, -- Q1.23
319      OUT_1AS  => D1_AS_RF, -- Q4.46
320      OUT_R    => D_R_RF   -- Q4.46
321  );
322
323  MPY_SHIFTER : mpy_shifter_pipe_sfixed
324  generic map(N => 24)
325  port map(
326      CK    => CK,
327      M_nS  => M_nS,
328      D1M   => D1_M_RF, -- Q1.23
329      D2M   => D2_M_RF, -- Q1.23
330      QM    => Q_MPY,   -- Q1.46
331      QSH   => Q_SFT    -- Q2.23
332  );
333
334  ADDER : adder_pipe_sfixed
335  generic map(M => 2, N => 49)
336  port map(
337      CK    => CK,
338      D1A   => D1_ADD,  -- Q3.46
339      D2A   => Q_R9_49, -- Q3.46
340      QA    => Q_ADD    -- Q3.46
341  );
342
343  SUBTRACTOR : subtractor_pipe_sfixed
344  generic map(M => 3, N => 50)
345  port map(
346      CK    => CK,
347      D1S   => D1_SUB,  -- Q4.46
348      D2S   => Q_R9,    -- Q4.46
349      QSB   => Q_SUB    -- Q4.46
350  );
351
352  ROUNDER_SCALER : rounder_sfixed
353  generic map(M => 3, N => 50)
354  port map(
355      DR    => D_RND,   -- Q4.46
356      QR    => Q_RND    -- Q1.23
357  );
358

```

```

359     mux_D1A : mux2to1_sfixed
360     generic map(M => 2, N => 49)
361     port map(
362         s      => s_D1A,
363         IN_0    => Q_R8,          -- Q3.46
364         IN_1    => D1_AS_RF(2 downto -46), -- Q3.46
365         uscita => D1_ADD          -- Q3.46
366     );
367
368     mux_D1S : mux4to1_sfixed
369     generic map(M => 3, N => 50)
370     port map(
371         s      => s_D1S,
372         IN_0    => Q_R8_50, -- Q4.46
373         IN_1    => Q_R7_50, -- Q4.46
374         IN_2    => D1_AS_RF, -- Q4.46
375         IN_3    => zero,
376         uscita => D1_SUB -- Q4.46
377     );
378
379     mux_DR : mux2to1_sfixed
380     generic map(M => 3, N => 50)
381     port map(
382         s      => s_DR,
383         IN_0    => D_R_RF, -- Q4.46
384         IN_1    => Q_R9,   -- Q4.46
385         uscita => D_RND   -- Q4.46
386     );
387
388     mux_R7 : mux2to1_sfixed
389     generic map(M => 1, N => 25)
390     port map(
391         s      => s_R7,
392         IN_0    => Q_SFT, -- Q2.23
393         IN_1    => Q_RND_25, -- Q2.23
394         uscita => D_R7    -- Q2.23
395     );
396
397     mux_R8 : mux4to1_sfixed
398     generic map(M => 2, N => 49)
399     port map(
400         s      => s_R8,
401         IN_0    => Q_SFT_49, -- Q3.46
402         IN_1    => Q_ADD,    -- Q3.46
403         IN_2    => Q_RND_49, -- Q3.46
404         IN_3    => zero(2 downto -46),
405         uscita => D_R8 -- Q3.46
406     );
407
408     mux_R9 : mux4to1_sfixed
409     generic map(M => 3, N => 50)
410     port map(
411         s      => s_R9,
412         IN_0    => Q_MPY_50, -- Q4.46
413         IN_1    => Q_ADD_50, -- Q4.46
414         IN_2    => Q_SUB,    -- Q4.46
415         IN_3    => zero,
416         uscita => D_R9 -- Q4.46
417     );

```

```

418     REG_7 : register_sfixed
419     generic map(M => 1, N => 25)
420     port map(
421         ck  => CK,
422         en  => WR_R7,
423         d   => D_R7,
424         q   => Q_R7
425     );
426
427     REG_8 : register_sfixed
428     generic map(M => 2, N => 49)
429     port map(
430         ck  => CK,
431         en  => WR_R8,
432         d   => D_R8,
433         q   => Q_R8
434     );
435
436     REG_9 : register_sfixed
437     generic map(M => 3, N => 50)
438     port map(
439         ck  => CK,
440         en  => WR_R9,
441         d   => D_R9,
442         q   => Q_R9
443     );
444
445     mux_AS : mux2to1_sfixed
446     generic map(M => 3, N => 50)
447     port map(
448         s      => s_IN_AS,
449         IN_0   => Q_ADD_50, -- Q4.46
450         IN_1   => Q_SUB,   -- Q4.46
451         uscita => Q_AS     -- Q4.46
452     );
453
454     CONTROL_UNIT : CU_butterfly
455     port map(
456         CK    => CK,
457         RST   => RST,
458         START => START,
459         CTRL  => CTRL
460     );
461
462 end architecture structure;
463

```

A.4 Calcolatore FFT

```

1  --*****
2  --* Calcolatore FFT 16x16
3  --*****
4
5  library ieee;
6  use ieee.std_logic_1164.all;
7  use ieee.numeric_std.all;
8  use ieee.fixed_pkg.all;

```

```

9
10 entity FFT_16 is
11     port (
12         CK      : in std_logic;
13         RST      : in std_logic;
14         START    : in std_logic;
15         DONE     : out std_logic;
16         --* porte di ingresso *****
17         Xr_0, Xi_0 : in sfixed(0 downto -23); -- X_0
18         Xr_1, Xi_1 : in sfixed(0 downto -23); -- X_1
19         Xr_2, Xi_2 : in sfixed(0 downto -23); -- X_2
20         Xr_3, Xi_3 : in sfixed(0 downto -23); -- X_3
21         Xr_4, Xi_4 : in sfixed(0 downto -23); -- X_4
22         Xr_5, Xi_5 : in sfixed(0 downto -23); -- X_5
23         Xr_6, Xi_6 : in sfixed(0 downto -23); -- X_6
24         Xr_7, Xi_7 : in sfixed(0 downto -23); -- X_7
25         Xr_8, Xi_8 : in sfixed(0 downto -23); -- X_8
26         Xr_9, Xi_9 : in sfixed(0 downto -23); -- X_9
27         Xr_10, Xi_10 : in sfixed(0 downto -23); -- X_10
28         Xr_11, Xi_11 : in sfixed(0 downto -23); -- X_11
29         Xr_12, Xi_12 : in sfixed(0 downto -23); -- X_12
30         Xr_13, Xi_13 : in sfixed(0 downto -23); -- X_13
31         Xr_14, Xi_14 : in sfixed(0 downto -23); -- X_14
32         Xr_15, Xi_15 : in sfixed(0 downto -23); -- X_15
33         --* porte di uscita *****
34         Yr_0, Yi_0 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_0
35         Yr_1, Yi_1 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_1
36         Yr_2, Yi_2 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_2
37         Yr_3, Yi_3 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_3
38         Yr_4, Yi_4 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_4
39         Yr_5, Yi_5 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_5
40         Yr_6, Yi_6 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_6
41         Yr_7, Yi_7 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_7
42         Yr_8, Yi_8 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_8
43         Yr_9, Yi_9 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_9
44         Yr_10, Yi_10 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_10
45         Yr_11, Yi_11 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_11
46         Yr_12, Yi_12 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_12
47         Yr_13, Yi_13 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_13
48         Yr_14, Yi_14 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_14
49         Yr_15, Yi_15 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_15
50     );
51 end entity FFT_16;
52
53 architecture structure of FFT_16 is
54
55     --*****
56     --* Definizione segnali interni
57     --*****
58
59     signal Wr_0, Wi_0 : sfixed(0 downto -23); -- W_0
60     signal Wr_1, Wi_1 : sfixed(0 downto -23); -- W_1
61     signal Wr_2, Wi_2 : sfixed(0 downto -23); -- W_2
62     signal Wr_3, Wi_3 : sfixed(0 downto -23); -- W_3
63     signal Wr_4, Wi_4 : sfixed(0 downto -23); -- W_4
64     signal Wr_5, Wi_5 : sfixed(0 downto -23); -- W_5
65     signal Wr_6, Wi_6 : sfixed(0 downto -23); -- W_6
66     signal Wr_7, Wi_7 : sfixed(0 downto -23); -- W_7
67     -----

```

```

68 signal DL1_SL2 : std_logic; -- DONE livello 1, START livello 2
69 signal DL2_SL3 : std_logic; -- DONE livello 2, START livello 3
70 signal DL3_SL4 : std_logic; -- DONE livello 3, START livello 4
71 -----
72 signal Ar000_ArI08, Ai000_AiI08 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 00, A bfy 08
73 signal Br000_ArI12, Bi000_AiI12 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 00, A bfy 12
74 signal Ar001_ArI09, Ai001_AiI09 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 01, A bfy 09
75 signal Br001_ArI13, Bi001_AiI13 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 01, A bfy 13
76 signal Ar002_ArI10, Ai002_AiI10 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 02, A bfy 10
77 signal Br002_ArI14, Bi002_AiI14 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 02, A bfy 14
78 signal Ar003_ArI11, Ai003_AiI11 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 03, A bfy 11
79 signal Br003_ArI15, Bi003_AiI15 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 03, A bfy 15
80 signal Ar004_BrI08, Ai004_BiI08 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 04, B bfy 08
81 signal Br004_BrI12, Bi004_BiI12 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 04, B bfy 12
82 signal Ar005_BrI09, Ai005_BiI09 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 05, B bfy 09
83 signal Br005_BrI13, Bi005_BiI13 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 05, B bfy 13
84 signal Ar006_BrI10, Ai006_BiI10 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 06, B bfy 10
85 signal Br006_BrI14, Bi006_BiI14 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 06, B bfy 14
86 signal Ar007_BrI11, Ai007_BiI11 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 07, B bfy 11
87 signal Br007_BrI15, Bi007_BiI15 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 07, B bfy 15
88 -----
89 signal Ar008_ArI16, Ai008_AiI16 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 08, A bfy 16
90 signal Br008_ArI18, Bi008_AiI18 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 08, A bfy 18
91 signal Ar009_ArI17, Ai009_AiI17 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 09, A bfy 17
92 signal Br009_ArI19, Bi009_AiI19 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 09, A bfy 19
93 signal Ar010_BrI16, Ai010_BiI16 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 10, B bfy 16
94 signal Br010_BrI18, Bi010_BiI18 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 10, B bfy 18
95 signal Ar011_BrI17, Ai011_BiI17 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 11, B bfy 17
96 signal Br011_BrI19, Bi011_BiI19 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 11, B bfy 19
97 signal Ar012_ArI20, Ai012_AiI20 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 12, A bfy 20
98 signal Br012_ArI22, Bi012_AiI22 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 12, A bfy 22
99 signal Ar013_ArI21, Ai013_AiI21 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 13, A bfy 21
100 signal Br013_ArI23, Bi013_AiI23 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 13, A bfy 23
101 signal Ar014_BrI20, Ai014_BiI20 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 14, B bfy 20
102 signal Br014_BrI22, Bi014_BiI22 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 14, B bfy 22
103 signal Ar015_BrI21, Ai015_BiI21 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 15, B bfy 21
104 signal Br015_BrI23, Bi015_BiI23 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 15, B bfy 23
105 -----
106 signal Ar016_AiI24, Ai016_AiI24 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 1 A bfy 24
107 signal Br016_AiI25, Bi016_AiI25 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 1 A bfy 25
108 signal Ar017_BiI24, Ai017_BiI24 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 1 B bfy 24
109 signal Br017_BiI25, Bi017_BiI25 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 1 B bfy 25
110 signal Ar018_AiI26, Ai018_AiI26 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 1 A bfy 26
111 signal Br018_AiI27, Bi018_AiI27 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 1 A bfy 27
112 signal Ar019_BiI26, Ai019_BiI26 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 1 B bfy 26
113 signal Br019_BiI27, Bi019_BiI27 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 1 B bfy 27
114 signal Ar020_AiI28, Ai020_AiI28 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 2 A bfy 28
115 signal Br020_AiI29, Bi020_AiI29 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 2 A bfy 29
116 signal Ar021_BiI28, Ai021_BiI28 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 2 B bfy 28
117 signal Br021_BiI29, Bi021_BiI29 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 2 B bfy 29
118 signal Ar022_AiI30, Ai022_AiI30 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 2 A bfy 30
119 signal Br022_AiI31, Bi022_AiI31 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 2 A bfy 31
120 signal Ar023_BiI30, Ai023_BiI30 : sfixed(0 downto -23); -- A' bfy 2 B bfy 30
121 signal Br023_BiI31, Bi023_BiI31 : sfixed(0 downto -23); -- B' bfy 2 B bfy 31
122 -----
123 --*****
124 --* Dichiarazione component
125 --*****
126

```

```

127     component butterfly is
128     port (
129         CK      : in std_logic;
130         RST      : in std_logic;
131         START    : in std_logic;
132         DONE     : out std_logic;
133         --* porte di ingresso *****
134         Ar : in sfixed(0 downto -23);
135         Ai : in sfixed(0 downto -23);
136         Br : in sfixed(0 downto -23);
137         Bi : in sfixed(0 downto -23);
138         Wr : in sfixed(0 downto -23);
139         Wi : in sfixed(0 downto -23);
140         --* porte di uscita *****
141         Ar_primo : out sfixed(0 downto -23);
142         Ai_primo : out sfixed(0 downto -23);
143         Br_primo : out sfixed(0 downto -23);
144         Bi_primo : out sfixed(0 downto -23);
145     );
146     end component;
147
148     begin
149
150         Wr_0 <= "01111111111111111111";
151         Wr_1 <= "011101100100000110101111";
152         Wr_2 <= "010110101000001001111001";
153         Wr_3 <= "00110000111101111000101";
154         Wr_4 <= "000000000000000000000000";
155         Wr_5 <= "110011110000010000111010";
156         Wr_6 <= "101001010111110110000110";
157         Wr_7 <= "100010011011111001010000";
158
159         Wi_0 <= "000000000000000000000000";
160         Wi_1 <= "110011110000010000111010";
161         Wi_2 <= "101001010111110110000110";
162         Wi_3 <= "100010011011111001010000";
163         Wi_4 <= "100000000000000000000000";
164         Wi_5 <= "100010011011111001010000";
165         Wi_6 <= "101001010111110110000110";
166         Wi_7 <= "110011110000010000111010";
167
168         --*****
169         --* Istanze component
170         --*****
171
172         --* LIVELLO 1 *****
173         BUTTERFLY_00 : butterfly
174         port map(
175             CK => CK, RST => RST, START => START, DONE => DL1_SL2,
176             -- porte di ingresso
177             Ar => Xr_0, Ai => Xi_0, Br => Xr_8, Bi => Xi_8,
178             Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
179             -- porte di uscita
180             Ar_primo => Ar000_ArI08, Ai_primo => Ai000_AiI08,
181             Br_primo => Br000_ArI12, Bi_primo => Bi000_AiI12
182         );
183
184         BUTTERFLY_01 : butterfly
185         port map(

```

```

186      CK => CK, RST => RST, START => START, DONE => DL1_SL2,
187      -- porte di ingresso
188      Ar => Xr_1, Ai => Xi_1, Br => Xr_9, Bi => Xi_9,
189      Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
190      -- porte di uscita
191      Ar_primo => Ar001_ArI09, Ai_primo => Ai001_AiI09,
192      Br_primo => Br001_ArI13, Bi_primo => Bi001_AiI13
193  );
194
195  BUTTERFLY_02 : butterfly
196  port map(
197      CK => CK, RST => RST, START => START, DONE => DL1_SL2,
198      -- porte di ingresso
199      Ar => Xr_2, Ai => Xi_2, Br => Xr_10, Bi => Xi_10,
200      Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
201      -- porte di uscita
202      Ar_primo => Ar002_ArI10, Ai_primo => Ai002_AiI10,
203      Br_primo => Br002_ArI14, Bi_primo => Bi002_AiI14
204  );
205
206  BUTTERFLY_03 : butterfly
207  port map(
208      CK => CK, RST => RST, START => START, DONE => DL1_SL2,
209      -- porte di ingresso
210      Ar => Xr_3, Ai => Xi_3, Br => Xr_11, Bi => Xi_11,
211      Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
212      -- porte di uscita
213      Ar_primo => Ar003_ArI11, Ai_primo => Ai003_AiI11,
214      Br_primo => Br003_ArI15, Bi_primo => Bi003_AiI15
215  );
216
217  BUTTERFLY_04 : butterfly
218  port map(
219      CK => CK, RST => RST, START => START, DONE => DL1_SL2,
220      -- porte di ingresso
221      Ar => Xr_4, Ai => Xi_4, Br => Xr_12, Bi => Xi_12,
222      Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
223      -- porte di uscita
224      Ar_primo => Ar004_BrI08, Ai_primo => Ai004_BiI08,
225      Br_primo => Br004_BrI12, Bi_primo => Bi004_BiI12
226  );
227
228  BUTTERFLY_05 : butterfly
229  port map(
230      CK => CK, RST => RST, START => START, DONE => DL1_SL2,
231      -- porte di ingresso
232      Ar => Xr_5, Ai => Xi_5, Br => Xr_13, Bi => Xi_13,
233      Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
234      -- porte di uscita
235      Ar_primo => Ar005_BrI09, Ai_primo => Ai005_BiI09,
236      Br_primo => Br005_BrI13, Bi_primo => Bi005_BiI13
237  );
238
239  BUTTERFLY_06 : butterfly
240  port map(
241      CK => CK, RST => RST, START => START, DONE => DL1_SL2,
242      -- porte di ingresso
243      Ar => Xr_6, Ai => Xi_6, Br => Xr_14, Bi => Xi_14,
244      Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,

```

```

245     -- porte di uscita
246     Ar_primo => Ar006_BrI10, Ai_primo => Ai006_BiI10,
247     Br_primo => Br006_BrI14, Bi_primo => Bi006_BiI14
248 );
249
250 BUTTERFLY_07 : butterfly
251 port map(
252     CK => CK, RST => RST, START => START, DONE => DL1_SL2,
253     -- porte di ingresso
254     Ar => Xr_7, Ai => Xi_7, Br => Xr_15, Bi => Xi_15,
255     Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
256     -- porte di uscita
257     Ar_primo => Ar007_BrI11, Ai_primo => Ai007_BiI11,
258     Br_primo => Br007_BrI15, Bi_primo => Bi007_BiI15
259 );
260
261 --* LIVELLO 2 *****
262 BUTTERFLY_08 : butterfly
263 port map(
264     CK => CK, RST => RST, START => DL1_SL2, DONE => DL2_SL3,
265     -- porte di ingresso
266     Ar => Ar000_ArI08, Ai => Ai000_AiI08, Br => Ar004_BrI08, Bi => Ai004_BiI08,
267     Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
268     -- porte di uscita
269     Ar_primo => Ar008_ArI16, Ai_primo => Ai008_AiI16,
270     Br_primo => Br008_ArI18, Bi_primo => Bi008_AiI18
271 );
272
273 BUTTERFLY_09 : butterfly
274 port map(
275     CK => CK, RST => RST, START => DL1_SL2, DONE => DL2_SL3,
276     -- porte di ingresso
277     Ar => Ar001_ArI09, Ai => Ai001_AiI09, Br => Ar005_BrI09, Bi => Ai005_BiI09,
278     Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
279     -- porte di uscita
280     Ar_primo => Ar009_ArI17, Ai_primo => Ai009_AiI17,
281     Br_primo => Br009_ArI19, Bi_primo => Bi009_AiI19
282 );
283
284 BUTTERFLY_10 : butterfly
285 port map(
286     CK => CK, RST => RST, START => DL1_SL2, DONE => DL2_SL3,
287     -- porte di ingresso
288     Ar => Ar002_ArI10, Ai => Ai002_AiI10, Br => Ar006_BrI10, Bi => Ai006_BiI10,
289     Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
290     -- porte di uscita
291     Ar_primo => Ar010_BrI16, Ai_primo => Ai010_BiI16,
292     Br_primo => Br010_BrI18, Bi_primo => Bi010_BiI18
293 );
294
295 BUTTERFLY_11 : butterfly
296 port map(
297     CK => CK, RST => RST, START => DL1_SL2, DONE => DL2_SL3,
298     -- porte di ingresso
299     Ar => Ar003_ArI11, Ai => Ai003_AiI11, Br => Ar007_BrI11, Bi => Ai007_BiI11,
300     Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
301     -- porte di uscita
302     Ar_primo => Ar011_BrI17, Ai_primo => Ai011_BiI17,
303     Br_primo => Br011_BrI19, Bi_primo => Bi011_BiI19

```



```

304 );
305
306 BUTTERFLY_12 : butterfly
307 port map(
308     CK => CK, RST => RST, START => DL1_SL2, DONE => DL2_SL3,
309     -- porte di ingresso
310     Ar => Br000_ArI12, Ai => Bi000_AiI12, Br => Br004_BrI12, Bi => Bi004_BiI12,
311     Wr => Wr_4, Wi => Wi_4,
312     -- porte di uscita
313     Ar_primo => Ar012_ArI20, Ai_primo => Ai012_AiI20,
314     Br_primo => Br012_ArI22, Bi_primo => Bi012_AiI22
315 );
316
317 BUTTERFLY_13 : butterfly
318 port map(
319     CK => CK, RST => RST, START => DL1_SL2, DONE => DL2_SL3,
320     -- porte di ingresso
321     Ar => Br001_ArI13, Ai => Bi001_AiI13, Br => Br005_BrI13, Bi => Bi005_BiI13,
322     Wr => Wr_4, Wi => Wi_4,
323     -- porte di uscita
324     Ar_primo => Ar013_ArI21, Ai_primo => Ai013_AiI21,
325     Br_primo => Br013_ArI23, Bi_primo => Bi013_AiI23
326 );
327
328 BUTTERFLY_14 : butterfly
329 port map(
330     CK => CK, RST => RST, START => DL1_SL2, DONE => DL2_SL3,
331     -- porte di ingresso
332     Ar => Br002_ArI14, Ai => Bi002_AiI14, Br => Br006_BrI14, Bi => Bi006_BiI14,
333     Wr => Wr_4, Wi => Wi_4,
334     -- porte di uscita
335     Ar_primo => Ar014_BrI20, Ai_primo => Ai014_BiI20,
336     Br_primo => Br014_BrI22, Bi_primo => Bi014_BiI22
337 );
338
339 BUTTERFLY_15 : butterfly
340 port map(
341     CK => CK, RST => RST, START => DL1_SL2, DONE => DL2_SL3,
342     -- porte di ingresso
343     Ar => Br003_ArI15, Ai => Bi003_AiI15, Br => Br007_BrI15, Bi => Bi007_BiI15,
344     Wr => Wr_4, Wi => Wi_4,
345     -- porte di uscita
346     Ar_primo => Ar015_BrI21, Ai_primo => Ai015_BiI21,
347     Br_primo => Br015_BrI23, Bi_primo => Bi015_BiI23
348 );
349
350 --* LIVELLO 3 *****
351 BUTTERFLY_16 : butterfly
352 port map(
353     CK => CK, RST => RST, START => DL2_SL3, DONE => DL3_SL4,
354     -- porte di ingresso
355     Ar => Ar008_ArI16, Ai => Ai008_AiI16, Br => Ar010_BrI16, Bi => Ai010_BiI16,
356     Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
357     -- porte di uscita
358     Ar_primo => Ar016_AiI24, Ai_primo => Ai016_AiI24,
359     Br_primo => Br016_AiI25, Bi_primo => Bi016_AiI25
360 );
361
362 BUTTERFLY_17 : butterfly

```

```

363 port map(
364     CK => CK, RST => RST, START => DL2_SL3, DONE => DL3_SL4,
365     -- porte di ingresso
366     Ar => Ar009_ArI17, Ai => Ai009_AiI17, Br => Ar011_BrI17, Bi => Ai011_BiI17,
367     Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
368     -- porte di uscita
369     Ar_primo => Ar017_BiI24, Ai_primo => Ai017_BiI24,
370     Br_primo => Br017_BiI25, Bi_primo => Bi017_BiI25
371 );
372
373 BUTTERFLY_18 : butterfly
374 port map(
375     CK => CK, RST => RST, START => DL2_SL3, DONE => DL3_SL4,
376     -- porte di ingresso
377     Ar => Br008_ArI18, Ai => Bi008_AiI18, Br => Br010_BrI18, Bi => Bi010_BiI18,
378     Wr => Wr_4, Wi => Wi_4,
379     -- porte di uscita
380     Ar_primo => Ar018_AiI26, Ai_primo => Ai018_AiI26,
381     Br_primo => Br018_AiI27, Bi_primo => Bi018_AiI27
382 );
383
384 BUTTERFLY_19 : butterfly
385 port map(
386     CK => CK, RST => RST, START => DL2_SL3, DONE => DL3_SL4,
387     -- porte di ingresso
388     Ar => Br009_ArI19, Ai => Bi009_AiI19, Br => Br011_BrI19, Bi => Bi011_BiI19,
389     Wr => Wr_4, Wi => Wi_4,
390     -- porte di uscita
391     Ar_primo => Ar019_BiI26, Ai_primo => Ai019_BiI26,
392     Br_primo => Br019_BiI27, Bi_primo => Bi019_BiI27
393 );
394
395 BUTTERFLY_20 : butterfly
396 port map(
397     CK => CK, RST => RST, START => DL2_SL3, DONE => DL3_SL4,
398     -- porte di ingresso
399     Ar => Ar012_ArI20, Ai => Ai012_AiI20, Br => Ar014_BrI20, Bi => Ai014_BiI20,
400     Wr => Wr_2, Wi => Wi_2,
401     -- porte di uscita
402     Ar_primo => Ar020_AiI28, Ai_primo => Ai020_AiI28,
403     Br_primo => Br020_AiI29, Bi_primo => Bi020_AiI29
404 );
405
406 BUTTERFLY_21 : butterfly
407 port map(
408     CK => CK, RST => RST, START => DL2_SL3, DONE => DL3_SL4,
409     -- porte di ingresso
410     Ar => Ar013_ArI21, Ai => Ai013_AiI21, Br => Ar015_BrI21, Bi => Ai015_BiI21,
411     Wr => Wr_2, Wi => Wi_2,
412     -- porte di uscita
413     Ar_primo => Ar021_BiI28, Ai_primo => Ai021_BiI28,
414     Br_primo => Br021_BiI29, Bi_primo => Bi021_BiI29
415 );
416
417 BUTTERFLY_22 : butterfly
418 port map(
419     CK => CK, RST => RST, START => DL2_SL3, DONE => DL3_SL4,
420     -- porte di ingresso
421     Ar => Br012_ArI22, Ai => Bi012_AiI22, Br => Br014_BrI22, Bi => Bi014_BiI22,

```

```

422     Wr => Wr_6, Wi => Wi_6,
423     -- porte di uscita
424     Ar_primo => Ar022_AiI30, Ai_primo => Ai022_AiI30,
425     Br_primo => Br022_AiI31, Bi_primo => Bi022_AiI31
426 );
427
428 BUTTERFLY_23 : butterfly
429 port map(
430     CK => CK, RST => RST, START => DL2_SL3, DONE => DL3_SL4,
431     -- porte di ingresso
432     Ar => Br013_ArI23, Ai => Bi013_AiI23, Br => Br015_BrI23, Bi => Bi015_BiI23,
433     Wr => Wr_6, Wi => Wi_6,
434     -- porte di uscita
435     Ar_primo => Ar023_BiI30, Ai_primo => Ai023_BiI30,
436     Br_primo => Br023_BiI31, Bi_primo => Bi023_BiI31
437 );
438
439 --* LIVELLO 4 *****
440 BUTTERFLY_24 : butterfly
441 port map(
442     CK => CK, RST => RST, START => DL3_SL4, DONE => DONE,
443     -- porte di ingresso
444     Ar => Ar016_AiI24, Ai => Ai016_AiI24, Br => Ar017_BiI24, Bi => Ai017_BiI24,
445     Wr => Wr_0, Wi => Wi_0,
446     -- porte di uscita
447     Ar_primo => Yr_0, Ai_primo => Yi_0,
448     Br_primo => Yr_8, Bi_primo => Yi_8
449 );
450
451 BUTTERFLY_25 : butterfly
452 port map(
453     CK => CK, RST => RST, START => DL3_SL4, DONE => DONE,
454     -- porte di ingresso
455     Ar => Br016_AiI25, Ai => Bi016_AiI25, Br => Br017_BiI25, Bi => Bi017_BiI25,
456     Wr => Wr_4, Wi => Wi_4,
457     -- porte di uscita
458     Ar_primo => Yr_4, Ai_primo => Yi_4,
459     Br_primo => Yr_12, Bi_primo => Yi_12
460 );
461
462 BUTTERFLY_26 : butterfly
463 port map(
464     CK => CK, RST => RST, START => DL3_SL4, DONE => DONE,
465     -- porte di ingresso
466     Ar => Ar018_AiI26, Ai => Ai018_AiI26, Br => Ar019_BiI26, Bi => Ai019_BiI26,
467     Wr => Wr_2, Wi => Wi_2,
468     -- porte di uscita
469     Ar_primo => Yr_2, Ai_primo => Yi_2,
470     Br_primo => Yr_10, Bi_primo => Yi_10
471 );
472
473 BUTTERFLY_27 : butterfly
474 port map(
475     CK => CK, RST => RST, START => DL3_SL4, DONE => DONE,
476     -- porte di ingresso
477     Ar => Br018_AiI27, Ai => Bi018_AiI27, Br => Br019_BiI27, Bi => Bi019_BiI27,
478     Wr => Wr_6, Wi => Wi_6,
479     -- porte di uscita
480     Ar_primo => Yr_6, Ai_primo => Yi_6,

```

```

481     Br_primo => Yr_14, Bi_primo => Yi_14
482 );
483
484 BUTTERFLY_28 : butterfly
485 port map(
486     CK => CK, RST => RST, START => DL3_SL4, DONE => DONE,
487     -- porte di ingresso
488     Ar => ArO20_AiI28, Ai => AiO20_AiI28, Br => ArO21_BiI28, Bi => AiO21_BiI28,
489     Wr => Wr_1, Wi => Wi_1,
490     -- porte di uscita
491     Ar_primo => Yr_1, Ai_primo => Yi_1,
492     Br_primo => Yr_9, Bi_primo => Yi_9
493 );
494
495 BUTTERFLY_29 : butterfly
496 port map(
497     CK => CK, RST => RST, START => DL3_SL4, DONE => DONE,
498     -- porte di ingresso
499     Ar => BrO20_AiI29, Ai => BiO20_AiI29, Br => BrO21_BiI29, Bi => BiO21_BiI29,
500     Wr => Wr_5, Wi => Wi_5,
501     -- porte di uscita
502     Ar_primo => Yr_5, Ai_primo => Yi_5,
503     Br_primo => Yr_13, Bi_primo => Yi_13
504 );
505
506 BUTTERFLY_30 : butterfly
507 port map(
508     CK => CK, RST => RST, START => DL3_SL4, DONE => DONE,
509     -- porte di ingresso
510     Ar => ArO22_AiI30, Ai => AiO22_AiI30, Br => ArO23_BiI30, Bi => AiO23_BiI30,
511     Wr => Wr_3, Wi => Wi_3,
512     -- porte di uscita
513     Ar_primo => Yr_3, Ai_primo => Yi_3,
514     Br_primo => Yr_11, Bi_primo => Yi_11
515 );
516
517 BUTTERFLY_31 : butterfly
518 port map(
519     CK => CK, RST => RST, START => DL3_SL4, DONE => DONE,
520     -- porte di ingresso
521     Ar => BrO22_AiI31, Ai => BiO22_AiI31, Br => BrO23_BiI31, Bi => BiO23_BiI31,
522     Wr => Wr_7, Wi => Wi_7,
523     -- porte di uscita
524     Ar_primo => Yr_7, Ai_primo => Yi_7,
525     Br_primo => Yr_15, Bi_primo => Yi_15
526 );
527
528 end architecture structure;

```

B Test processore Butterfly

B.1 Testbench a scopo di *debug*

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4  use ieee.fixed_pkg.all;
5  use std.textio.all;
6  use ieee.std_logic_textio.all;
7
8  entity tb_butterfly_debug is
9  end tb_butterfly_debug;
10
11 architecture behavioral of tb_butterfly_debug is
12
13     -- definizione segnali interni
14     signal clock      : std_logic      := '0';
15     signal reset      : std_logic      := '0';
16     signal start      : std_logic      := '0';
17     signal done       : std_logic      := '0';
18     signal Ar_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
19     signal Ai_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
20     signal Br_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
21     signal Bi_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
22     signal Wr_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
23     signal Wi_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
24     signal Ar_out     : sfixed(0 downto -23);
25     signal Ai_out     : sfixed(0 downto -23);
26     signal Br_out     : sfixed(0 downto -23);
27     signal Bi_out     : sfixed(0 downto -23);
28
29     -- dichiarazione UUT
30     component butterfly is
31     port (
32         CK      : in std_logic;
33         RST     : in std_logic;
34         START   : in std_logic;
35         DONE    : out std_logic;
36         --* porte di ingresso *****
37         Ar : in sfixed(0 downto -23);
38         Ai : in sfixed(0 downto -23);
39         Br : in sfixed(0 downto -23);
40         Bi : in sfixed(0 downto -23);
41         Wr : in sfixed(0 downto -23);
42         Wi : in sfixed(0 downto -23);
43         --* porte di uscita *****
44         Ar_primo : out sfixed(0 downto -23);
45         Ai_primo : out sfixed(0 downto -23);
46         Br_primo : out sfixed(0 downto -23);
47         Bi_primo : out sfixed(0 downto -23)
48     );
49     end component;
50
51 begin
52
53     -- istanza UUT
54     uP_BUTTERFLY : butterfly

```

```

55     port map(
56         CK      => clock,
57         RST     => reset,
58         START   => start,
59         DONE    => done,
60         Ar      => Ar_in,
61         Ai      => Ai_in,
62         Br      => Br_in,
63         Bi      => Bi_in,
64         Wr      => Wr_in,
65         Wi      => Wi_in,
66         Ar_primo => Ar_out,
67         Ai_primo => Ai_out,
68         Br_primo => Br_out,
69         Bi_primo => Bi_out
70     );
71
72     -- process per la generazione del clock
73     clk_process : process
74     begin
75         wait for 50 ns;
76         clock <= not clock;
77     end process clk_process;
78
79     trial : process
80     begin
81
82         reset <= '1';
83         wait for 2 ns;
84         reset <= '0';
85
86         -- Faccio partire il processore
87
88         -- single
89         wait for 100 ns;
90         start <= '1';
91         Wr_in <= "011111111111111111111111";
92         Wi_in <= "000000000000000000000000";
93         Ar_in <= to_sfixed(0.5, 0, -23);
94         Ai_in <= to_sfixed(0.5, 0, -23);
95         Br_in <= to_sfixed(0.5, 0, -23);
96         Bi_in <= to_sfixed(0.5, 0, -23);
97         wait for 100 ns;
98         start <= '0';
99         wait for 1500 ns;
100
101         -- single
102         start <= '1';
103         Wr_in <= "011111111111111111111111";
104         Wi_in <= "000000000000000000000000";
105         Ar_in <= to_sfixed(0.1, 0, -23);
106         Ai_in <= to_sfixed(0.1, 0, -23);
107         Br_in <= to_sfixed(0.2, 0, -23);
108         Bi_in <= to_sfixed(0.2, 0, -23);
109         wait for 100 ns;
110         start <= '0';
111         wait for 1500 ns;
112
113         -- continuous

```

```

114     start <= '1';
115     Wr_in <= "011111111111111111111111";
116     Wi_in <= "001111111111111111111111";
117     Ar_in <= to_sfixed(0.1, 0, -23);
118     Ai_in <= to_sfixed(0.2, 0, -23);
119     Br_in <= to_sfixed(0.3, 0, -23);
120     Bi_in <= to_sfixed(0.4, 0, -23);
121     wait for 100 ns;
122     start <= '0';
123     wait for 400 ns;
124     start <= '1';
125     Wr_in <= "011111111111111111111111";
126     Wi_in <= "001111111111111111111111";
127     Ar_in <= to_sfixed(0.1, 0, -23);
128     Ai_in <= to_sfixed(0.1, 0, -23);
129     Br_in <= to_sfixed(0.2, 0, -23);
130     Bi_in <= to_sfixed(0.2, 0, -23);
131     wait for 100 ns;
132     start <= '0';
133     wait for 1500 ns;
134     end process trial;
135
136 end behavioral;

```

B.2 Automatizzazione della simulazione con C++

B.3 Generazione di vettori di I/O mediante script MATLAB

```

1  close all
2  clearvars
3  clc
4  format long
5
6  N = 16; % numero di campioni
7  Wr_vec = zeros(1, N/2); % vettore delle parti reali
8  Wi_vec = zeros(1, N/2); % vettore delle parti immaginarie
9  W_vec = zeros(1, N/2); % vettore dei twiddle factors completi
10 q = quantizer([24,23]); % quantizzatore (24 bit di cui 23 frazionari)
11
12 %% Calcolo dei twiddle factors
13 for j=1:N/2
14     k = j - 1;
15     x = 2 * pi * k / N;
16     W_vec(j) = cos(x) - 1i*sin(x);
17     Wr_vec(j) = real(W_vec(j));
18     Wi_vec(j) = imag(W_vec(j));
19 end
20
21 %% Ingressi butterfly primo livello, dinamica -0.5/+0.5
22 dinamica_L1_W0 = [-0.5 0.5];
23 ingressi_L1_W0 = worstCaseInput(dinamica_L1_W0, q); % in C2
24 writematrix(ingressi_L1_W0)
25
26 %% Butterfly primo livello con W = W0
27 Wr = Wr_vec(1); % 1
28 Wi = Wi_vec(1); % 0
29 [risultati_L1_W0, dinamica_L2_W0_W4] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L1_W0); % uscite
    livello 1 (W0) e relativa dinamica

```

```

30 ingressi_L2_W0_W4 = worstCaseInput(dinamica_L2_W0_W4, q); % ingressi ai limiti della
    dinamica livello 2 (W0-W4)
31
32 writematrix(ingressi_L2_W0_W4)
33 writematrix(risultati_L1_W0, 'risultati_L1_W0_matlab.txt', 'Delimiter', 'space')
34
35 %% Butterfly secondo livello con W = W0
36 Wr = Wr_vec(1); % 1
37 Wi = Wi_vec(1); % 0
38 [risultati_L2_W0, dinamica_L3_W0_W4] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L2_W0_W4); %
    uscite livello 2 (W0) e relativa dinamica
39 ingressi_L3_W0_W4 = worstCaseInput(dinamica_L3_W0_W4, q); % ingressi ai limiti della
    dinamica livello 3 (W0-W4)
40
41 writematrix(ingressi_L3_W0_W4)
42 writematrix(risultati_L2_W0, 'risultati_L2_W0_matlab.txt', 'Delimiter', 'space')
43
44 %% Butterfly secondo livello con W = W4
45 Wr = Wr_vec(5); % 0
46 Wi = Wi_vec(5); % -1
47 [risultati_L2_W4, dinamica_L3_W2_W6] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L2_W0_W4); %
    uscite livello 2 (W4) e relativa dinamica
48 ingressi_L3_W2_W6 = worstCaseInput(dinamica_L3_W2_W6, q); % ingressi ai limiti della
    dinamica livello 3 (W2-W6)
49
50 writematrix(ingressi_L3_W2_W6)
51 writematrix(risultati_L2_W4, 'risultati_L2_W4_matlab.txt', 'Delimiter', 'space')
52
53 %% Butterfly terzo livello con W = W0
54 Wr = Wr_vec(1); % 1
55 Wi = Wi_vec(1); % 0
56 [risultati_L3_W0, dinamica_L4_W0_W4] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L3_W0_W4); %
    uscite livello 3 (W0) e relativa dinamica
57 ingressi_L4_W0_W4 = worstCaseInput(dinamica_L4_W0_W4, q); % ingressi ai limiti della
    dinamica livello 4 (W0-W4)
58
59 writematrix(ingressi_L4_W0_W4)
60 writematrix(risultati_L3_W0, 'risultati_L3_W0_matlab.txt', 'Delimiter', 'space')
61
62 %% Butterfly terzo livello con W = W4
63 Wr = Wr_vec(5); % 0
64 Wi = Wi_vec(5); % -1
65 [risultati_L3_W4, dinamica_L4_W2_W6] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L3_W0_W4); %
    uscite livello 3 (W4) e relativa dinamica
66 ingressi_L4_W2_W6 = worstCaseInput(dinamica_L4_W2_W6, q); % ingressi ai limiti della
    dinamica livello 4 (W2-W6)
67
68 writematrix(ingressi_L4_W2_W6)
69 writematrix(risultati_L3_W4, 'risultati_L3_W4_matlab.txt', 'Delimiter', 'space')
70
71 %% Butterfly terzo livello con W = W2
72 Wr = Wr_vec(3); % 0.707106781186548
73 Wi = Wi_vec(3); % -0.707106781186548
74 [risultati_L3_W2, dinamica_L4_W1_W5] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L3_W2_W6); %
    uscite livello 3 (W2) e relativa dinamica
75 ingressi_L4_W1_W5 = worstCaseInput(dinamica_L4_W1_W5, q); % ingressi ai limiti della
    dinamica livello 4 (W1-W5)
76
77 writematrix(ingressi_L4_W1_W5)

```



```

78 writematrix(risultati_L3_W2,'risultati_L3_W2_matlab.txt','Delimiter','space')
79
80 %% Butterfly terzo livello con W = W6
81 Wr = Wr_vec(7); % -0.707106781186548
82 Wi = Wi_vec(7); % -0.707106781186548
83 [risultati_L3_W6, dinamica_L4_W3_W7] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L3_W2_W6); %
uscite livello 3 (W6) e relativa dinamica
84 ingressi_L4_W3_W7 = worstCaseInput(dinamica_L4_W3_W7, q); % ingressi ai limiti della
dinamica livello 4 (W3-W7)
85
86 writematrix(ingressi_L4_W3_W7)
87 writematrix(risultati_L3_W6,'risultati_L3_W6_matlab.txt','Delimiter','space')
88
89 %% Butterfly quarto livello con W = W0
90 Wr = Wr_vec(1); % 1
91 Wi = Wi_vec(1); % 0
92 [risultati_L4_W0, dinamica_uscita_L4_W0] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L4_W0_W4); %
uscite livello 4 (W0) e relativa dinamica
93
94 writematrix(risultati_L4_W0,'risultati_L4_W0_matlab.txt','Delimiter','space')
95
96 %% Butterfly quarto livello con W = W4
97 Wr = Wr_vec(5); % 0
98 Wi = Wi_vec(5); % -1
99 [risultati_L4_W4, dinamica_uscita_L4_W4] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L4_W0_W4); %
uscite livello 4 (W4) e relativa dinamica
100
101 writematrix(risultati_L4_W4,'risultati_L4_W4_matlab.txt','Delimiter','space')
102
103 %% Butterfly quarto livello con W = W2
104 Wr = Wr_vec(3); % 0.707106781186548
105 Wi = Wi_vec(3); % -0.707106781186548
106 [risultati_L4_W2, dinamica_uscita_L4_W2] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L4_W2_W6); %
uscite livello 4 (W2) e relativa dinamica
107
108 writematrix(risultati_L4_W2,'risultati_L4_W2_matlab.txt','Delimiter','space')
109
110 %% Butterfly quarto livello con W = W6
111 Wr = Wr_vec(7); % -0.707106781186548
112 Wi = Wi_vec(7); % -0.707106781186548
113 [risultati_L4_W6, dinamica_uscita_L4_W6] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L4_W2_W6); %
uscite livello 4 (W6) e relativa dinamica
114
115 writematrix(risultati_L4_W6,'risultati_L4_W6_matlab.txt','Delimiter','space')
116
117 %% Butterfly quarto livello con W = W1
118 Wr = Wr_vec(2); % 0.923879532511287
119 Wi = Wi_vec(2); % -0.382683432365090
120 [risultati_L4_W1, dinamica_uscita_L4_W1] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L4_W1_W5); %
uscite livello 4 (W1) e relativa dinamica
121
122 writematrix(risultati_L4_W1,'risultati_L4_W1_matlab.txt','Delimiter','space')
123
124 %% Butterfly quarto livello con W = W5
125 Wr = Wr_vec(6); % -0.382683432365090
126 Wi = Wi_vec(6); % -0.923879532511287
127 [risultati_L4_W5, dinamica_uscita_L4_W5] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L4_W1_W5); %
uscite livello 4 (W5) e relativa dinamica
128

```

```

129 writematrix(risultati_L4_W5,'risultati_L4_W5_matlab.txt','Delimiter','space')
130
131 %% Butterfly quarto livello con W = W3
132 Wr = Wr_vec(4); % 0.382683432365090
133 Wi = Wi_vec(4); % -0.923879532511287
134 [risultati_L4_W3, dinamica_uscita_L4_W3] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L4_W3_W7); %
    uscite livello 4 (W3) e relativa dinamica
135
136 writematrix(risultati_L4_W3,'risultati_L4_W3_matlab.txt','Delimiter','space')
137
138 %% Butterfly quarto livello con W = W7
139 Wr = Wr_vec(8); % -0.923879532511287
140 Wi = Wi_vec(8); % -0.382683432365090
141 [risultati_L4_W7, dinamica_uscita_L4_W7] = butterflyRange(Wr, Wi, dinamica_L4_W3_W7); %
    uscite livello 4 (W7) e relativa dinamica
142
143 writematrix(risultati_L4_W7,'risultati_L4_W7_matlab.txt','Delimiter','space')
144
145
146 %% Funzione per calcolare le 4 uscite (A', B') di una singola butterfly dati i 6
    ingressi (A, B, W)
147 function [Ar_primo, Ai_primo, Br_primo, Bi_primo] = butterfly(Ar, Ai, Br, Bi, Wr, Wi)
148 % Moltiplicazioni
149 M1 = Br * Wr;
150 M2 = Bi * Wi;
151 M3 = Br * Wi;
152 M4 = Bi * Wr;
153 M5 = 2 * Ar;
154 M6 = 2 * Ai;
155
156 % Somme e sottrazioni
157 sigma_1 = Ar + M1;
158 sigma_2 = sigma_1 - M2;
159 sigma_3 = Ai + M3;
160 sigma_4 = sigma_3 + M4;
161 sigma_5 = M5 - sigma_2;
162 sigma_6 = M6 - sigma_4;
163
164 Ar_primo = sigma_2;
165 Ai_primo = sigma_4;
166 Br_primo = sigma_5;
167 Bi_primo = sigma_6;
168
169 % Arrotondamenti per riportare la dinamica a -1/+1
170 if abs(Ar_primo) >= 1
171     while abs(Ar_primo) >= 1
172         Ar_primo = Ar_primo / 2;
173     end
174 else
175     Ar_primo = Ar_primo / 2;
176 end
177
178 if abs(Ai_primo) >= 1
179     while abs(Ai_primo) >= 1
180         Ai_primo = Ai_primo / 2;
181     end
182 else
183     Ai_primo = Ai_primo / 2;
184 end

```

```

185
186 if abs(Br_primo) >= 1
187     while abs(Br_primo) >= 1
188         Br_primo = Br_primo / 2;
189     end
190 else
191     Br_primo = Br_primo / 2;
192 end
193
194 if abs(Bi_primo) >= 1
195     while abs(Bi_primo) >= 1
196         Bi_primo = Bi_primo / 2;
197     end
198 else
199     Bi_primo = Bi_primo / 2;
200 end
201
202 end
203
204 %% Funzione per calcolare la dinamica di uscita della butterfly al variare della
205 %% dinamica di ingresso e del twiddle factor W
206 % @return output_data_real = matrice con i risultati corrispondenti ad ingressi ai
207 % limiti della dinamica
208 % @return output_range = dinamica di uscita della butterfly
209 % I dati uscita verranno usati per il confronto con i risultati della simulazione,
210 % quindi conviene generare una matrice di numeri reali 16x4
211 function [output_data_real, output_range] = butterflyRange(Wr, Wi, range)
212     % calcolo le uscite con tutte le combinazioni di ingressi
213     output_data_real = zeros(16,4);
214     i = 1;
215     for n1=1:2
216         for n2=1:2
217             for n3=1:2
218                 for n4=1:2
219                     Ar = range(n1);
220                     Ai = range(n2);
221                     Br = range(n3);
222                     Bi = range(n4);
223                     [Ar_primo, Ai_primo, Br_primo, Bi_primo] = butterfly(Ar, Ai, Br,
224                     Bi, Wr, Wi);
225                     output_data_real(i,1) = Ar_primo;
226                     output_data_real(i,2) = Ai_primo;
227                     output_data_real(i,3) = Br_primo;
228                     output_data_real(i,4) = Bi_primo;
229                     i = i + 1;
230                 end
231             end
232         end
233     end
234
235 % ciclo sugli elementi della matrice e sostituisco con degli zeri tutti i numeri
236 % inferiori in modulo a 1e-12
237 for i=1:16
238     for j=1:4
239         if abs(output_data_real(i,j)) < 1e-12
240             output_data_real(i,j) = 0;
241         end
242     end
243 end

```

```

239         % definisco il nuovo range
240         output_range = [min(output_data_real, [], "all") max(output_data_real, [], "all")];
241     end
242
243     %% Funzione per calcolare tutte le combinazioni di ingressi ai limiti della dinamica
244     % La matrice risultante verrà data in pasto a Modelsim, quindi è conveniente generare
245     % una matrice 4x16 e convertirne gli elementi in C2 con la funzione dec2bin
246     function output_data = worstCaseInput(input_range, quantizer)
247         output_data_real = zeros(4,16);
248         i = 1;
249         for n1=1:2
250             for n2=1:2
251                 for n3=1:2
252                     for n4=1:2
253                         output_data_real(1,i) = input_range(n1);
254                         output_data_real(2,i) = input_range(n2);
255                         output_data_real(3,i) = input_range(n3);
256                         output_data_real(4,i) = input_range(n4);
257                         i = i + 1;
258                     end
259                 end
260             end
261         end
262         output_data = num2bin(quantizer, output_data_real);
263     end

```

B.4 Testbench automatizzata

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4  use ieee.fixed_pkg.all;
5  use std.textio.all;
6  use ieee.std_logic_textio.all;
7
8  entity tb_butterfly is
9  end tb_butterfly;
10
11  architecture behavioral of tb_butterfly is
12
13      -- definizione segnali interni
14      signal clock      : std_logic      := '0';
15      signal reset      : std_logic      := '0';
16      signal start      : std_logic      := '0';
17      signal done       : std_logic      := '0';
18      signal Ar_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
19      signal Ai_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
20      signal Br_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
21      signal Bi_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
22      signal Wr_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
23      signal Wi_in      : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
24      signal Ar_out     : sfixed(0 downto -23);
25      signal Ai_out     : sfixed(0 downto -23);
26      signal Br_out     : sfixed(0 downto -23);
27      signal Bi_out     : sfixed(0 downto -23);
28      signal Ar_out_real : real;

```

```

29     signal Ai_out_real : real;
30     signal Br_out_real : real;
31     signal Bi_out_real : real;
32
33     -- definizione file di I/O
34     file file_INPUT_W : text;
35     file file_INPUT_AB : text;
36     file file_OUTPUT : text;
37
38     -- dichiarazione UUT
39     component butterfly is
40     port (
41         CK      : in std_logic;
42         RST     : in std_logic;
43         START   : in std_logic;
44         DONE    : out std_logic;
45         --* porte di ingresso *****
46         Ar : in sfixed(0 downto -23);
47         Ai : in sfixed(0 downto -23);
48         Br : in sfixed(0 downto -23);
49         Bi : in sfixed(0 downto -23);
50         Wr : in sfixed(0 downto -23);
51         Wi : in sfixed(0 downto -23);
52         --* porte di uscita *****
53         Ar_primo : out sfixed(0 downto -23);
54         Ai_primo : out sfixed(0 downto -23);
55         Br_primo : out sfixed(0 downto -23);
56         Bi_primo : out sfixed(0 downto -23);
57     );
58     end component;
59
60     begin
61
62     -- istanza UUT
63     uP_BUTTERFLY : butterfly
64     port map(
65         CK      => clock,
66         RST     => reset,
67         START   => start,
68         DONE    => done,
69         Ar      => Ar_in,
70         Ai      => Ai_in,
71         Br      => Br_in,
72         Bi      => Bi_in,
73         Wr      => Wr_in,
74         Wi      => Wi_in,
75         Ar_primo => Ar_out,
76         Ai_primo => Ai_out,
77         Br_primo => Br_out,
78         Bi_primo => Bi_out
79     );
80
81     -- conversione dei risultati in numeri reali
82     Ar_out_real <= to_real(Ar_out);
83     Ai_out_real <= to_real(Ai_out);
84     Br_out_real <= to_real(Br_out);
85     Bi_out_real <= to_real(Bi_out);
86
87     -- process per la generazione del clock

```

```

88     clk_process : process
89     begin
90         wait for 50 ns;
91         clock <= not clock;
92     end process clk_process;
93
94     -- process per lettura da file e calcoli
95     calc_process : process
96
97         variable v_ILINE_W  : line;      -- riga file input W
98         variable v_ILINE_Ar : line;
99         variable v_ILINE_Ai : line;
100        variable v_ILINE_Br : line;
101        variable v_ILINE_Bi : line;
102        variable v_OLINE    : line;      -- riga file output
103        variable v_SPACE    : character; -- carattere spazio
104
105        variable v_Ar : sfixed(0 downto -23);
106        variable v_Ai : sfixed(0 downto -23);
107        variable v_Br : sfixed(0 downto -23);
108        variable v_Bi : sfixed(0 downto -23);
109        variable v_Wr : sfixed(0 downto -23);
110        variable v_Wi : sfixed(0 downto -23);
111
112    begin
113        -- Apro file di input in modalità di lettura
114        file_open(file_INPUT_W, "twiddle_W0.txt", read_mode);
115        file_open(file_INPUT_AB, "ingressi_L1_W0.txt", read_mode);
116        file_open(file_OUTPUT, "risultati_L1_W0_tb.txt", write_mode);
117
118        -- Reset macchina
119        reset <= '1';
120        wait for 2 ns;
121        reset <= '0';
122
123        -- Leggo la coppia di twiddle factor da usare per la simulazione
124        readline(file_INPUT_W, v_ILINE_W);
125        read(v_ILINE_W, v_Wr); -- Wr
126        read(v_ILINE_W, v_SPACE); -- spazio
127        read(v_ILINE_W, v_Wi); -- Wi
128
129        while not endfile(file_INPUT_AB) loop
130            -- Ar --
131            readline(file_INPUT_AB, v_ILINE_Ar);
132            read(v_ILINE_Ar, v_Ar);
133            -- Ai --
134            readline(file_INPUT_AB, v_ILINE_Ai);
135            read(v_ILINE_Ai, v_Ai);
136            -- Br --
137            readline(file_INPUT_AB, v_ILINE_Br);
138            read(v_ILINE_Br, v_Br);
139            -- Bi --
140            readline(file_INPUT_AB, v_ILINE_Bi);
141            read(v_ILINE_Bi, v_Bi);
142
143            -- Passo le variabili ai corrispondenti segnali per poterle usare nei
            calcoli
144            Wr_in <= v_Wr;
145            Wi_in <= v_Wi;

```

```

146         Ar_in <= v_Ar;
147         Ai_in <= v_Ai;
148         Br_in <= v_Br;
149         Bi_in <= v_Bi;
150
151         -- Faccio partire il processore
152         wait for 100 ns;
153         start <= '1';
154         wait for 100 ns;
155         start <= '0';
156         wait for 1150 ns;
157
158         -- Scrivo in output_results.txt
159         write(v_OLINE, Ar_out_real);
160         write(v_OLINE, v_SPACE);
161         write(v_OLINE, Ai_out_real);
162         write(v_OLINE, v_SPACE);
163         write(v_OLINE, Br_out_real);
164         write(v_OLINE, v_SPACE);
165         write(v_OLINE, Bi_out_real);
166         writeline(file_OUTPUT, v_OLINE);
167
168         wait for 350 ns;
169
170     end loop;
171
172     -- Closing In/Out files
173     file_close(file_input_W);
174     file_close(file_input_AB);
175     file_close(file_OUTPUT);
176
177 end process;
178
179 end behavioral;

```

B.4.1 Classe Simulation

```

1  #include <iostream>
2  #include <fstream>    // per file processing
3  #include <sstream>    // per trattare le stringhe come stream di dati
4  #include <filesystem> // per verificare l'esistenza dei file
5  #include <cstdlib>    // per usare comandi shell
6  #include <string>     // per manipolazione stringhe
7  #include <cstring>    // per manipolazione stringhe C-like
8  #include <vector>     // per manipolazione vettori
9  #include <cmath>      // per funzioni matematiche
10 #include <iomanip>     // per formattazione I/O
11
12 #include "Tools.hpp"
13 #include "Simulation.hpp"
14
15 using namespace std;
16
17 // Costruttore esplicito
18 Simulation::Simulation(unsigned int c)
19     : correct{c} {}
20

```

```

21  /*****
22  Modifica testbench
23  In totale ci sono 15 implementazioni:
24  Implementazioni 0, 1, 3, 7: W = W0
25  Implementazioni 2, 4, 8: W = W4
26  Implementazioni 5, 9: W = W2
27  Implementazioni 6, 10: W = W6
28  Implementazione 11: W = W1
29  Implementazione 12: W = W5
30  Implementazione 13: W = W3
31  Implementazione 14: W = W7
32  *****/
33  void Simulation::changeTB(unsigned int implementazione, string tb)
34  {
35      string tFileName_iniziale;
36      string iFileName_iniziale;
37      string oFileName_iniziale;
38      string tFileName_finale;
39      string iFileName_finale;
40      string oFileName_finale;
41
42      switch (implementazione)
43      {
44      case 0: // L1 W0 (non sostituisco nulla, i nomi dei file sono già corretti)
45          break;
46      case 1: // L2 W0 (non sostituisco file W, sostituisco file input, sostituisco file
↳ output)
47          system(("sed -i -e 's/ingressi_L1_W0.txt/ingressi_L2_W0_W4.txt/' " +
↳ tb).c_str());
48          system(("sed -i -e 's/risultati_L1_W0_tb.txt/risultati_L2_W0_tb.txt/' " +
↳ tb).c_str());
49          break;
50      case 2: // L2 W4 (sostituisco file W, non sostituisco file input, sostituisco file
↳ output)
51          system(("sed -i -e 's/twiddle_W0.txt/twiddle_W4.txt/' " + tb).c_str());
52          system(("sed -i -e 's/risultati_L2_W0_tb.txt/risultati_L2_W4_tb.txt/' " +
↳ tb).c_str());
53          break;
54      case 3: // L3 W0 (sostituisco file W, sostituisco file input, sostituisco file
↳ output)
55          system(("sed -i -e 's/twiddle_W4.txt/twiddle_W0.txt/' " + tb).c_str());
56          system(("sed -i -e 's/ingressi_L2_W0_W4.txt/ingressi_L3_W0_W4.txt/' " +
↳ tb).c_str());
57          system(("sed -i -e 's/risultati_L2_W4_tb.txt/risultati_L3_W0_tb.txt/' " +
↳ tb).c_str());
58          break;
59      case 4: // L3 W4 (sostituisco file W, non sostituisco file input, sostituisco file
↳ output)
60          system(("sed -i -e 's/twiddle_W0.txt/twiddle_W4.txt/' " + tb).c_str());
61          system(("sed -i -e 's/risultati_L3_W0_tb.txt/risultati_L3_W4_tb.txt/' " +
↳ tb).c_str());
62          break;
63      case 5: // L3 W2 (sostituisco file W, sostituisco file input, sostituisco file
↳ output)
64          system(("sed -i -e 's/twiddle_W4.txt/twiddle_W2.txt/' " + tb).c_str());
65          system(("sed -i -e 's/ingressi_L3_W0_W4.txt/ingressi_L3_W2_W6.txt/' " +
↳ tb).c_str());
66          system(("sed -i -e 's/risultati_L3_W4_tb.txt/risultati_L3_W2_tb.txt/' " +
↳ tb).c_str());

```



```

67         break;
68     case 6: // L3 W6 (sostituisco file W, non sostituisco file input, sostituisco file
        ⇨ output)
69         system(("sed -i -e 's/twiddle_W2.txt/twiddle_W6.txt/' " + tb).c_str());
70         system(("sed -i -e 's/risultati_L3_W2_tb.txt/risultati_L3_W6_tb.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
71         break;
72     case 7: // L4 W0 (sostituisco file W, sostituisco file input, sostituisco file
        ⇨ output)
73         system(("sed -i -e 's/twiddle_W6.txt/twiddle_W0.txt/' " + tb).c_str());
74         system(("sed -i -e 's/ingressi_L3_W2_W6.txt/ingressi_L4_W0_W4.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
75         system(("sed -i -e 's/risultati_L3_W6_tb.txt/risultati_L4_W0_tb.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
76         break;
77     case 8: // L4 W4 (sostituisco file W, non sostituisco file input, sostituisco file
        ⇨ output)
78         system(("sed -i -e 's/twiddle_W0.txt/twiddle_W4.txt/' " + tb).c_str());
79         system(("sed -i -e 's/risultati_L4_W0_tb.txt/risultati_L4_W4_tb.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
80         break;
81     case 9: // L4 W2 (sostituisco file W, sostituisco file input, sostituisco file
        ⇨ output)
82         system(("sed -i -e 's/twiddle_W4.txt/twiddle_W2.txt/' " + tb).c_str());
83         system(("sed -i -e 's/ingressi_L4_W0_W4.txt/ingressi_L4_W2_W6.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
84         system(("sed -i -e 's/risultati_L4_W4_tb.txt/risultati_L4_W2_tb.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
85         break;
86     case 10: // L4 W6 (sostituisco file W, non sostituisco file input, sostituisco file
        ⇨ output)
87         system(("sed -i -e 's/twiddle_W2.txt/twiddle_W6.txt/' " + tb).c_str());
88         system(("sed -i -e 's/risultati_L4_W2_tb.txt/risultati_L4_W6_tb.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
89         break;
90     case 11: // L4 W1 (sostituisco file W, sostituisco file input, sostituisco file
        ⇨ output)
91         system(("sed -i -e 's/twiddle_W6.txt/twiddle_W1.txt/' " + tb).c_str());
92         system(("sed -i -e 's/ingressi_L4_W2_W6.txt/ingressi_L4_W1_W5.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
93         system(("sed -i -e 's/risultati_L4_W6_tb.txt/risultati_L4_W1_tb.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
94         break;
95     case 12: // L4 W5 (sostituisco file W, non sostituisco file input, sostituisco file
        ⇨ output)
96         system(("sed -i -e 's/twiddle_W1.txt/twiddle_W5.txt/' " + tb).c_str());
97         system(("sed -i -e 's/risultati_L4_W1_tb.txt/risultati_L4_W5_tb.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
98         break;
99     case 13: // L4 W3 (sostituisco file W, sostituisco file input, sostituisco file
        ⇨ output)
100         system(("sed -i -e 's/twiddle_W5.txt/twiddle_W3.txt/' " + tb).c_str());
101         system(("sed -i -e 's/ingressi_L4_W1_W5.txt/ingressi_L4_W3_W7.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
102         system(("sed -i -e 's/risultati_L4_W5_tb.txt/risultati_L4_W3_tb.txt/' " +
        ⇨ tb).c_str());
103         break;
104     case 14: // L4 W7 (sostituisco file W, non sostituisco file input, sostituisco file
        ⇨ output)

```

```

105     system(("sed -i -e 's/twiddle_W3.txt/twiddle_W7.txt/' " + tb).c_str());
106     system(("sed -i -e 's/risultati_L4_W3_tb.txt/risultati_L4_W7_tb.txt/' " +
    ↪ tb).c_str());
107     break;
108     default:
109         break;
110 }
111 }
112
113 // Esecuzione simulazione
114 void Simulation::run(string fileCompilazione)
115 {
116     system(("vsim -c -do " + fileCompilazione).c_str()); // lancio la simulazione
117 }
118
119 // Riporto la TB alle condizioni di partenza
120 void Simulation::restoreTB(string tb)
121 {
122     system(("sed -i -e 's/twiddle_W7.txt/twiddle_W0.txt/' " + tb).c_str());
123     system(("sed -i -e 's/ingressi_L4_W3_W7.txt/ingressi_L1_W0.txt/' " + tb).c_str());
124     system(("sed -i -e 's/risultati_L4_W7_tb.txt/risultati_L1_W0_tb.txt/' " +
    ↪ tb).c_str());
125 }
126
127 // Controlla la correttezza dei risultati
128 unsigned int Simulation::report(string risultati_tb, string risultati_matlab)
129 {
130     string line_tb, line_matlab; // righe dei due file
131     int cnt_tb = 0; // contatore di riga del file dei vettori di ingresso
132     int cnt_matlab = 0; // contatore di riga del file dei risultati
133     int tot_correct = 0; // numero totale di righe corrette
134
135     // apro i file in lettura (niente controllo perché so che esistono)
136     ifstream tbF(risultati_tb);
137     ifstream matlabF(risultati_matlab);
138
139     while ((tbF.good() && matlabF.good()))
140     {
141         // estraggo una riga da ognuno dei due file
142         if (getline(tbF, line_tb) && getline(matlabF, line_matlab))
143         {
144             // separo i campi della riga della TB
145             istringstream iss_tb(line_tb);
146             vector<string> fields_tb;
147             string field_tb;
148             while (getline(iss_tb, field_tb, ' '))
149             {
150                 fields_tb.push_back(field_tb);
151             }
152
153             // separo i campi della riga di MATLAB
154             istringstream iss_matlab(line_matlab);
155             vector<string> fields_matlab;
156             string field_matlab;
157             while (getline(iss_matlab, field_matlab, ' '))
158             {
159                 fields_matlab.push_back(field_matlab);
160             }
161

```

```

162         // confronto i risultati
163         float tolleranza = 1e-6;
164         float diff_0 = abs(stof(fields_tb[0]) - stof(fields_matlab[0]));
165         float diff_1 = abs(stof(fields_tb[1]) - stof(fields_matlab[1]));
166         float diff_2 = abs(stof(fields_tb[2]) - stof(fields_matlab[2]));
167         float diff_3 = abs(stof(fields_tb[3]) - stof(fields_matlab[3]));
168
169         // se i risultati ottenuti sono uguali (a meno della tolleranza), incremento
170         ↪ il numero di righe corrette
171         if (diff_0 <= tolleranza && diff_1 <= tolleranza &&
172             diff_2 <= tolleranza && diff_3 <= tolleranza)
173         {
174             tot_correct++;
175         }
176         // se i risultati sono diversi, esco dal ciclo (non ho più bisogno di
177         ↪ controllare le righe restanti)
178         else
179         {
180             break;
181         }
182
183         // incremento i contatori di riga
184         cnt_tb++;
185         cnt_matlab++;
186     }
187 }
188
189 // chiudo i file
190 tbF.close();
191 matlabF.close();
192
193 // stabilisco il valore del flag che mi dice se la simulazione è andata a buon fine
194 if ((cnt_tb == cnt_matlab) && (tot_correct == cnt_matlab))
195     correct = 1;
196 else
197     correct = 0;
198
199 return correct;
200 }

```

B.4.2 Main

```

1  #include <iostream>
2  #include <fstream>    // per file processing
3  #include <sstream>    // per trattare le stringhe come stream di dati
4  #include <filesystem> // per verificare l'esistenza dei file
5  #include <cstdlib>    // per usare comandi shell
6  #include <string>     // per manipolazione stringhe
7  #include <cstring>    // per manipolazione stringhe C-like
8  #include <vector>     // per manipolazione vettori
9  #include <cmath>      // per funzioni matematiche
10 #include <iomanip>     // per formattazione I/O
11
12 #include "Tools.hpp"
13 #include "Simulation.hpp"
14
15 using namespace std;

```

```

16
17 int main(int argc, char **argv)
18 {
19
20     int ret = 0;           // variabile per il return
21     Simulation Simulator; // oggetto della classe Simulation per l'automatizzazione
    ↳ della simulazione
22
23     /***** Inizializzazione degli oggetti necessari alla gestione dei file *****/
24     /***** Inizializzazione degli oggetti necessari alla gestione dei file *****/
25
26     const string tbFileName = "tb_butterfly.vhd"; // testbench
27     const string compileFileName = "compile.do"; // file con le info per la simulazione
28
29     /***** Inizializzazione degli oggetti necessari alla gestione dei file *****/
30
31     // check esistenza testbench
32     if (!filesystem::exists(tbFileName))
33     {
34         cerr << "Errore! La testbench " << tbFileName << " non esiste." << endl;
35         ret = 1;
36     }
37
38     // check esistenza file per la compilazione
39     if (!filesystem::exists(compileFileName))
40     {
41         cerr << "Errore! Il file per la compilazione " << compileFileName << " non
    ↳ esiste." << endl;
42         ret = 1;
43     }
44
45     // simulazione automatizzata
46     for (int i = 0; i < 15; i++)
47     {
48         cout << endl
49             << "*****"
    ↳ << endl;
50         cout << "Inizio Iterazione " << i + 1 << endl
51             << endl;
52         Simulator.changeTB(i, tbFileName);
53         Simulator.run(compileFileName);
54         cout << endl
55             << "Fine Iterazione " << i + 1 << endl;
56         cout << "*****"
    ↳ << endl
57             << endl;
58     }
59
60     // ripristino della testbench di partenza
61     Simulator.restoreTB(tbFileName);
62
63     // confronto TB e MATLAB
64     int w; // twiddle factor
65     int l; // livello
66     string matlab;
67     string testbench;
68     int simulazioni_corrette = 0;
69     for (w = 0; w < 8; w++)
70     {

```

```

71     if (w == 0)
72     {
73         for (l = 1; l <= 4; l++)
74         {
75             matlab = "risultati_L" + to_string(l) + "_W" + to_string(w) +
76                 ↳ "_matlab.txt";
77             testbench = "risultati_L" + to_string(l) + "_W" + to_string(w) +
78                 ↳ "_tb.txt";
79             if (Simulator.report(testbench, matlab))
80                 simulazioni_corrette++;
81         }
82     }
83     else if (w == 4)
84     {
85         for (l = 2; l <= 4; l++)
86         {
87             matlab = "risultati_L" + to_string(l) + "_W" + to_string(w) +
88                 ↳ "_matlab.txt";
89             testbench = "risultati_L" + to_string(l) + "_W" + to_string(w) +
90                 ↳ "_tb.txt";
91             if (Simulator.report(testbench, matlab))
92                 simulazioni_corrette++;
93         }
94     }
95     else if (w == 2 || w == 6)
96     {
97         for (l = 3; l <= 4; l++)
98         {
99             matlab = "risultati_L" + to_string(l) + "_W" + to_string(w) +
100                 ↳ "_matlab.txt";
101             testbench = "risultati_L" + to_string(l) + "_W" + to_string(w) +
102                 ↳ "_tb.txt";
103             if (Simulator.report(testbench, matlab))
104                 simulazioni_corrette++;
105         }
106     }
107     else
108     {
109         l = 4;
110         matlab = "risultati_L" + to_string(l) + "_W" + to_string(w) + "_matlab.txt";
111         testbench = "risultati_L" + to_string(l) + "_W" + to_string(w) + "_tb.txt";
112         if (Simulator.report(testbench, matlab))
113             simulazioni_corrette++;
114     }
115 }
116
117 if (simulazioni_corrette == 15)
118 {
119     cout << endl
120         << "OK! Tutte le simulazioni Modelsim hanno prodotto gli stessi risultati
121         ↳ previsti da MATLAB." << endl;
122     cout << "Verosimilmente il processore Butterfly funziona! :)" << endl
123         << endl;
124 }
125 else
126 {
127     cout << endl
128         << "Non tutte le simulazioni Modelsim hanno prodotto gli stessi risultati
129         ↳ previsti da MATLAB." << endl;

```

```
122         cout << "Il processore Butterfly non funziona. :(" << endl
123             << endl;
124     }
125
126     return ret; // punto di uscita dal programma
127 }
```

C Test calcolatore FFT

C.1 Testbench

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4  use ieee.fixed_pkg.all;
5  use std.textio.all;
6  use ieee.std_logic_textio.all;
7
8  entity tb_fft is
9  end tb_fft;
10
11 architecture behavioral of tb_fft is
12
13     -- definizione segnali interni
14     signal clock          : std_logic          := '0';
15     signal reset          : std_logic          := '0';
16     signal start          : std_logic          := '0';
17     signal done           : std_logic          := '0';
18     signal Xr_in_0, Xi_in_0 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
19     signal Xr_in_1, Xi_in_1 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
20     signal Xr_in_2, Xi_in_2 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
21     signal Xr_in_3, Xi_in_3 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
22     signal Xr_in_4, Xi_in_4 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
23     signal Xr_in_5, Xi_in_5 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
24     signal Xr_in_6, Xi_in_6 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
25     signal Xr_in_7, Xi_in_7 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
26     signal Xr_in_8, Xi_in_8 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
27     signal Xr_in_9, Xi_in_9 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
28     signal Xr_in_10, Xi_in_10 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
29     signal Xr_in_11, Xi_in_11 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
30     signal Xr_in_12, Xi_in_12 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
31     signal Xr_in_13, Xi_in_13 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
32     signal Xr_in_14, Xi_in_14 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
33     signal Xr_in_15, Xi_in_15 : sfixed(0 downto -23) := (others => '0');
34     signal Yr_out_0, Yi_out_0 : sfixed(0 downto -23);
35     signal Yr_out_1, Yi_out_1 : sfixed(0 downto -23);
36     signal Yr_out_2, Yi_out_2 : sfixed(0 downto -23);
37     signal Yr_out_3, Yi_out_3 : sfixed(0 downto -23);
38     signal Yr_out_4, Yi_out_4 : sfixed(0 downto -23);
39     signal Yr_out_5, Yi_out_5 : sfixed(0 downto -23);
40     signal Yr_out_6, Yi_out_6 : sfixed(0 downto -23);
41     signal Yr_out_7, Yi_out_7 : sfixed(0 downto -23);
42     signal Yr_out_8, Yi_out_8 : sfixed(0 downto -23);
43     signal Yr_out_9, Yi_out_9 : sfixed(0 downto -23);
44     signal Yr_out_10, Yi_out_10 : sfixed(0 downto -23);
45     signal Yr_out_11, Yi_out_11 : sfixed(0 downto -23);
46     signal Yr_out_12, Yi_out_12 : sfixed(0 downto -23);
47     signal Yr_out_13, Yi_out_13 : sfixed(0 downto -23);
48     signal Yr_out_14, Yi_out_14 : sfixed(0 downto -23);
49     signal Yr_out_15, Yi_out_15 : sfixed(0 downto -23);
50
51     -- definizione file di I/O
52     file file_INPUT : text;
53
54     -- dichiarazione UUT

```

```

55     component FFT_16 is
56     port (
57         CK      : in std_logic;
58         RST      : in std_logic;
59         START    : in std_logic;
60         DONE     : out std_logic;
61         --* porte di ingresso *****
62         Xr_0, Xi_0 : in sfixed(0 downto -23); -- X_0
63         Xr_1, Xi_1 : in sfixed(0 downto -23); -- X_1
64         Xr_2, Xi_2 : in sfixed(0 downto -23); -- X_2
65         Xr_3, Xi_3 : in sfixed(0 downto -23); -- X_3
66         Xr_4, Xi_4 : in sfixed(0 downto -23); -- X_4
67         Xr_5, Xi_5 : in sfixed(0 downto -23); -- X_5
68         Xr_6, Xi_6 : in sfixed(0 downto -23); -- X_6
69         Xr_7, Xi_7 : in sfixed(0 downto -23); -- X_7
70         Xr_8, Xi_8 : in sfixed(0 downto -23); -- X_8
71         Xr_9, Xi_9 : in sfixed(0 downto -23); -- X_9
72         Xr_10, Xi_10 : in sfixed(0 downto -23); -- X_10
73         Xr_11, Xi_11 : in sfixed(0 downto -23); -- X_11
74         Xr_12, Xi_12 : in sfixed(0 downto -23); -- X_12
75         Xr_13, Xi_13 : in sfixed(0 downto -23); -- X_13
76         Xr_14, Xi_14 : in sfixed(0 downto -23); -- X_14
77         Xr_15, Xi_15 : in sfixed(0 downto -23); -- X_15
78         --* porte di uscita *****
79         Yr_0, Yi_0 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_0
80         Yr_1, Yi_1 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_1
81         Yr_2, Yi_2 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_2
82         Yr_3, Yi_3 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_3
83         Yr_4, Yi_4 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_4
84         Yr_5, Yi_5 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_5
85         Yr_6, Yi_6 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_6
86         Yr_7, Yi_7 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_7
87         Yr_8, Yi_8 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_8
88         Yr_9, Yi_9 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_9
89         Yr_10, Yi_10 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_10
90         Yr_11, Yi_11 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_11
91         Yr_12, Yi_12 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_12
92         Yr_13, Yi_13 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_13
93         Yr_14, Yi_14 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_14
94         Yr_15, Yi_15 : out sfixed(0 downto -23); -- Y_15
95     );
96     end component;
97
98     begin
99
100     -- istanza UUT
101     FFT_calculator : FFT_16
102     port map(
103         CK      => clock,
104         RST      => reset,
105         START    => start,
106         DONE     => done,
107         Xr_0 => Xr_in_0, Xi_0 => Xi_in_0,
108         Xr_1 => Xr_in_1, Xi_1 => Xi_in_1,
109         Xr_2 => Xr_in_2, Xi_2 => Xi_in_2,
110         Xr_3 => Xr_in_3, Xi_3 => Xi_in_3,
111         Xr_4 => Xr_in_4, Xi_4 => Xi_in_4,
112         Xr_5 => Xr_in_5, Xi_5 => Xi_in_5,
113         Xr_6 => Xr_in_6, Xi_6 => Xi_in_6,

```



```

114      Xr_7 => Xr_in_7, Xi_7 => Xi_in_7,
115      Xr_8 => Xr_in_8, Xi_8 => Xi_in_8,
116      Xr_9 => Xr_in_9, Xi_9 => Xi_in_9,
117      Xr_10 => Xr_in_10, Xi_10 => Xi_in_10,
118      Xr_11 => Xr_in_11, Xi_11 => Xi_in_11,
119      Xr_12 => Xr_in_12, Xi_12 => Xi_in_12,
120      Xr_13 => Xr_in_13, Xi_13 => Xi_in_13,
121      Xr_14 => Xr_in_14, Xi_14 => Xi_in_14,
122      Xr_15 => Xr_in_15, Xi_15 => Xi_in_15,
123      Yr_0 => Yr_out_0, Yi_0 => Yi_out_0,
124      Yr_1 => Yr_out_1, Yi_1 => Yi_out_1,
125      Yr_2 => Yr_out_2, Yi_2 => Yi_out_2,
126      Yr_3 => Yr_out_3, Yi_3 => Yi_out_3,
127      Yr_4 => Yr_out_4, Yi_4 => Yi_out_4,
128      Yr_5 => Yr_out_5, Yi_5 => Yi_out_5,
129      Yr_6 => Yr_out_6, Yi_6 => Yi_out_6,
130      Yr_7 => Yr_out_7, Yi_7 => Yi_out_7,
131      Yr_8 => Yr_out_8, Yi_8 => Yi_out_8,
132      Yr_9 => Yr_out_9, Yi_9 => Yi_out_9,
133      Yr_10 => Yr_out_10, Yi_10 => Yi_out_10,
134      Yr_11 => Yr_out_11, Yi_11 => Yi_out_11,
135      Yr_12 => Yr_out_12, Yi_12 => Yi_out_12,
136      Yr_13 => Yr_out_13, Yi_13 => Yi_out_13,
137      Yr_14 => Yr_out_14, Yi_14 => Yi_out_14,
138      Yr_15 => Yr_out_15, Yi_15 => Yi_out_15
139  );
140
141  -- process per la generazione del clock
142  clk_process : process
143  begin
144      wait for 50 ns;
145      clock <= not clock;
146  end process clk_process;
147
148  -- process per lettura da file e calcoli
149  calc_process : process
150
151      variable v_ILINE : line;      -- riga file input
152      variable v_OLINE : line;      -- riga file output
153      variable v_SPACE : character; -- carattere spazio
154
155      variable v_Xr_in_0, v_Xi_in_0 : sfixed(0 downto -23);
156      variable v_Xr_in_1, v_Xi_in_1 : sfixed(0 downto -23);
157      variable v_Xr_in_2, v_Xi_in_2 : sfixed(0 downto -23);
158      variable v_Xr_in_3, v_Xi_in_3 : sfixed(0 downto -23);
159      variable v_Xr_in_4, v_Xi_in_4 : sfixed(0 downto -23);
160      variable v_Xr_in_5, v_Xi_in_5 : sfixed(0 downto -23);
161      variable v_Xr_in_6, v_Xi_in_6 : sfixed(0 downto -23);
162      variable v_Xr_in_7, v_Xi_in_7 : sfixed(0 downto -23);
163      variable v_Xr_in_8, v_Xi_in_8 : sfixed(0 downto -23);
164      variable v_Xr_in_9, v_Xi_in_9 : sfixed(0 downto -23);
165      variable v_Xr_in_10, v_Xi_in_10 : sfixed(0 downto -23);
166      variable v_Xr_in_11, v_Xi_in_11 : sfixed(0 downto -23);
167      variable v_Xr_in_12, v_Xi_in_12 : sfixed(0 downto -23);
168      variable v_Xr_in_13, v_Xi_in_13 : sfixed(0 downto -23);
169      variable v_Xr_in_14, v_Xi_in_14 : sfixed(0 downto -23);
170      variable v_Xr_in_15, v_Xi_in_15 : sfixed(0 downto -23);
171
172  begin

```

```
173     -- Apro file di I/O
174     file_open(file_INPUT, "input_data_fft.txt", read_mode);
175
176     -- Reset macchina
177     reset <= '1';
178     wait for 2 ns;
179     reset <= '0';
180
181     while not endfile(file_INPUT) loop
182
183         -- Leggo da file di input
184         readline(file_INPUT, v_ILINE);
185         read(v_ILINE, v_Xr_in_0); -- get first input
186         read(v_ILINE, v_SPACE);  -- read in the space character
187         read(v_ILINE, v_Xi_in_0); -- get second input
188
189         readline(file_INPUT, v_ILINE);
190         read(v_ILINE, v_Xr_in_1); -- get first input
191         read(v_ILINE, v_SPACE);  -- read in the space character
192         read(v_ILINE, v_Xi_in_1); -- get second input
193
194         readline(file_INPUT, v_ILINE);
195         read(v_ILINE, v_Xr_in_2); -- get first input
196         read(v_ILINE, v_SPACE);  -- read in the space character
197         read(v_ILINE, v_Xi_in_2); -- get second input
198
199         readline(file_INPUT, v_ILINE);
200         read(v_ILINE, v_Xr_in_3); -- get first input
201         read(v_ILINE, v_SPACE);  -- read in the space character
202         read(v_ILINE, v_Xi_in_3); -- get second input
203
204         readline(file_INPUT, v_ILINE);
205         read(v_ILINE, v_Xr_in_4); -- get first input
206         read(v_ILINE, v_SPACE);  -- read in the space character
207         read(v_ILINE, v_Xi_in_4); -- get second input
208
209         readline(file_INPUT, v_ILINE);
210         read(v_ILINE, v_Xr_in_5); -- get first input
211         read(v_ILINE, v_SPACE);  -- read in the space character
212         read(v_ILINE, v_Xi_in_5); -- get second input
213
214         readline(file_INPUT, v_ILINE);
215         read(v_ILINE, v_Xr_in_6); -- get first input
216         read(v_ILINE, v_SPACE);  -- read in the space character
217         read(v_ILINE, v_Xi_in_6); -- get second input
218
219         readline(file_INPUT, v_ILINE);
220         read(v_ILINE, v_Xr_in_7); -- get first input
221         read(v_ILINE, v_SPACE);  -- read in the space character
222         read(v_ILINE, v_Xi_in_7); -- get second input
223
224         readline(file_INPUT, v_ILINE);
225         read(v_ILINE, v_Xr_in_8); -- get first input
226         read(v_ILINE, v_SPACE);  -- read in the space character
227         read(v_ILINE, v_Xi_in_8); -- get second input
228
229         readline(file_INPUT, v_ILINE);
230         read(v_ILINE, v_Xr_in_9); -- get first input
231         read(v_ILINE, v_SPACE);  -- read in the space character
```

```

232         read(v_ILINE, v_Xi_in_9); -- get second input
233
234         readline(file_INPUT, v_ILINE);
235         read(v_ILINE, v_Xr_in_10); -- get first input
236         read(v_ILINE, v_SPACE);    -- read in the space character
237         read(v_ILINE, v_Xi_in_10); -- get second input
238
239         readline(file_INPUT, v_ILINE);
240         read(v_ILINE, v_Xr_in_11); -- get first input
241         read(v_ILINE, v_SPACE);    -- read in the space character
242         read(v_ILINE, v_Xi_in_11); -- get second input
243
244         readline(file_INPUT, v_ILINE);
245         read(v_ILINE, v_Xr_in_12); -- get first input
246         read(v_ILINE, v_SPACE);    -- read in the space character
247         read(v_ILINE, v_Xi_in_12); -- get second input
248
249         readline(file_INPUT, v_ILINE);
250         read(v_ILINE, v_Xr_in_13); -- get first input
251         read(v_ILINE, v_SPACE);    -- read in the space character
252         read(v_ILINE, v_Xi_in_13); -- get second input
253
254         readline(file_INPUT, v_ILINE);
255         read(v_ILINE, v_Xr_in_14); -- get first input
256         read(v_ILINE, v_SPACE);    -- read in the space character
257         read(v_ILINE, v_Xi_in_14); -- get second input
258
259         readline(file_INPUT, v_ILINE);
260         read(v_ILINE, v_Xr_in_15); -- get first input
261         read(v_ILINE, v_SPACE);    -- read in the space character
262         read(v_ILINE, v_Xi_in_15); -- get second input
263
264         -- Passo le variabili ai corrispondenti segnali per poterle usare nei
         calcoli
265         Xr_in_0  <= v_Xr_in_0;
266         Xi_in_0  <= v_Xi_in_0;
267         Xr_in_1  <= v_Xr_in_1;
268         Xi_in_1  <= v_Xi_in_1;
269         Xr_in_2  <= v_Xr_in_2;
270         Xi_in_2  <= v_Xi_in_2;
271         Xr_in_3  <= v_Xr_in_3;
272         Xi_in_3  <= v_Xi_in_3;
273         Xr_in_4  <= v_Xr_in_4;
274         Xi_in_4  <= v_Xi_in_4;
275         Xr_in_5  <= v_Xr_in_5;
276         Xi_in_5  <= v_Xi_in_5;
277         Xr_in_6  <= v_Xr_in_6;
278         Xi_in_6  <= v_Xi_in_6;
279         Xr_in_7  <= v_Xr_in_7;
280         Xi_in_7  <= v_Xi_in_7;
281         Xr_in_8  <= v_Xr_in_8;
282         Xi_in_8  <= v_Xi_in_8;
283         Xr_in_9  <= v_Xr_in_9;
284         Xi_in_9  <= v_Xi_in_9;
285         Xr_in_10 <= v_Xr_in_10;
286         Xi_in_10 <= v_Xi_in_10;
287         Xr_in_11 <= v_Xr_in_11;
288         Xi_in_11 <= v_Xi_in_11;
289         Xr_in_12 <= v_Xr_in_12;

```

```
290         Xi_in_12 <= v_Xi_in_12;
291         Xr_in_13 <= v_Xr_in_13;
292         Xi_in_13 <= v_Xi_in_13;
293         Xr_in_14 <= v_Xr_in_14;
294         Xi_in_14 <= v_Xi_in_14;
295         Xr_in_15 <= v_Xr_in_15;
296         Xi_in_15 <= v_Xi_in_15;
297
298         -- Faccio partire il processore
299         wait for 100 ns;
300         start <= '1';
301         wait for 100 ns;
302         start <= '0';
303         wait for 7000 ns;
304
305     end loop;
306
307     -- Closing In/Out files
308     file_close(file_INPUT);
309
310 end process;
311
312 end behavioral;
```